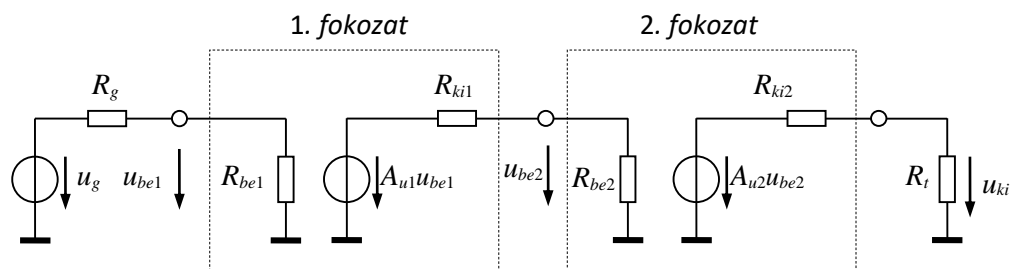


Kaszád kapcsolású fokozatok eredő átvitelének számítása:



$$\frac{u_{ki}}{u_g} = \frac{u_{be1}}{u_g} \frac{A_{u1}u_{be1}}{u_{be1}} \frac{u_{be2}}{A_{u1}u_{be1}} \frac{A_{u2}u_{be2}}{u_{be2}} \frac{u_{ki}}{A_{u2}u_{be2}} = L_{be} A_{u1} L_{12} A_{u2} L_{ki}$$

Ahol:

$$\frac{u_{be1}}{u_g} = L_{be1} = \frac{R_{be1}}{R_g + R_{be1}}, \quad \frac{A_{u1}u_{be1}}{u_{be1}} = A_{u1}, \quad \frac{u_{be2}}{A_{u1}u_{be1}} = L_{12} = \frac{R_{be2}}{R_{ki1} + R_{be2}}$$

$$\frac{A_{u2}u_{be2}}{u_{be2}} = A_{u2}, \quad \frac{u_{ki}}{A_{u2}u_{be2}} = L_{ki} = \frac{R_t}{R_{ki2} + R_t}$$

$$\frac{u_{ki}}{u_g} = L_{be} A_{u1} L_{12} A_{u2} L_{ki}$$

A fokozatok közötti leosztás speciális esetekben elmarad:

$$L_{be} = 1 \text{ ha } R_g = 0 \text{ és/vagy } R_{be1} = \infty$$

$$L_{12} = 1 \text{ ha } R_{ki1} = 0 \text{ és/vagy } R_{be2} = \infty$$

$$L_{ki} = 1 \text{ ha } R_{ki2} = 0 \text{ és/vagy } R_t = \infty$$

Kisjelű frekvencia függő vizsgálat

Frekvencia függést okozó áramköri elemek:




Beépített:

- Csatoló kondenzátor
- Emitter kondenzátor
- Csatoló tekercs
- Csatoló transzformátor


Parazita elemek

- Kábel kapacitás
- Félvezetők belső kapacitásai
- Szórt kapacitás/induktivitás (szerelési hatások)

Áramköri elemek:

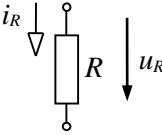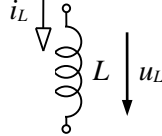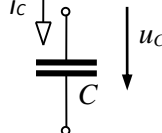	Idő tartomány - t	Operátor tartomány: s
	<i>Laplace transzformáció</i>	
	$u_R(t) = R i_R(t)$	$Z_R = \frac{U_R(s)}{I_R(s)} = R$
	$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$	$Z_L(s) = \frac{U_L(s)}{I_L(s)} = sL$
	$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$	$Z_C(s) = \frac{U_C(s)}{I_C(s)} = \frac{1}{sC}$

Bode diagram:

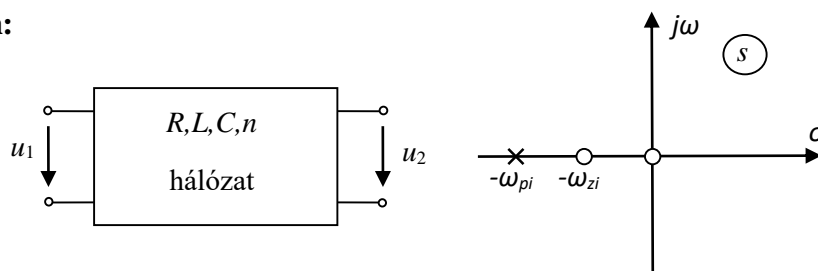

A transzfer függvény *Bode* gyöktényezős alakban:

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = ks^n \frac{\prod_i \left(1 + \frac{s}{\omega_{zi}}\right)}{\prod_i \left(1 + \frac{s}{\omega_{pi}}\right)}$$

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$: amplitúdó karakterisztika

$\varphi(\omega)$: fázis karakterisztika

7. Előadás


Pld.:
$$H(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} = \frac{A_1(\omega)A_2(\omega)}{A_3(\omega)}e^{j[\varphi_1(\omega)+\varphi_2(\omega)-\varphi_3(\omega)]}$$

Kétszer logaritmikus koordináta rendszert használunk, mivel:


- Ebben a rendszerben a hatványfüggvények egyenesek
- $\lg \frac{A_1 A_2}{A_3} = \lg A_1 + \lg A_2 - \lg A_3$ (grafikusan összeadni/kivonni tudunk)

Logaritmikus „x” tengely (frekvencia) (abszcissza)

Oktáv rendszer:

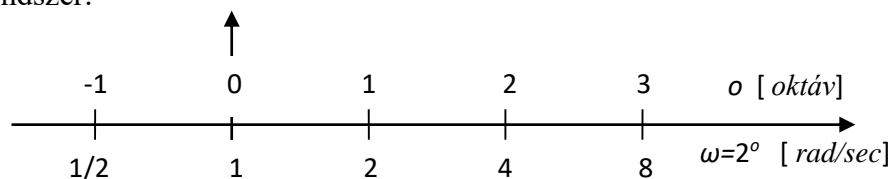

Dekadikus rendszer:

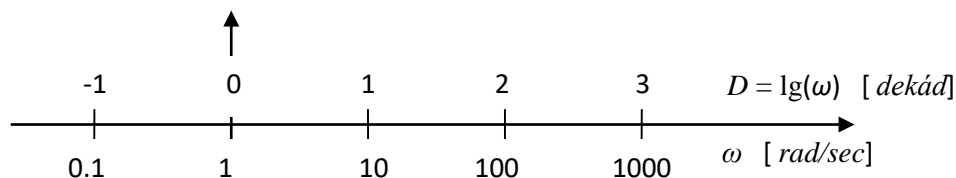

Logaritmikus „y” tengely (ordináta)


$$a^{dB}(\omega) = 10 \lg \left| \frac{U_2}{U_1} \right|^2 = 20 \lg A(\omega)$$

A	1	10	100	1000	0.1	2	$\sqrt{2}$	5	$1/\sqrt{2}$
a [dB]	0	20	40	60	-20	6	3	14	-3

Bode alaptagok:

- 1.) Konstans: $H_0 = k$

$$a_0 = 20 \lg |k| \quad \varphi_0 = \begin{cases} 0 & \text{ha } k \geq 0 \\ \pm \pi & \text{ha } k < 0 \end{cases}$$

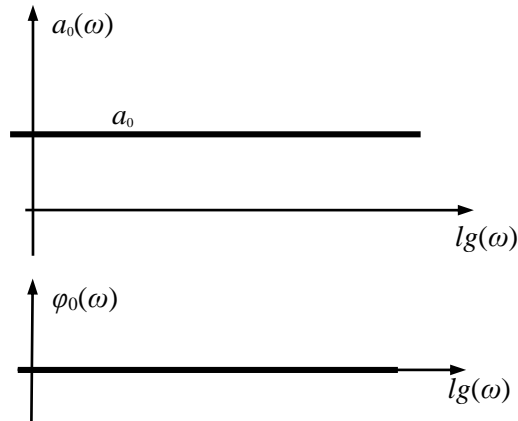


- 2.) $H_1(s) = \frac{s}{\omega_1}$

$$H_1(j\omega) = j \frac{\omega}{\omega_1}$$

$$A_1(\omega) = \frac{\omega}{\omega_1}$$

$$\varphi(\omega) = +\frac{\pi}{2}$$

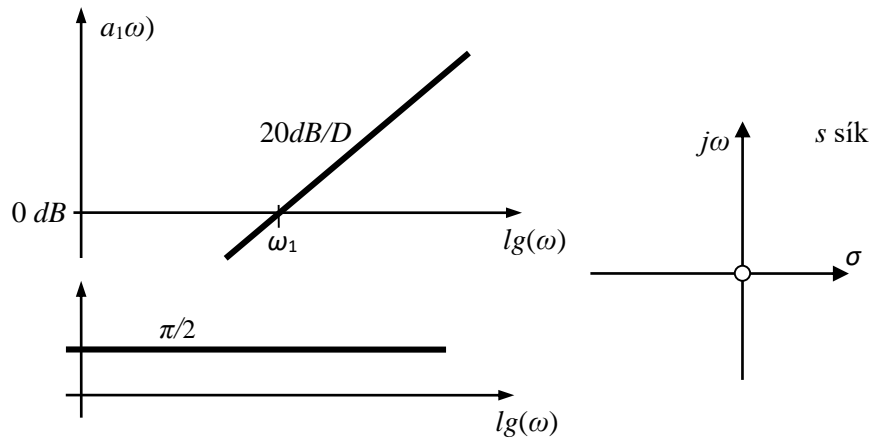


- 3.) $H_2(s) = 1 + \frac{s}{\omega_2}$

$$H_2(j\omega) = 1 + j \frac{\omega}{\omega_2}$$

$$A_2(\omega) = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}$$
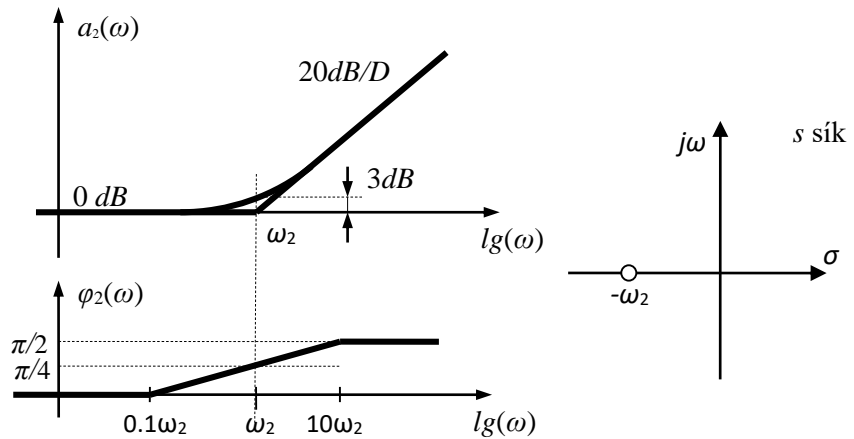
$$\varphi_2(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)$$





- 4.) $H_3(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_3}$

$$H_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_3}$$

$$A_3(\omega) = \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2\right)^{-1/2}$$
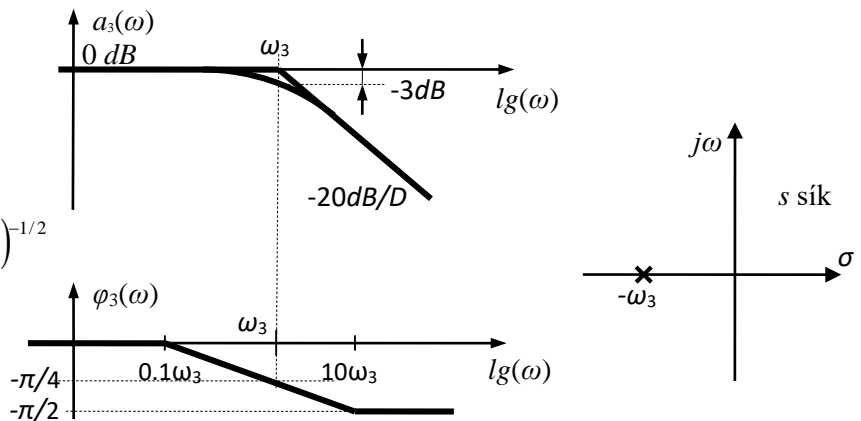
$$\varphi_3(\omega) = -\arctg\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)$$



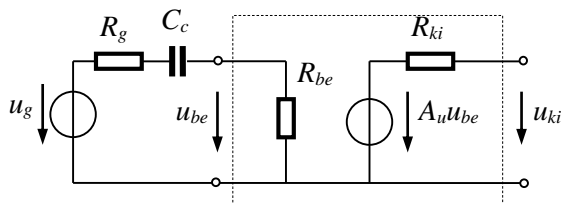
A csatoló kondenzátor hatása (C_c):

$$L_{be0} = \left. \frac{u_{be}}{u_g} \right|_{C_c \rightarrow \infty} = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} \quad A_\infty = \left. \frac{u_{ki}}{u_g} \right|_{C_c \rightarrow \infty} = L_{be0} A_u$$


$$L_{be}(s) = \frac{R_{be}}{R_g + \frac{1}{sC_c} + R_{be}} = \frac{sC_c R_{be}}{1 + sC_c(R_g + R_{be})} = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} \frac{sC_c(R_g + R_{be})}{1 + sC_c(R_g + R_{be})} = L_{be0} \frac{s/\omega_1}{1 + s/\omega_1}$$

Ahol: $\omega_1 = \frac{1}{C_c(R_g + R_{be})} = \omega_{alsó}$
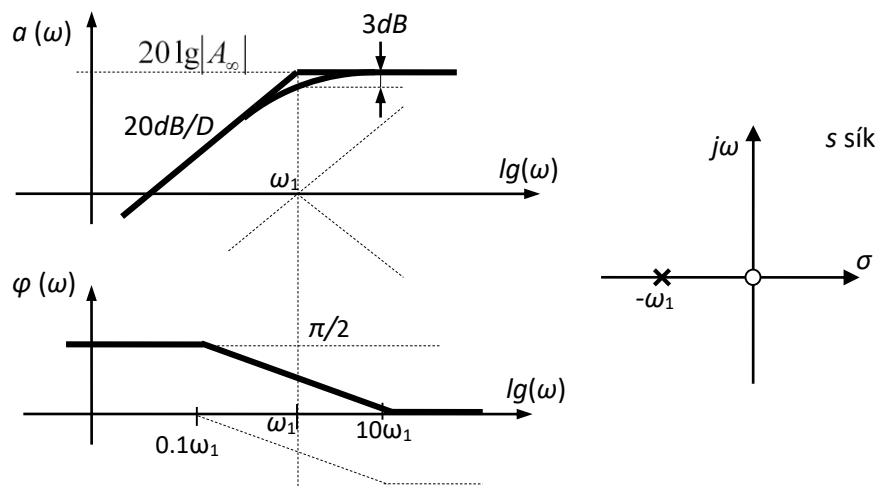
$$\frac{u_{ki}}{u_g}(s) = L_{be}(s) A_u = L_{be0} A_u \frac{s/\omega_1}{1 + s/\omega_1} = A_\infty \frac{s/\omega_1}{1 + s/\omega_1}$$



Párhuzamos kondenzátor hatása (C_p):

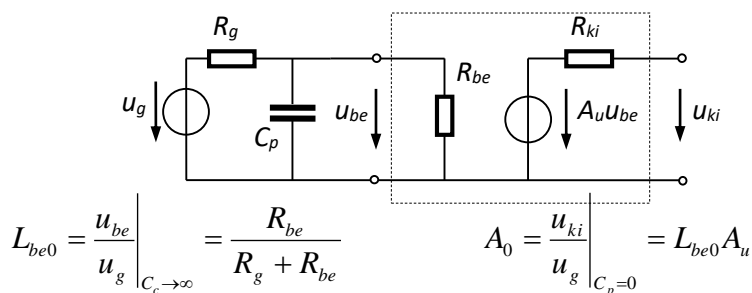


$$L_{be}(s) = \frac{R_{be} \times (1/sC_p)}{R_g + R_{be} \times (1/sC_p)} = \frac{\frac{R_{be}}{1+sC_p R_{be}}}{R_g + \frac{R_{be}}{1+sC_p R_{be}}} =$$

$$= \frac{R_{be}}{(R_g + R_{be}) + sC_p R_g R_{be}} = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} \frac{1}{1 + sC_p (R_g \times R_{be})} = L_{be0} \frac{1}{1 + s/\omega_p}$$

Ahol: $\omega_p = \frac{1}{C_p (R_g \times R_{be})} = \omega_{felső}$

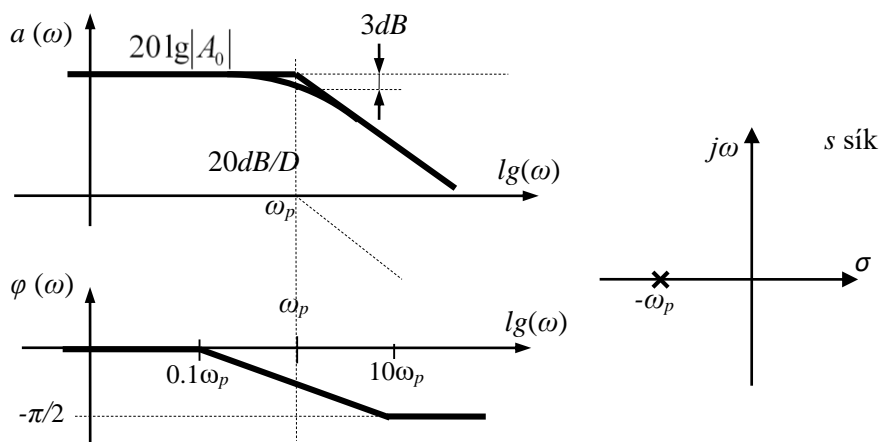Ezzel: $\frac{u_{ki}}{u_g}(s) = L_{be}(s) A_u = L_{be0} A_u \frac{1}{1 + s/\omega_p} = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_p}$



Csatoló- + párhuzamos kondenzátor együttes hatása:

