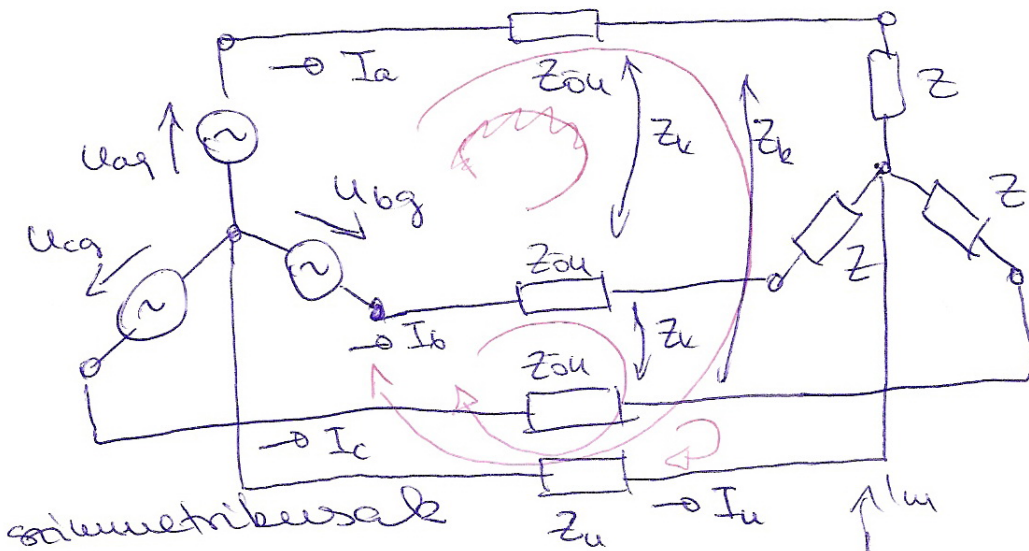


Generátor: 3 fázisú, szinkron




- ↳ kábelrendszer 3 fázisú teherrelés, hálózatok
- ↳ forgóréteges egyenáram
- ↳ turbínával azonos tengelyen

- egyenlő (kapacitási) séma




szimmetrikusak

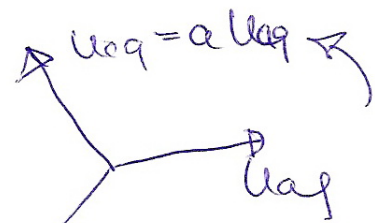

$$U_{bg} = a^2 U_{ag}$$

pozitív sorrendű

a, b, c

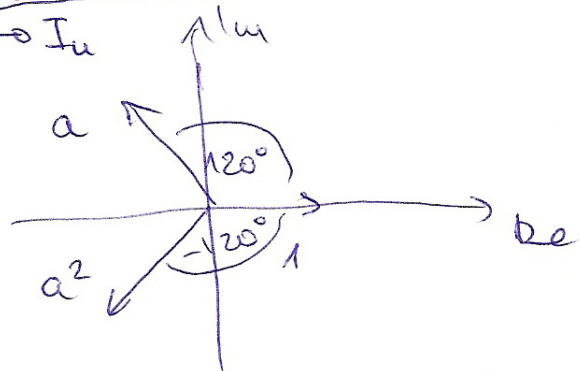

$$a = e^{j120^\circ}$$

$$a^2 = e^{j240^\circ} = e^{-j120^\circ} = a a$$

$$1 = a^3$$

$$1 + a + a^2 = 0$$

$$I_a + I_b + I_c = -I_u$$

$$U_{ag} - I_a z_{ou} - I_b z_k - I_c z_k - I_a z + I_u z_u = \phi$$

$$a^2 U_{ag} - I_b z_{ou} - I_a z_k - I_c z_k - z_b z + I_u z_u = \phi$$

$$a U_{ag} - I_c z_{ou} - I_b z_k - I_a z_k - I_c z + I_u z_u = \phi$$

$$\phi \rightarrow z_{ou} (I_a + I_b + I_c) - z_k 2 (I_a + I_b + I_c) - z (I_a + I_b + I_c) + 3 z_u I_u = \phi$$

$$I_u [z_{ou} + 2z_k + z + 3z_u] = \phi$$

$$I_u = \phi$$

$$U_{ag} - I_a (z_{ou} + z) = z_k (I_b + I_c) = \phi$$

$$I_a + I_b + I_c = -I_u = \phi$$

$$U_{ag} - I_a (z_{ou} - z_k + z) = \phi$$

$$U_{ag} = I_a (z_{ou} - z_k + z)$$


$$I_a = \frac{U_{ag}}{z'}$$

$$I_b = \frac{a^2 U_{ag}}{z'} = a^2 I_a$$

$$I_c = \frac{a U_{ag}}{z'} = a I_a$$





$$I_b = a^2 I_a$$

$$I_c = a I_a$$

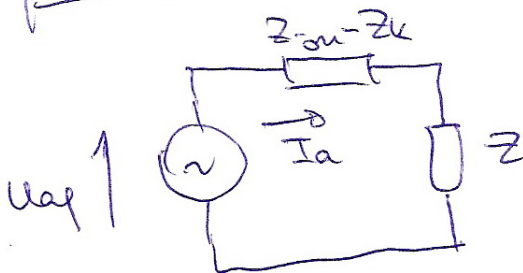


$$U_{ag} = I_a z'$$

$$U_{bq} = a^2 U_{aq}$$

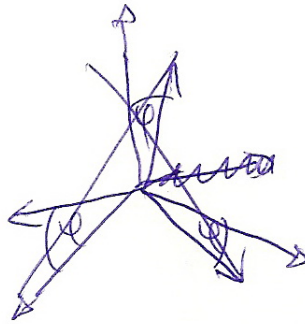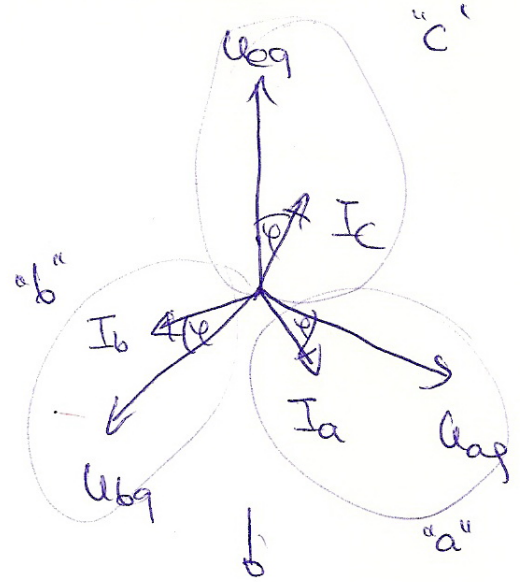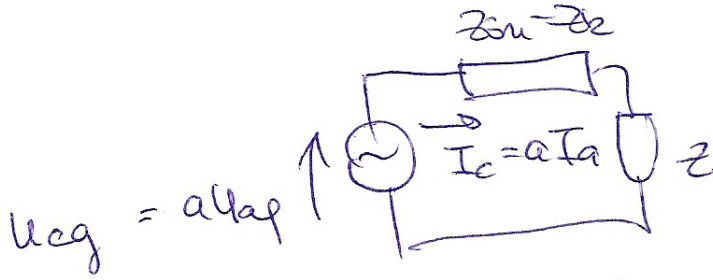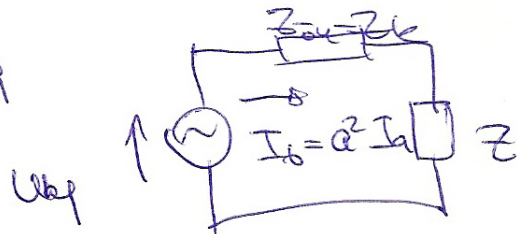

Szimmetrikus rendszerben elég az egyik fázist vizsgálni!

Generátor

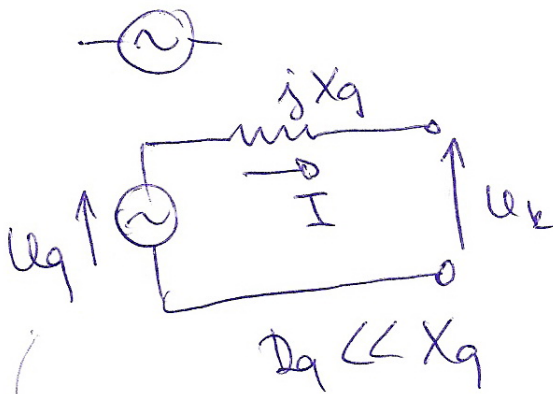

$$U_k \approx \frac{U_u}{\sqrt{3}}$$

minden feszültség, fázisfeszültség!

U_u [kV] vonali!

S_u [MVA] 3 fázisú ($S_{au} + S_{bu} + S_{cu}$)

X [%]

$$X_g = \frac{X \%}{100} \frac{U_u^2}{S_u}$$

Ω kV MVA

$$S_u = \sqrt{3} U_u I_u$$

X_d - állandó reaktancia (150-300%)

X' - átmeneti reaktancia (15-30%)

X'' - szubátmeneti reaktancia (8-20%)

↓
dinamikus
erősítés

↓
stabilitás

[F] $U_g: I_g$ határozta meg (gerjesztő áram)


$$U_n = 15,75 \text{ kV}$$

$$S_n = 256 \text{ MVA}$$

$$X = 200\%$$

$$I_u = ? = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{256}{\sqrt{3} \cdot 15,75} = 9,38 \text{ kA}$$
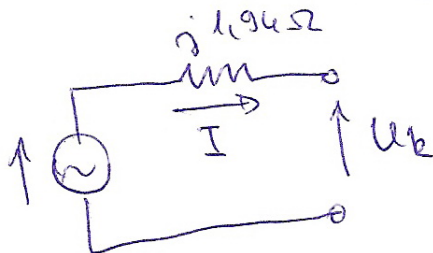
$$X^{\Omega} = ? = \frac{200}{100} \frac{15,75^2}{256} = \frac{X^{\%}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = 1,94 \Omega$$




• legyen:

$$U_k = \frac{U_n}{\sqrt{3}}$$

$$I = I_u (\cos\varphi - j \sin\varphi) \quad \text{induktív jellegű}$$
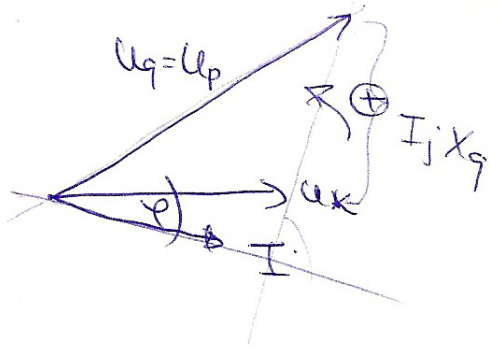
$$\cos\varphi = 0,9 \rightarrow \sin\varphi = 0,436$$



$$U_g = ?$$

$$S_k = ? = P_k + jQ_k$$

$$I = 9,38(0,9 - j0,436) = (8,44 - j4,1) \text{ kA}$$

$$S_k = 3 U_k I^* = 3 \frac{15,75}{\sqrt{3}} (8,44 + j4,1) = (230 + j112) \text{ MVA} \Rightarrow 256 = |S_k|$$


$$Q_k = 112 \text{ Mvar}$$

$$U_{07} = U_2 + j I X_9 = \frac{15,75}{\sqrt{3}} + j 1,94 (8,44 - j 4,1) =$$

↑
fázisfesz.

$$= 17 + j 16,4 \text{ kV} = 23,8 \text{ kV} \angle 44^\circ$$

Nagy hálózattal (törp, mögöttes)

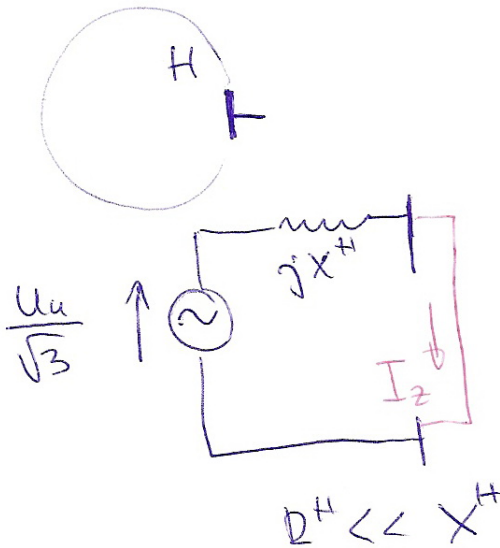

U_u [kV] vonali

S_2 [MVA] 3 fázisú
terhelés

$$S_2 = \sqrt{3} U_u I_2 =$$

$$= \sqrt{3} U_u \frac{U_u}{\sqrt{3} X^H} = \frac{U_u^2}{X^H}$$

$$X^H = \frac{U_u^2}{S_2}$$

• ha $S_2 \approx \infty \Rightarrow$ végtelen hálózattal

