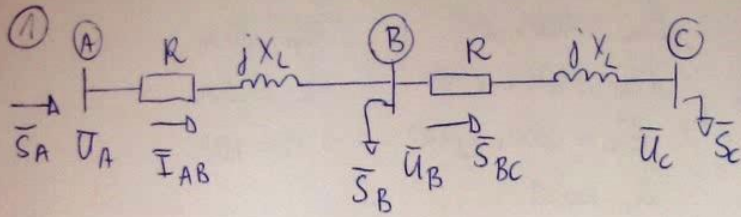


VA'R 1. ZH

$R=5\Omega, X_L=5\Omega$



$\bar{S}_{BC} = 1732 \text{ kW (3f)}$

$\bar{S}_B = 1732 \text{ kVA (3f)}$

$\cos \varphi = 0,8$

$U_B = 20 \angle 0^\circ \text{ kV vonal}$

(20 kV névleges feszültségű táplázattal pozitív sorrendű R és X adatokkal)

Meghatározandó:

- 1, $(|U_A| - |U_C|) / \text{névleges } \% \text{-ban}$
- 2, A átvitel vesztesége: P_v és Q_v (3f értékek)
- 3, Fázorábrák: $\bar{U}_A, \bar{U}_B, \bar{U}_C, \bar{I}_{AB}, \bar{I}_B, \bar{I}_{BC}$

$\varphi = 36,87^\circ ; |\Delta U| \approx \Delta U_n$

② $S = \sqrt{3} \cdot U_B \cdot I \Rightarrow I = \frac{S_B}{\sqrt{3} \cdot U_B} = \frac{1732}{\sqrt{3} \cdot 20 \angle 0^\circ} = 50 \text{ A} ; \bar{I} = 40 - j30 \text{ A}$

$\bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}^* \cdot \sqrt{3} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{S}^*}{\sqrt{3} \cdot \bar{U}^*} = \frac{1732 \cdot \cos \varphi - j 1732 \cdot \sin \varphi}{\sqrt{3} \cdot 20} = \frac{1385,6 - j1039,2}{\sqrt{3} \cdot 20} = 40 - j30 \text{ A}$

BC
 $\bar{I}_{BC} = \frac{\bar{S}_{BC}^*}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{1732}{\sqrt{3} \cdot 20} = 50 \text{ A} + j0$
 $\bar{I}_{AB} = \bar{I}_B + \bar{I}_{BC} = 40 - j30 \text{ A} + 50 \text{ A}$

$Q_{BC} = 0$

$\bar{I}_{AB} = 90 \text{ A} - j30 \text{ A}$

$|\bar{I}_{AB}| = \sqrt{90^2 + 30^2} = 94,9 \text{ A}$

① $|U_C| \approx |U_B| - |\Delta U_{BCn}| = |U_B| - |I_p \cdot R + I_{Bq} \cdot X| = \frac{20 \text{ kV}}{\sqrt{3}} - \frac{50 \cdot 5}{250} = 11,297 \text{ kV}$

$|U_A| \approx |U_B| + |\Delta U_{ABn}| = |U_B| + I_{ABp} \cdot R + I_{ABq} \cdot X = \frac{20 \text{ kV}}{\sqrt{3}} + 90 \cdot 5 + 30 \cdot 5 = 12,147 \text{ kV}$

$$|\bar{U}_A| - |\bar{U}_C| = |\Delta U_{ABn}| + |\Delta U_{BCn}| = 250 + 600 = \underline{850V}$$


$$\frac{|\bar{U}_A| - |\bar{U}_C|}{\frac{20kV}{\sqrt{3}}} = \frac{850V \cdot \sqrt{3}}{20kV} \cdot 100\% = \underline{7,4\%}$$


$$\textcircled{2} P_V = R (|I_{AB}|^2 + |I_{BC}|^2) = 5 \cdot (94,87^2 + 50^2) = 57,5 \text{ kW}$$

$$P_{V3\phi} = 3 \cdot 57,5 \text{ kW} = 172,5 \text{ kW}$$

$$Q_V = X (|I_{AB}|^2 + |I_{BC}|^2) = 5 (94,87^2 + 50^2) = 57,5 \text{ kvar}$$

$$Q_{3\phi} = 172,5 \text{ kvar}$$

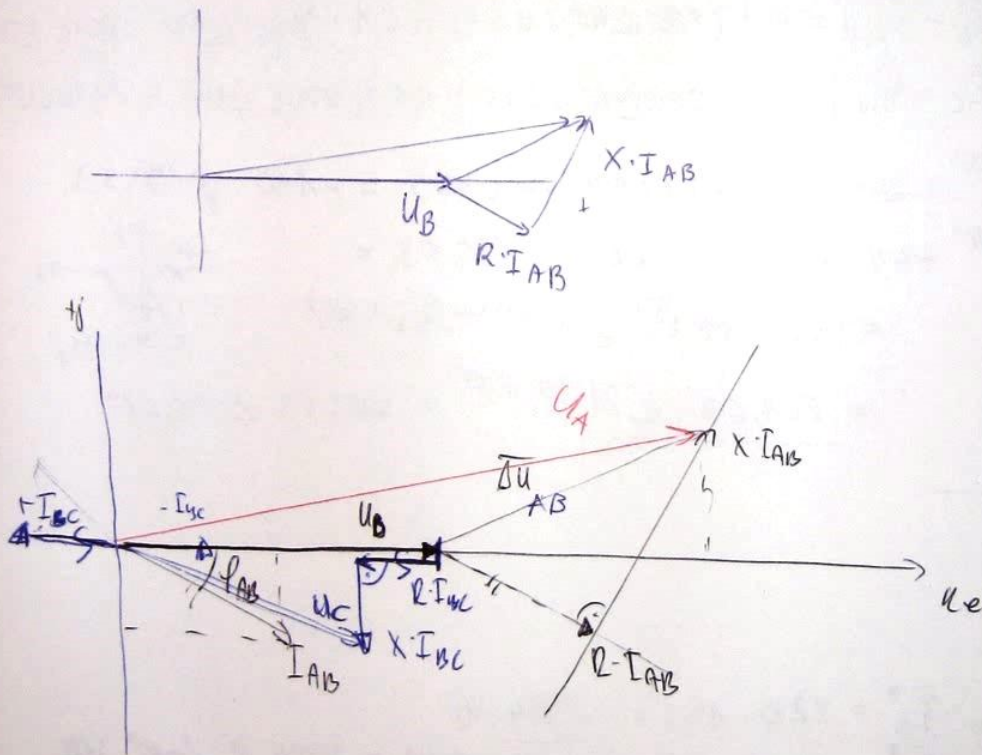

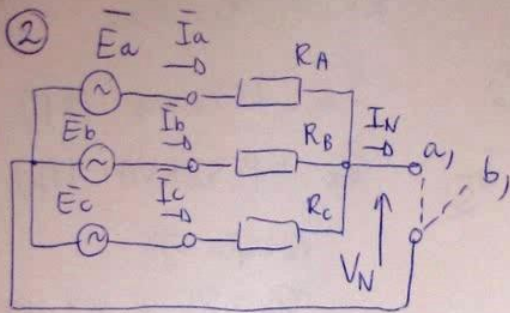

$$\bar{E}_a = 220V \angle 0^\circ$$

$$R_A = 20\Omega$$

$$\bar{E}_b = 220V \angle -120^\circ$$

$$R_B = 10\Omega$$

$$\bar{E}_c = 220V \angle +120^\circ$$

$$R_C = 10\Omega$$

a) zárt

b) nyitott kapcsoló!

Határozza meg az alábbi mennyiségeket mindkét esetben.


1.) $\bar{I}_a, \bar{I}_b, \bar{I}_c$ és hozzá' fázor ábra

2.) $\bar{S}_a, \bar{S}_b, \bar{S}_c$ ($\bar{S} = P + jQ$)

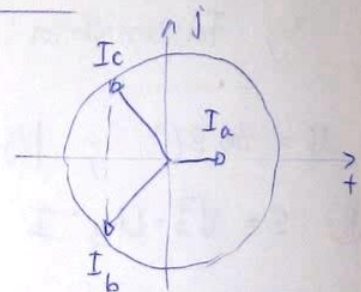3.) \bar{S}_{3f}

$$Y_A = \frac{1}{R_A} = \frac{1}{20\Omega} = 0,05 \text{ mho}$$

$$Y_B = Y_C = \frac{1}{R_B} = \frac{1}{10\Omega} = 0,1 \text{ mho}$$



a) 1.) Kapcsoló: zárt $V_N = \emptyset$

$$\bar{I}_a = Y_A \cdot \bar{E}_a = 0,05 \text{ mho} \cdot 220V \angle 0^\circ = \underline{11 \angle 0^\circ \text{ A}}$$

$$\bar{I}_b = Y_B \cdot \bar{E}_b = 0,1 \cdot 220V \angle -120^\circ = \underline{22 \angle -120^\circ \text{ A}}$$

$$\bar{I}_c = Y_C \cdot \bar{E}_c = 0,1 \cdot 220V \angle +120^\circ = \underline{22 \angle +120^\circ \text{ A}}$$

$$2.) \bar{S}_a = \bar{U}_a \cdot \bar{I}_a^* = 220 \angle 0^\circ \cdot 11 \angle 0^\circ = \underline{2420 \angle 0^\circ \text{ VA}}$$

$$\bar{S}_b = \bar{U}_b \cdot \bar{I}_b^* = 220 \angle -120^\circ \cdot 22 \angle +120^\circ = \underline{4840 \angle 0^\circ \text{ VA}}$$

$$\bar{S}_c = \bar{U}_c \cdot \bar{I}_c^* = 220 \angle +120^\circ \cdot 22 \angle -120^\circ = \underline{4840 \angle 0^\circ \text{ VA}}$$

$$3.) \bar{S}_{3f} = \bar{S}_a + \bar{S}_b + \bar{S}_c = 2420 + 2 \cdot 4840 = \underline{12,1 \text{ kVA}}$$

b) Kapsolo (CB): N_{grit} , $V_N \neq \emptyset$, $I_N = \emptyset$ $Y = Y_B = Y_C$

1.) $Y_A = Y + \Delta Y = 0,05 \text{ mho}$; $Y = 0,1 \text{ mho}$; $\Delta Y = -0,05 \text{ mho}$

$$\begin{aligned} \bar{V}_N &= \frac{Y_A + a^2 Y_B + a Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C} \cdot E_a = \frac{Y + a^2 Y + a(Y + \Delta Y)}{Y + Y + Y + \Delta Y} \cdot E_a = \\ &= \frac{(1+a+a^2)Y + \Delta Y}{3Y + \Delta Y} \cdot E_a = \frac{-0,05 \text{ mho}}{3 \cdot 0,1 \text{ mho} - 0,05 \text{ mho}} \cdot 220 \text{ V} \angle 0^\circ = \\ \bar{V}_N &= -44 \angle 0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\bar{I}_a = Y_A (\bar{E}_a - \bar{V}_N) = 0,05 (220 \angle 0^\circ + 44 \angle 0^\circ) = 0,05 \cdot 264 = 13,2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_b = Y_B (\bar{E}_b - \bar{V}_N) = 0,1 (220 \angle -120^\circ + 44 \angle 0^\circ) = 0,1 \cdot 201,6 \angle -110^\circ = 20,16 \angle -110^\circ \text{ A}$$



$$\bar{I}_c = Y_C (\bar{E}_c - \bar{V}_N) = 0,1 (220 \angle +120^\circ + 44 \angle 0^\circ) = 0,1 \cdot 201,6 \angle +110^\circ = 20,16 \angle +110^\circ \text{ A}$$

$$220 \cdot e^{-j120^\circ} = 220 \cdot \cos(-120^\circ) + j 220 \cdot \sin(-120^\circ) = -110 - j 190,53$$

$$220 \cdot e^{-j120^\circ} + 44 \cdot e^{j0^\circ} = -66 - j 190,53 =$$

$$= \sqrt{66^2 + 190,53^2} \cdot e^{-j(\arctan \frac{66}{190,53} + 90^\circ)}$$
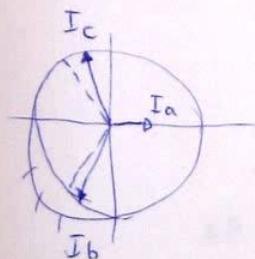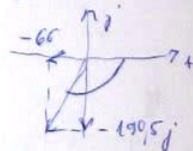
$$= 201,63 \cdot e^{-j110,27^\circ} = 201,63 \angle -110,27^\circ$$



2.) $\bar{S}_a = \bar{U}_a \cdot \bar{I}_a^* = 220 \cdot 13,2 = 2904 \text{ W}$


$$\bar{S}_b = \bar{U}_b \cdot \bar{I}_b^* = 220 \angle -120^\circ \cdot 20,16 \angle +110^\circ = 4435,2 \angle -10^\circ \text{ VA}$$

$$= 4435,2 \cdot \cos 10^\circ + j 4435,2 \cdot \sin 10^\circ = 4368 - 770j$$

$$\bar{S}_c = \bar{U}_c \cdot \bar{I}_c^* = 220 \angle +120^\circ \cdot 20,16 \angle -110^\circ = 4435,2 \angle +10^\circ \text{ VA}$$

$$= 4368 + 770j$$

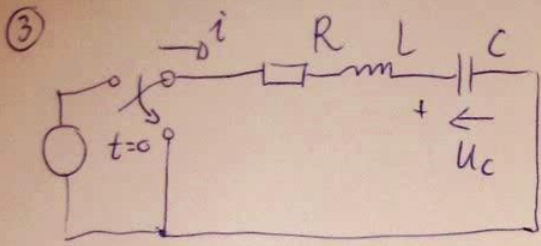3.) $\bar{S}_{3f} = \bar{S}_a + \bar{S}_b + \bar{S}_c = 2904 + 2 \cdot 4368 = 11640 \text{ kW}$



$$i(-0) = 0 \quad u_C(-0) = 200V$$

$$C = 10 \mu F \quad L = 500 \text{ mH}$$

$$R = a, R = R_a = 448 \Omega$$

$$b, R = R_b = 448 \Omega$$

Adja meg a, és b, esetekre:

1., Rsegés jellemzői (kör frekvencia, csillapítási tényező)

2., Az $i(t)$ és $u_C(t)$ időfű. $t \geq 0$ -ra

3., Ellenálláson hőerő alakuló energia?

1.)

a)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{500 \text{ mH} \cdot 10 \mu F}} = 447,2 \frac{1}{s}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{448 \Omega}{2 \cdot 500 \text{ mH}} = 448 \frac{1}{s}$$

$\alpha > \omega_0$ apenidálás

$$R > 2 \cdot R_0 = 2 \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

2 feltétel!

b)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 447,2 \frac{1}{s}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 4,48 \frac{1}{s}$$

$\alpha < \omega_0$ penidálás


$$R_{krit} = 2R_0$$

apenidálás, ha


$$R \geq R_{krit}$$

2.)

a)

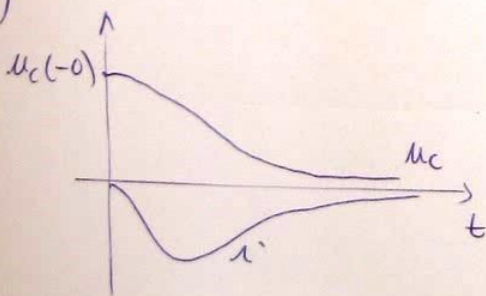

b)

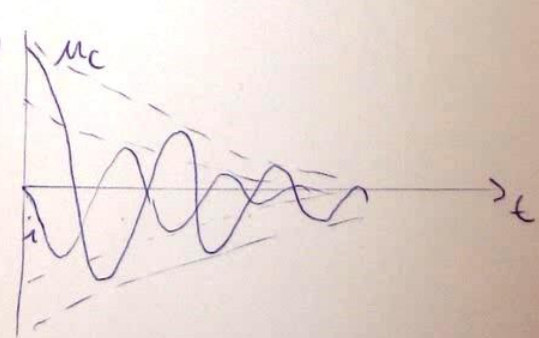

3.)

Kondenzátor energiája : $W_C = \frac{1}{2} C \cdot U^2 = \frac{1}{2} 10 \cdot 10^{-6} \cdot 200^2 = 0,2 \text{ J}$

$$W_R = W_C = 0,2 \text{ J}$$

A kondenzátor energiája az ellenálláson alakul hővé.