

1. előadás

2011. feb. 8.

Dudás László
Y2 619

-1-
nagyjából el.

Követelmény: 2 ZH · 1 ZH. máj. III. 22. máj. 17. } mint a ZH megoldás
2. ZH. V. 05. máj. 3.

Hf - 2 ⇒ gyakorlatilag 1 : dramlökjűtő,

lehető: letöltés: máj. 12.

terve: név: máj. 10. kötetés → Hf van része megkérni 6.12-s belsőre
↳ működés kére a Hf / elvárás.

fatalbűnös

Hf felvétel: munka utolsó utolsó áll: máj. 12. Hf értékelés } ⇒ megjavított
ZH
fm } jobb


www. hatvan. hu / nre → Hf, minden lényeges információ fut van

pZH: alapvetően máj. 12.

Tápvonalak: - nagy távolságra kell elvinni az EM teret



Lecher

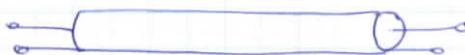

koax



csödpáros

előny: olcsó
hátrány: sokat tér

$$Z_0 = 150 \dots 300 (450) \Omega$$

- drágább

- kevés sokat tér

$$Z_0 = 50 \dots 75 \Omega$$


↑ ↑
rádió TV
(kábelTV átvitel)

- legdrágább
(nincs van lemezt)
- legkevesebb átvitel?

- nedves

- ha kis tömegűre kell elvenni a teret.

μ strip

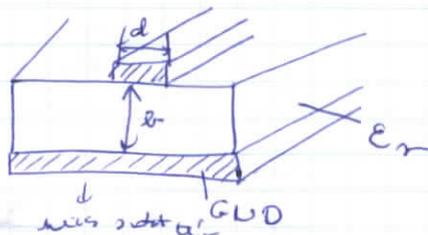

$$Z_0 = 10 \dots 400 \Omega$$

nyomatott áramlók: legegyszerűbb és legolcsóbb a tönkremenésükkel a mérete


- olcsó
- UYAK
- mégis PWR (power)

gyakran jól szellőző

- UYAK sötét tér
↓
azt hisse ki a

stripline

mindkét oldalán elhelyezkedve

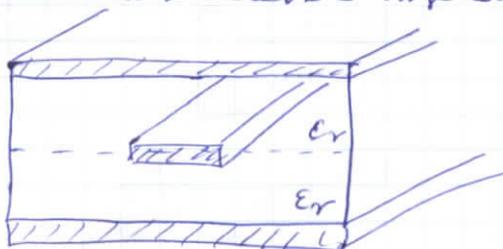

- drágább, mint μ s

- UYAK

- mégis PWR

- kevés sötét tér

$$Z_0 = 10 \dots 400 \Omega$$

- tápvezeték: hosszú 1 nagyszámú kábelhez csatlakoztatva 1 méter az áram útjának felmérése
ha pontos hálózati

$$l \gg \lambda$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$


$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

(vákuum)

$c \Rightarrow v_g$ tápvezetékben terjedési sebesség


$$v_g = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

hulldm impedancia:

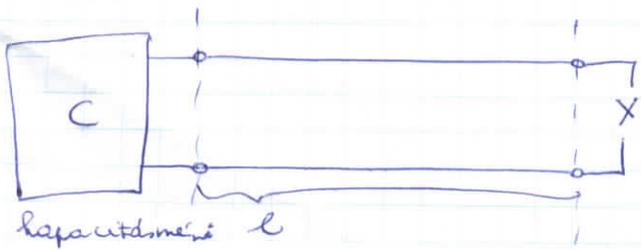

$$C' \left[\frac{F}{m} \right]$$


kapacitansi l

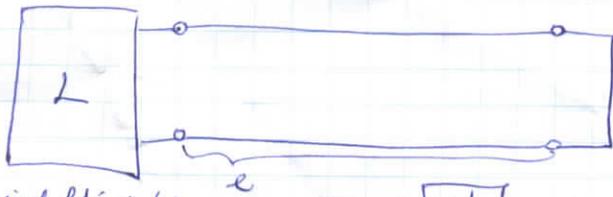

$$L' \left[\frac{\mu H}{m} \right]$$

induktivitas
resam

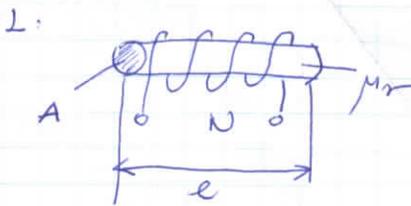
$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad [-\Omega] = \left[\frac{V}{A} \right]$$



$$L \approx N^2 \mu_0 \mu_r \frac{l}{A}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$$

$$H = \frac{V_s}{A}$$

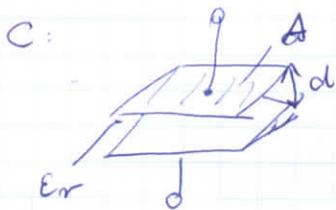

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$$

$$F = \frac{As}{V}$$


$$L: H = \frac{V_s}{A} \Rightarrow \frac{Vs}{Am}$$

$$C: F = \frac{As}{V} \Rightarrow \frac{As}{Vm}$$

$$Z_0 \sqrt{\frac{L'}{C'}} = Z_0 \sqrt{\frac{\frac{Vs}{Am}}{\frac{As}{Vm}}} = \sqrt{\frac{V^2}{A^2}} = \Omega$$


- telgite'mis nen tantorel hana, a fureh' mngil'is jille'mise, are
induktivitas is kapasitansi ardu'mis ad felle'ldgo, ~~...~~

vezetőkék

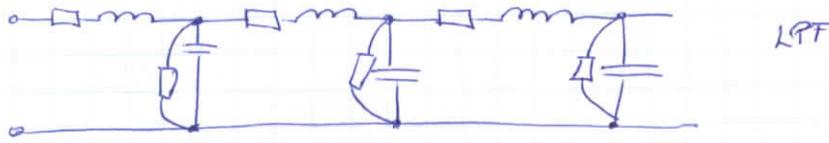


megjelenik a vezetés

Impedanciaellenítés

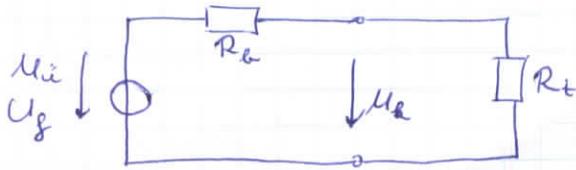

$\Rightarrow PWR_{max} @ R_t = R_b \leftarrow \eta = 50\%$

ha nem egyszerűen dolgozunk

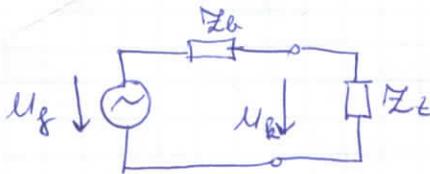


$\Rightarrow PWR_{max} @ Z_t = Z_b^* \Rightarrow \eta = 50\%$

erőátvitelben: $Z_b \downarrow \Rightarrow Z_t \uparrow$, mert minél kisebb legyen a veszteség
 minél kisebb valószínűleg Z_b

működési / ha: impedanciaellenítésre törekünk

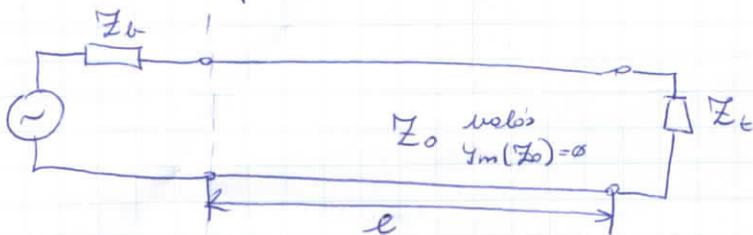- ha kádítólag lehet elírni
- általában tápforrással van összekötve




a tápforrás önmagában is transzformál

ha ~~$Z_b = Z_t^*$~~ itt általában nem lehet



szünetreflexió tétele:

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$

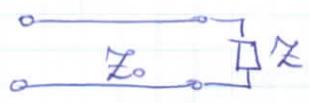

Állókültség arány:

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \geq 1$$

Smith - diagrammus:

$\triangleright Z = \frac{Z [\Omega]}{Z_0 [\Omega]} \Rightarrow Z [1] \Rightarrow \Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \Big|_{\text{norm}} = \frac{Z - 1}{Z + 1}$
 \uparrow 50 Ω (közvetlen hálózati csatlakozás esetén)

$$Z = a + jb$$

$$\Gamma = c + jd$$

$$\Gamma = c + jd = \frac{Z - 1}{Z + 1}$$

$$Z = a + jb$$

$$c + jd = \frac{a + jb - 1}{a + jb + 1}$$




$$c + jd = \frac{a + jb - 1}{a + jb + 1} \cdot \frac{a - jb + 1}{a - jb + 1} = \frac{a^2 - jab + a + jb a + b^2 + jb - a + jb - 1}{(a + 1)^2 + b^2}$$

$$\text{Re: } c = \frac{a^2 + b^2 - 1}{(a + 1)^2 + b^2}$$

$$\text{Im: } d = \frac{2b}{(a + 1)^2 + b^2} \quad \text{val } \text{hőnk}$$

mindkét esetben könnyű ellenőrizni


Rádiovó

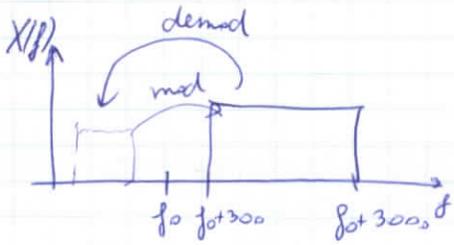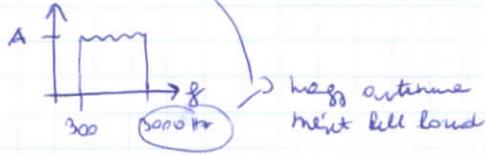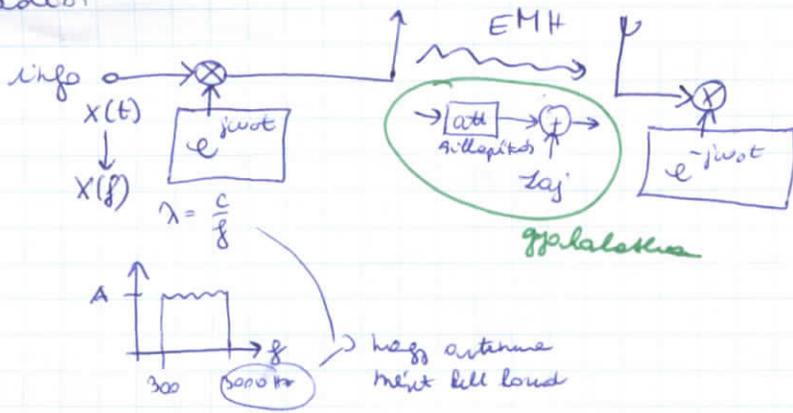

$$X(t) \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega_0 t} = X(t)$$

~~X~~
gyálalok

S paraméterek ← S-matrix

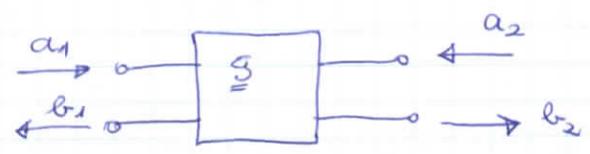

$$\underline{b} = \underline{S} \cdot \underline{a}$$

 $a_i, b_i \ll \sqrt{W}$ a dimenziója
 ↑
 sírhíri paraméterek

$b_1 = S_{11} a_1 + S_{12} a_2$

$b_2 = S_{21} a_1 + S_{22} a_2$

$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$ bemeneti reflexió ← bemeneti port. illesztés


$S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0}$ visszavetítés ← a bemeneti port illesztés

$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0}$ erősítés / átvitel ← bemeneti port illesztés

$S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0}$ bemeneti reflexió ← bemeneti port illesztés

pl. $f = 100 \text{ MHz}$

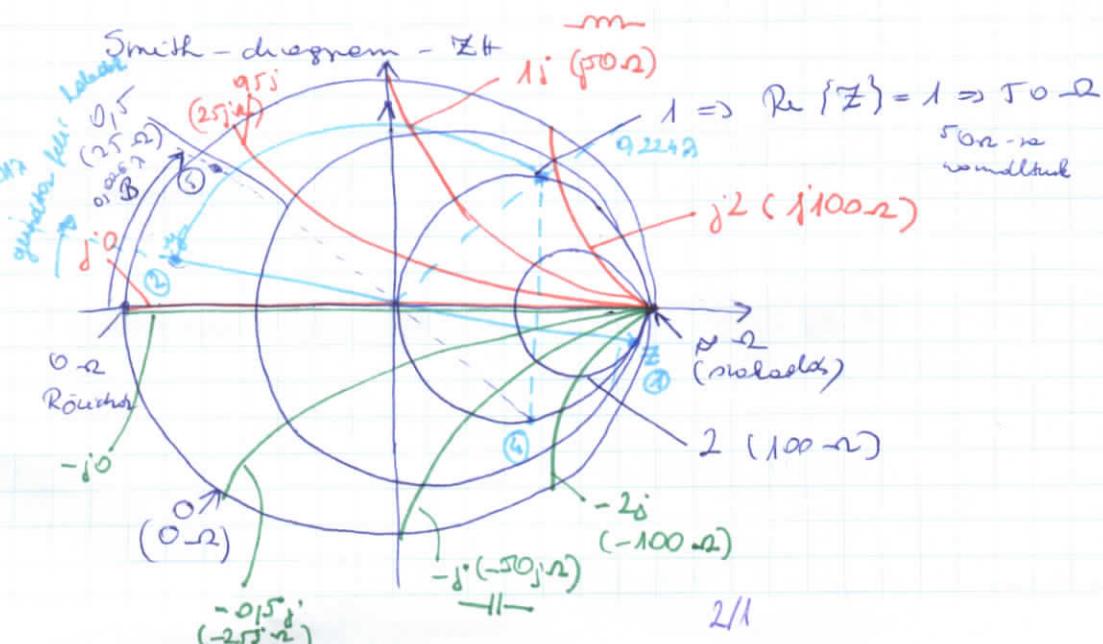antenna: bemeneti nyíl - illesztés → S_{11} jó antenna v. nem jó antenna



első rész
induktív körök
kapacitív körök



$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$Z_A = 50 - j750 \Omega$$

antenna impedancia, a.k. mérték
Smith diagrammal a legkönnyebb

$$Z = \frac{50}{50} - j \frac{750}{50} = 11,6 - j15 \rightarrow \text{a cél az } 50 \Omega \text{ -ra menni } 1-x \text{ helyre}$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

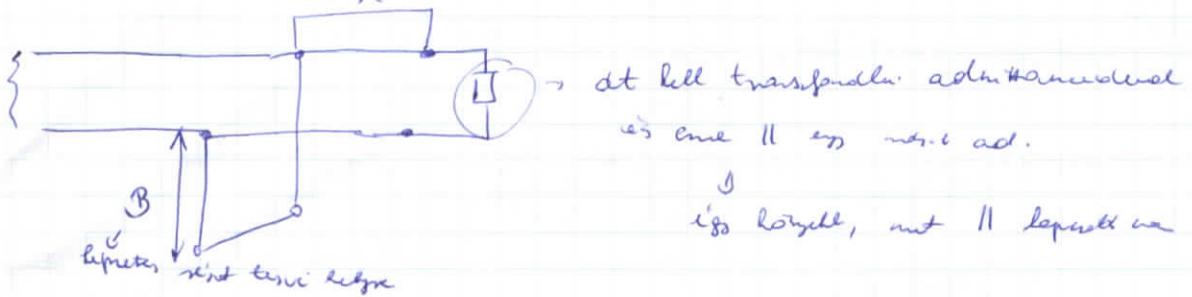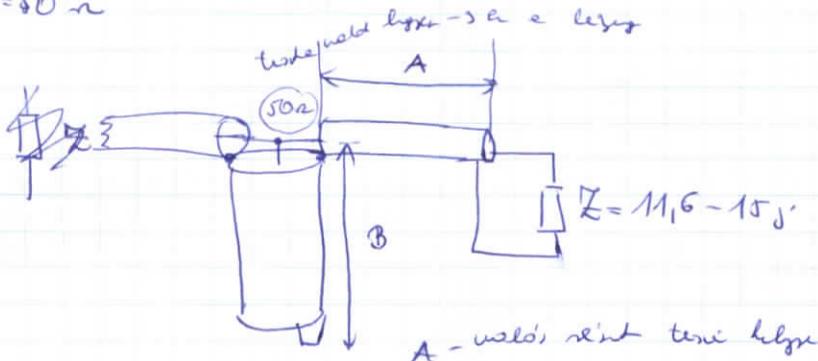

1, a valódi részt ohmsan utánozta. (11,6- ϵ) A-val

④ ha egy kapacitív taggal

↓ impedanciát kell kioldani

$$A: 0,224 - 0,01 = 0,214 \lambda$$

⑤ impedancia \rightarrow hogy alakul ki a rövidítés

$$B: 0,026 \lambda$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{3 \cdot 10^8 \cdot 10^6 \text{ Hz}} = 3 \text{ m}$$

$$0,214 \cdot 3 \text{ m} = 642 \text{ mm} \rightarrow$$

$$0,026 \cdot 3 \text{ m} = 78 \text{ mm} \rightarrow$$

\Rightarrow nem működik, $\lambda = 3 \text{ m}$ a lemegekben igaz

RG58: loss: 50Ω , $k = 0,66$ ($f \cdot c \cdot 66\% = a$) - $\frac{1}{\epsilon_r}$ ad megadja a növekedési tényező

• 96%

$$\rightarrow 424 \text{ mm}$$

• 96%

$$\rightarrow 52 \text{ mm}$$

az antenna újrate 4MHz-es használható

nona entdholé → jöe aktua illésit'nel

Smith - diagrama program

www.hatwen.hu /ppt

simulátor. L, C fog lél, és környez a ongska

ZH. 1 péld Smith - diagrama, illésit'és



felad: mikrobi 31415



Analog riasók

Rádus vételtechnika

↳ szuperheterodin elv

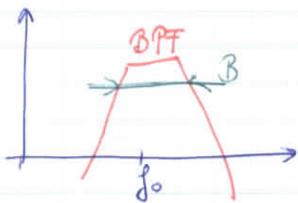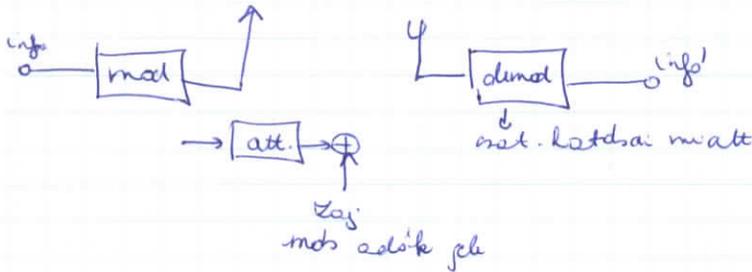

probléma $b = \frac{B}{f_0}$ → α -relatív szűrés
relatív szűrés
 \downarrow
 $b \geq 1\%$


demod. seggység



egyszerűbbé → nem az valószínűleg nagy, hanem a
szűrés

Arányosság - szuperheterodin elv

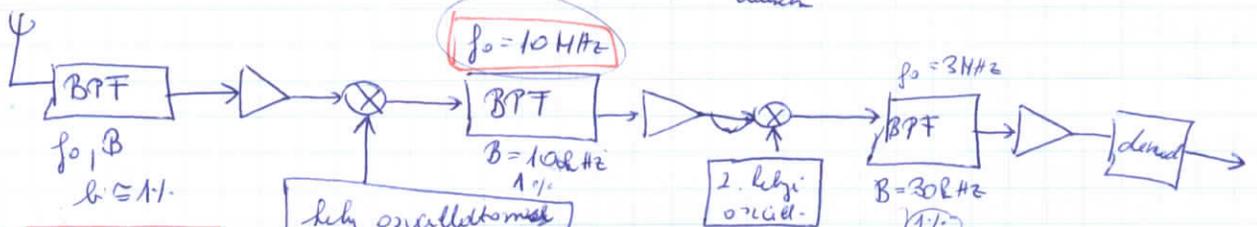- cél b -t a legfeljebb elrontani → extrém kicsi a
rel. szűrés
pl. 10 MHz-n elvessz




$f_0 = 400 \text{ MHz}$
 $B = 4 \text{ MHz}$
 410 MHz $f_{\text{szűrés}}$ (410 > 400)
 390 MHz $f_{\text{szűrés}}$ (390 < 400)
→ nem elegendő az egész átadni → leküszöbölés

1% → a minimál. szűrés

- b -t minél b -t megpróbálva, de egyfelé kis f_0 -ra vegyünk a szűrés
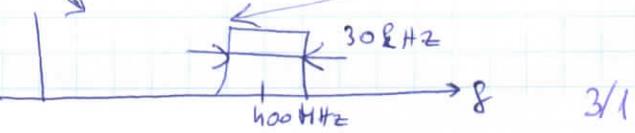
$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta)$$




modell funkcióval megkérdezzük 3 mértékszámokat: töltési idő, késleltetés, mértékszám

12

- a minő kiegészítés nélkül (hívó oszcilloszkóp jelforról) választás
fix minővel (BPF)

Stúdió alkalmazások:

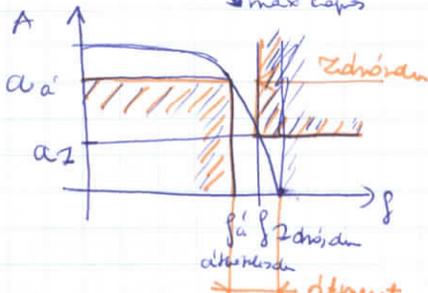
Butterworth: minőségi tényező \rightarrow max. csúszás



Levegő \rightarrow kevésbbé oldható anyagok a töltési időre







Chebyshev
elsőrendű

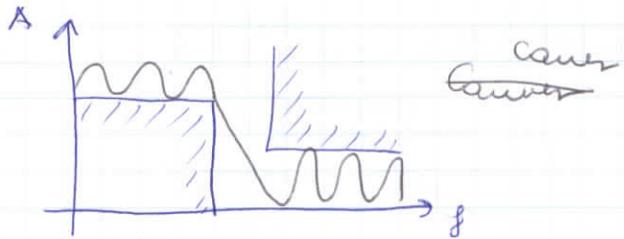

Stúdió gyakorlat \rightarrow mindig a legkisebb mértékszámúval

aluláteresztés


HTF feláteresztés

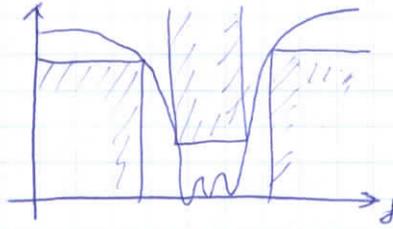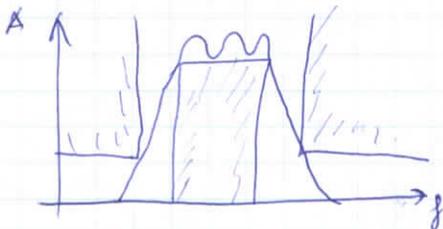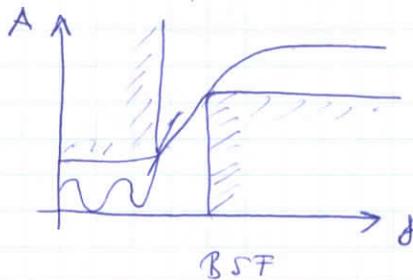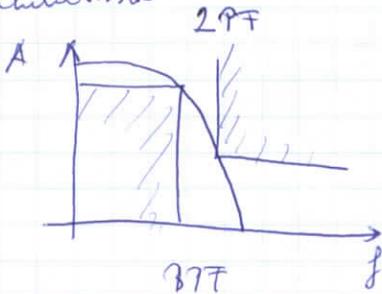

mind több L, C \rightarrow paraméter megválasztás \rightarrow sokkal kevesebb


feladat:

Butterworth. app. LPT:

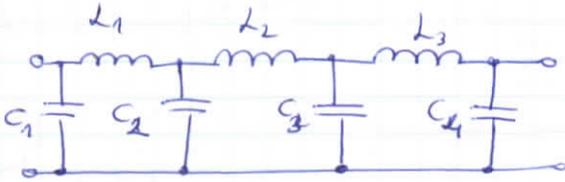

egyszerű a ábránál → nagy indukciós szükséglet a kisnél mellett

Yanem Colpitts. BPF

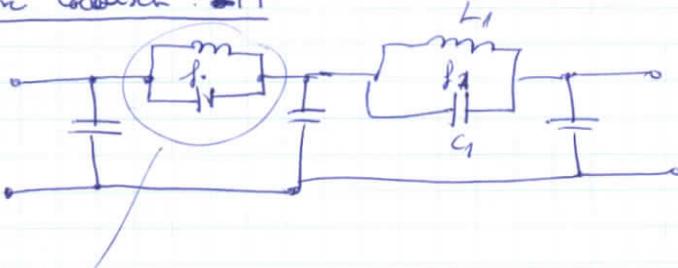


$$f_1 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_1}}$$



ism. helyett pozitív visszajuttatás

ahát $\frac{1}{T}$ DC-re valószínűleg \rightarrow rövidítés \rightarrow átkent \Rightarrow meggyújtás $\frac{1}{T}$ r.r.

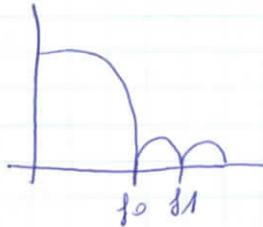
minden egy átkent felül, átkent átkentek között: valószínűleg a visszajuttatás \Rightarrow erősítés leírása



Colpitts HPT

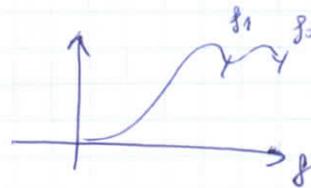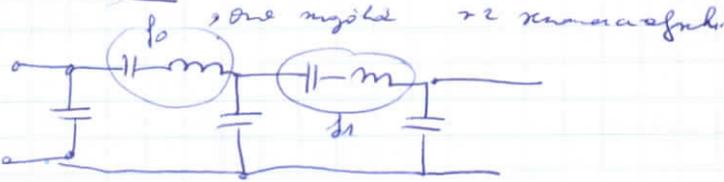

Cauer BPF:



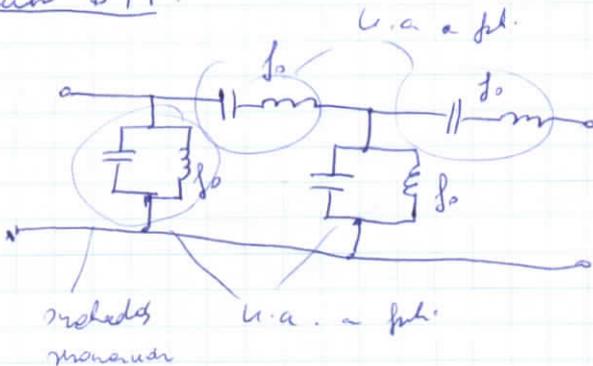


\rightarrow f0-ra L-ek \rightarrow rövidítés a kiegészítés



egyszerű leírás az LC-konjugált meg \oplus átkentek leírása


Cauer B5T

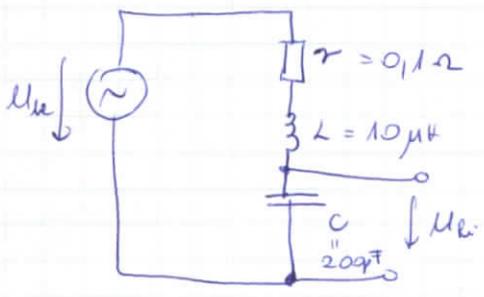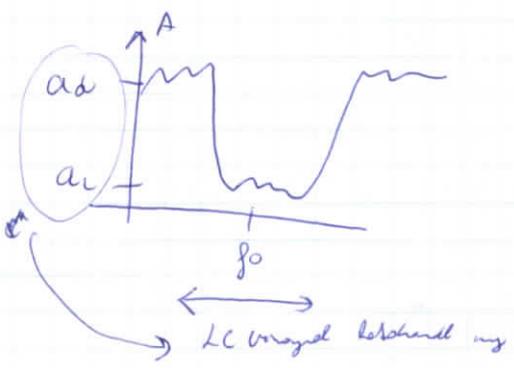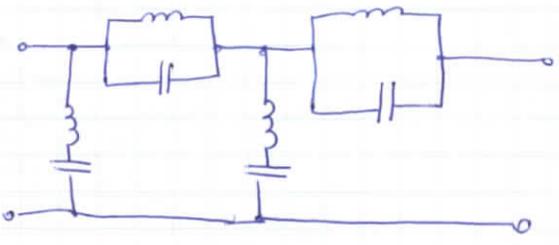

$20 \lg \frac{U_{ki}}{U_{ke}} = ?$ melyen részt vesz
 $f_0 = ?$
 $U_{ki} = ? / f_0$ @ $U_{ke} = 1mV$

jóga: tényes $Q = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{r}$
 $B = \frac{f_0}{Q}$

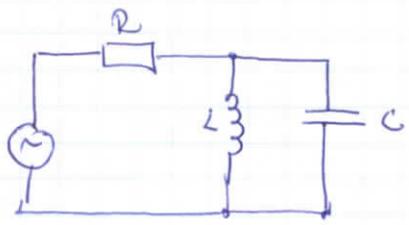rossz megfogás
 $\mu H \rightarrow$ megfogás lehet akár $10mA$ is




$Q = \sqrt{\frac{C}{L}} R$ R₀
 $B = \frac{f_0}{Q}$


maghat. mellékelt példák hasonló, inkább P₀ kontrollés (elválasztás megadja)


lehet: ilyen esélyes

tevékenység

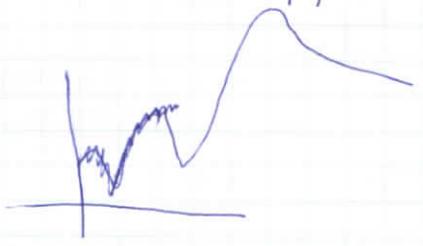


adott; ilyen sebessé

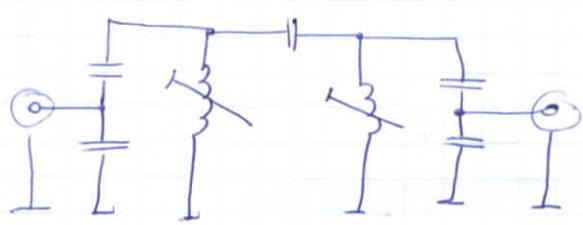

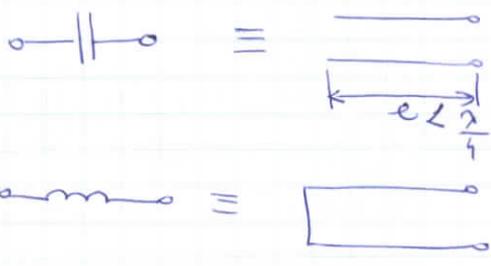


elcsúszott paraméterek lábonat is lehet az i. lehet mint lábonat:

Elcsúszta paraméterek vizsgálata

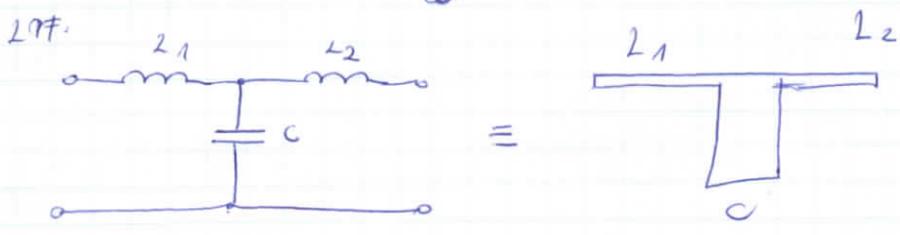


szűrés

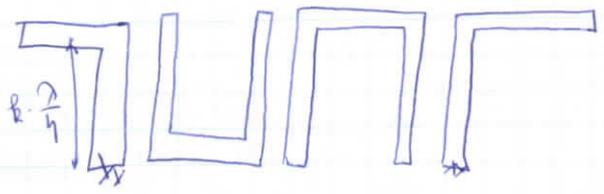

hosszú-sűrű

Attól, hogy a hosszúság e a $\lambda/4$ többszöröse lehet az a jelölés


hatólagos wahló sűrű

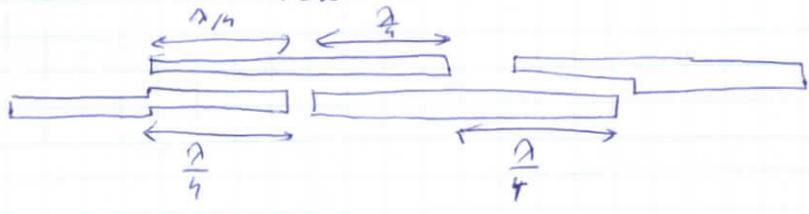



extrem lehet a 300MHz es jeltek \rightarrow nem lehet paraméter a sűrűség, ebbe kénytelen az elcsúszott paraméter

extrem nagy sűrűség esetén hővesztéssel

szűrés módosítással

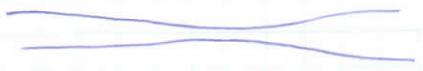

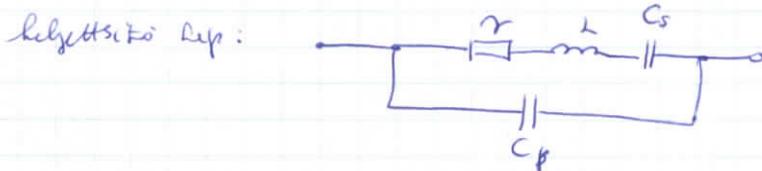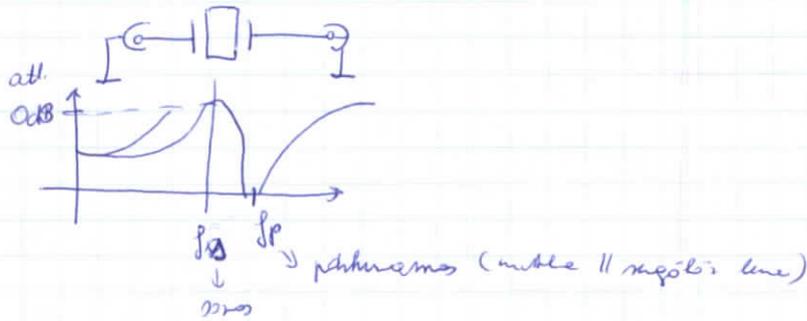Kristallkvarc: määrittää
 suoran resonanssitiheyden ja taajuuksien välisen suhteen.



- jaksollinen värähdys


- f_s resonanssitaajuuksien

- 1 ja 2 taajuuksien välillä on 2 f_s -taajuuksien välinen

taajuuksien

resonanssitaajuuksien välillä resonanssitaajuuksien välinen



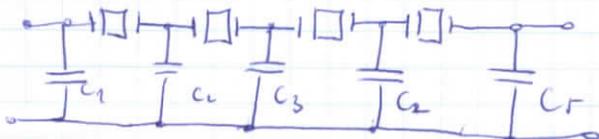
demonteerata → resonanssitaajuuksien välinen



f_s - taajuuksien välillä

4. feladat

Kéjli erősítő

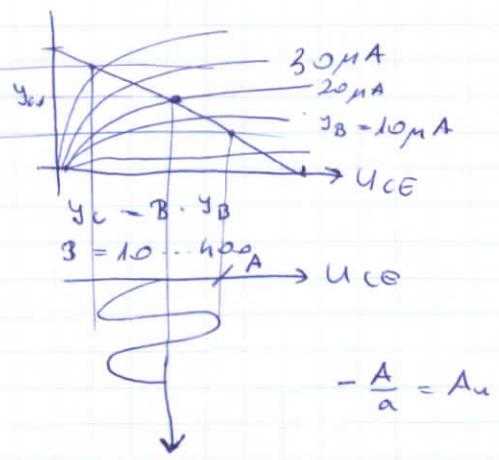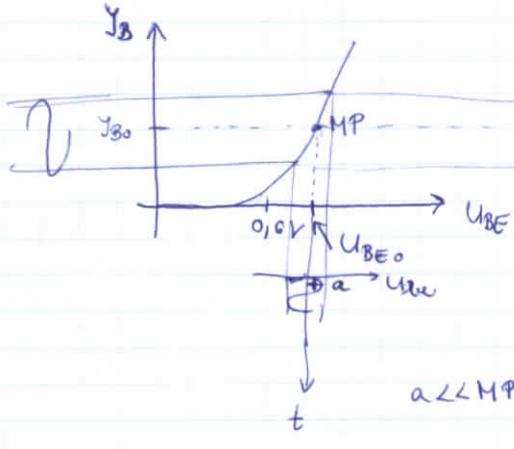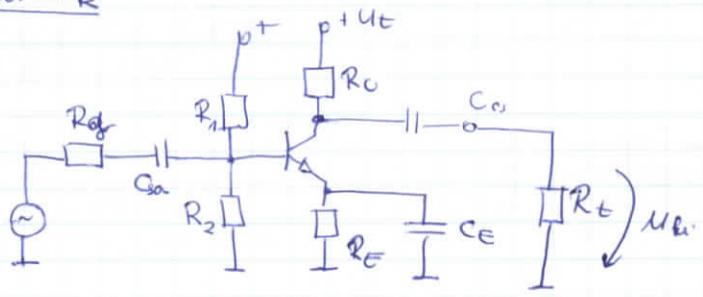

max. teljesítmény = kéjli

$U_{BE0} \approx 0,6V$
 $a = \dot{U}_u = 906 - 0,00 \dots V$


adott MP kizárás => amplitúdus nélkül = lin. am

Erősítő osztályozás

A, AB, B, C, D, E, F
Kéjli

ke nem torzít, lineáris = min. torzítás
ke nem torzít, lineáris = min. torzítás
ke nem torzít, lineáris = min. torzítás

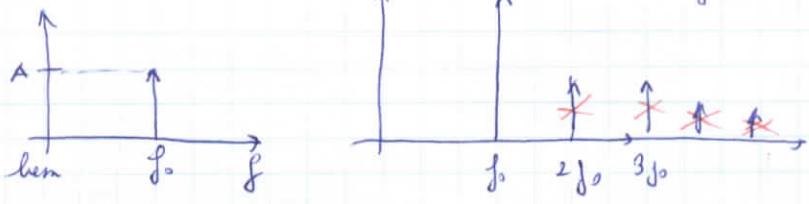minimális lineáris tartomány: a dinamikus tartomány \Rightarrow kevésbé nagy amplitúdóval magas frekvenciákra való alkalmazás lehet




gyenge mértékű jelzés felszórás, nem teljesítményes áramlás

$\eta \approx 50\% \quad \eta = \frac{P_{ki} + P_{k2}}{P_{ki} + P_{k2k}}$



Hangfeszültség mérő

$$f = 20 \dots 20\,000 \text{ kHz}$$

- jól kivehető: direkt a m. mérő

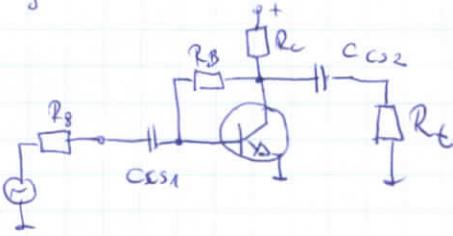

hogy áll be a MP?

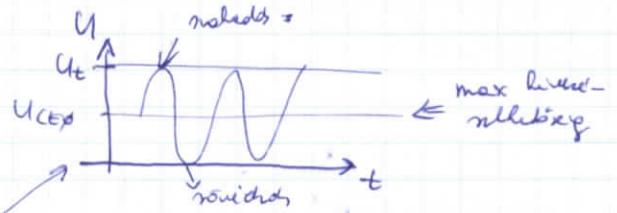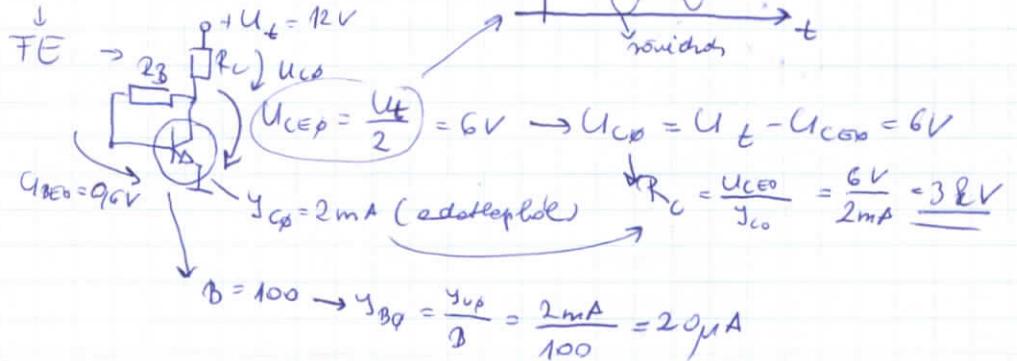

$$U_{B0} = U_{CE0} - U_{BE0} = 6 - 0.6 = 5.4V$$


$$R_B = \frac{U_{B0}}{I_{B0}} = \frac{5.4V}{20\mu A} = 270k\Omega$$

Kisjelelő helyettesítés

MP-ot helyettesít

transzistor = kicsi generátor

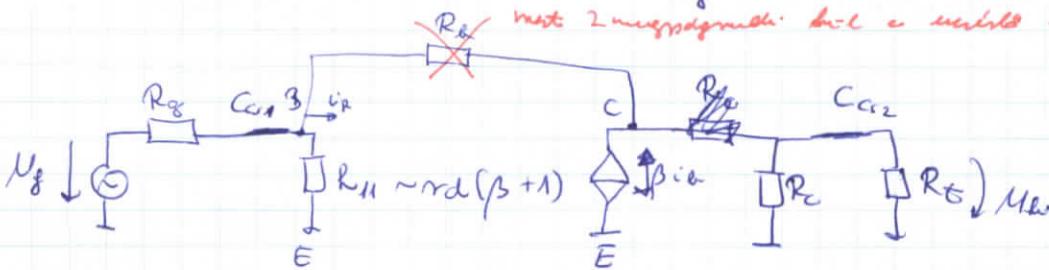max 2 megfigyelés: h-1 a mérést e. üzemeltet annak körét



$$R_{be} = r_d (\beta + 1) \leftarrow r_d = \frac{U_T}{I_{C0}} = \frac{26mV}{2mA} = 13\Omega$$

$$R_{ce} = R_C$$

$$U_{be} = U_g \frac{R_{be}}{R_{be} + R_g}$$

$$1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

$$R_T \leftarrow 300K$$

$$9.1 \cdot 10^{-31} C$$

$$\rightarrow 26mV$$

$$R_{be} \approx 1300\Omega$$

$$i_b = \frac{U_{be}}{R_{be}}$$

$$U_M = (R_C \times R_L) \beta \cdot i_b$$


- sok mérést elvégzésre

$$\frac{u_{be}}{u_{be}} = A_u = - \frac{\alpha}{r_d} (R_c \times R_e)$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$a_u = 20 \lg |A_u|$$

Differenzverstärker

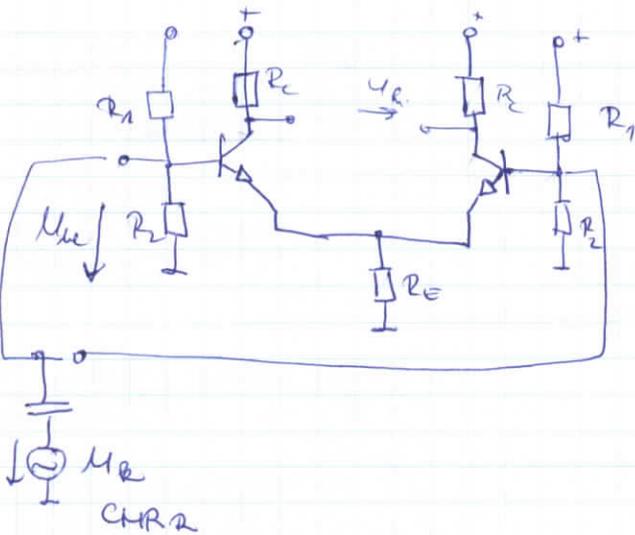

tegyen min leme:

$$\frac{u_{be}}{u_{be}} \rightarrow \text{max diff}$$


$$\frac{u_{be}}{u_e} \rightarrow \text{min RM}$$

$$CHRR = \frac{A_{u0}}{A_{uRM}}$$

min. erősítést lehet elérni, és nagy frekv. lehet használni
 $f_{max} < 2 \times 10^4 \text{ Hz}$ 10 Hz

+ nem az a jellemzője lehet használni: \rightarrow hűvösítés is lehet szükség


Hangszigetelési körök erősítő

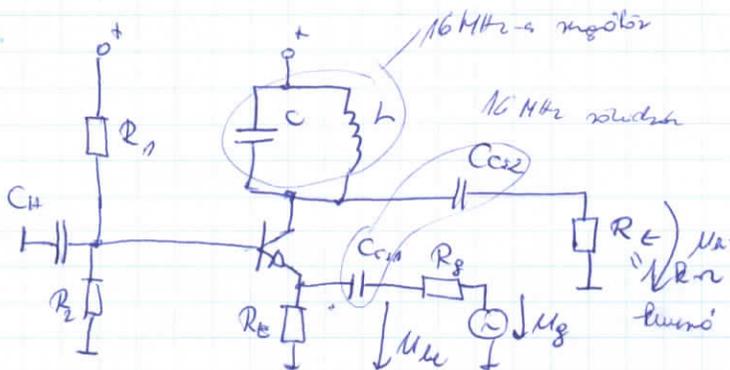

$$R_g = 50 \Omega \leftarrow \text{antenna}$$

$$R_{be} = 50 \Omega = R_g$$

$$I_{EB} = 0,15 \text{ mA}$$

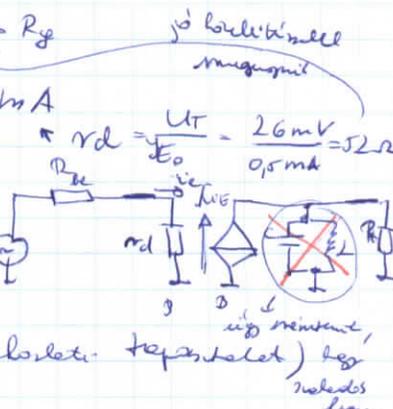


$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$B = \frac{f_0}{Q} \rightarrow 16 \text{ kHz}$$

$$Q = R \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 10 \text{ (gyorslejtés, tapasztalat) } \text{ leg. } \text{ mellesz } \text{ legy.}$$

frekvencia jelét az erősítő:

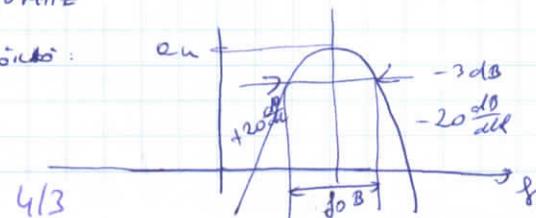



$$A_u = \frac{U_{be}}{U_{be}} = \frac{r_d}{r_d} \cdot R_t \quad \text{nem fordít fordít}$$

$$R_{be} = r_d$$

$$R_{bi} = \infty$$

megnyit feljött felhasználni \Rightarrow FET

y-FET

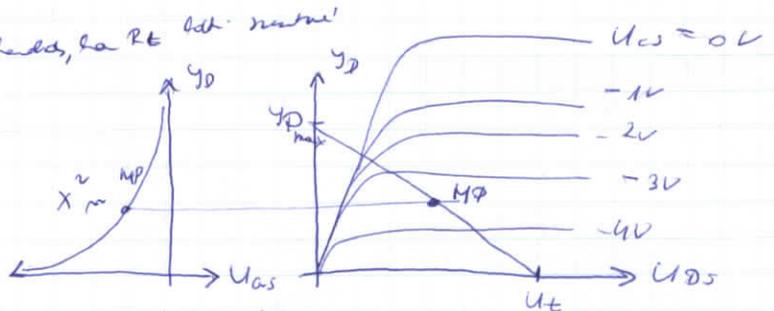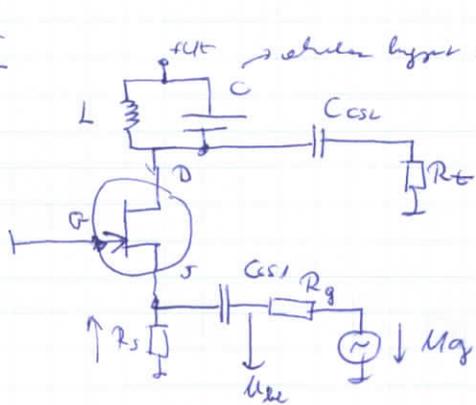

$$g_{21} = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$$

↑
fontos jellemző
áramfolyás

←
munkabírtás
vona

$$R_{be} = R_s$$

$$A_u = +g_{21} R_t |_{f_0}$$


$$R_{bi} \Rightarrow \infty$$

$R_s = R_g$, ha ugyan az a fontosságú a bemenet

ha $R_s \neq R_g$ akkor a bemenet a LC kört

8 1GHz -ig használható

hálókörös bef.

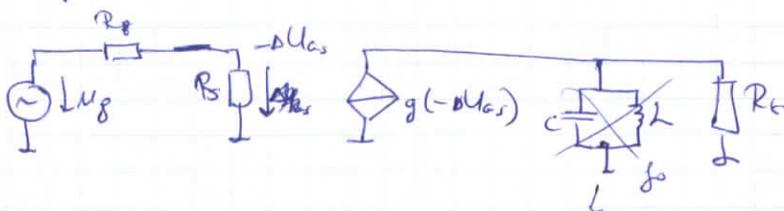

időlejtéses rendszer elism.



MMIC: Microwave Monolithic Integrated Circuit

2011. júl. 21.
NRE.
-2-

MAR...
EPA...
GAL...

$f_{max} \approx 60 - 70 \text{ GHz}$

felvétel: meander

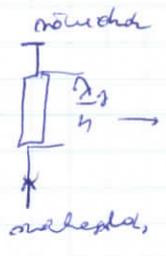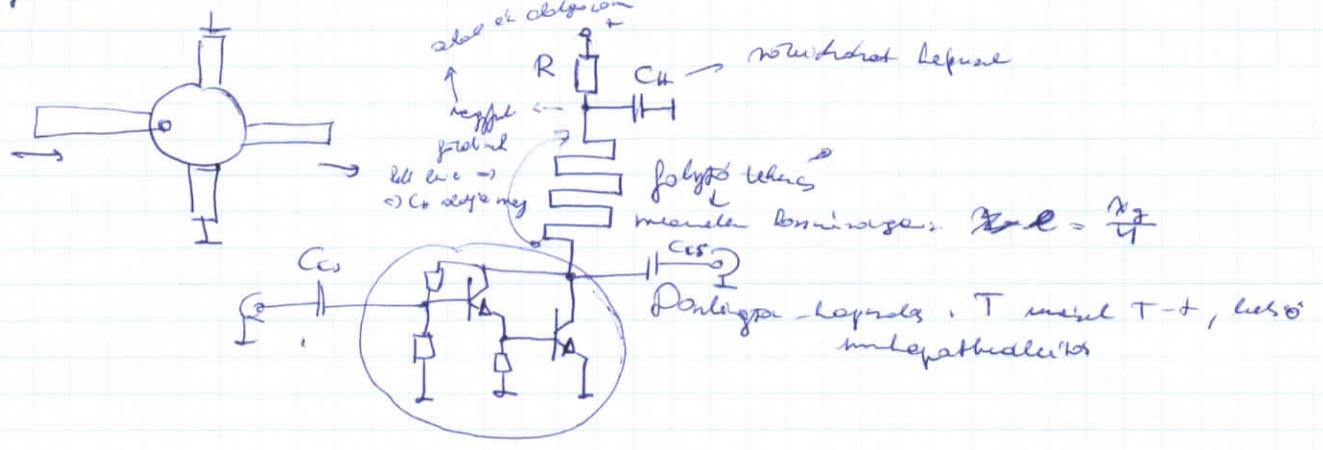


hálózati kábel $RZ + \frac{1}{h}$ -ed \rightarrow meanderkábellel a vezeték

beviteli impedancia $Z_{in} \approx 30 - 100 \Omega \sim Z_0$



megfigyelhető, az az alacsony beviteli impedancia \rightarrow kábelvezetésű kábel szerkezet.
tegyünk meanderkábellel

$S_{11}, S_{22} -10 \text{ dB}$ $S_{21} -10 - 20 \text{ dB}$ $S_{12} -10 - 30 \text{ dB}$
 \downarrow \swarrow
 beviteli reflexió beviteli reflexió

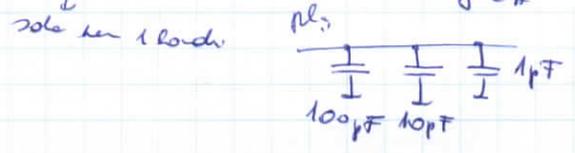
beviteli kábel: $X_C = \frac{1}{2\pi f C_A} \approx 0,1 - 1 \Omega$



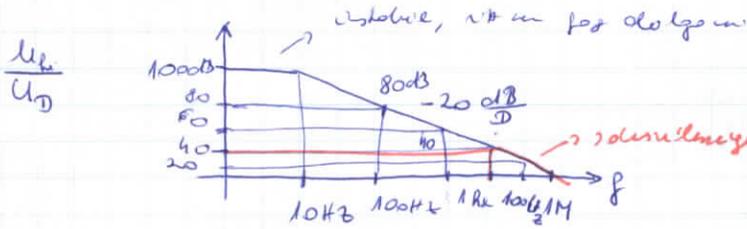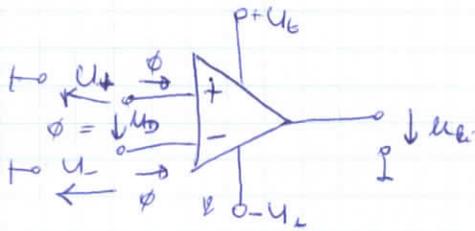Művelési módozat - műve a hangjelalakítás technológiájában



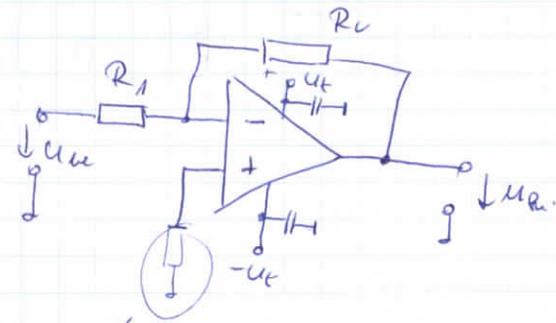mivel kettő az erősítés azaz megengedi hogy kettő erősítés




$$A_u \approx -\frac{R_v}{R_1}$$

$$R_{be} \approx R_1$$

$$R_{ki} \approx 1 \dots 10 \dots 100 \Omega$$


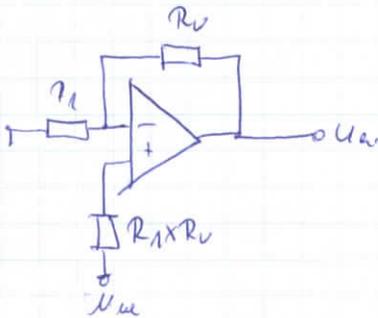
gyorsabb: $R_1 \times R_v$ mindkét oldal felváltás



$$A_u \approx 1 + \frac{R_v}{R_1}$$

pl. 40dB erősítés mérték

be + - ut adokam műve komponens

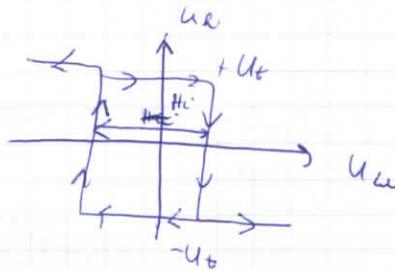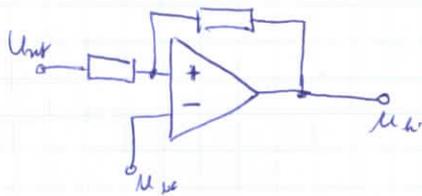


5. László


2011. feb. 24.

-1-
NRE

Művelés: erősítő:

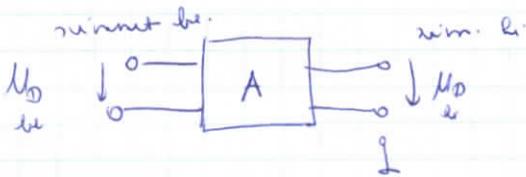

Kiszámszoló rajz:

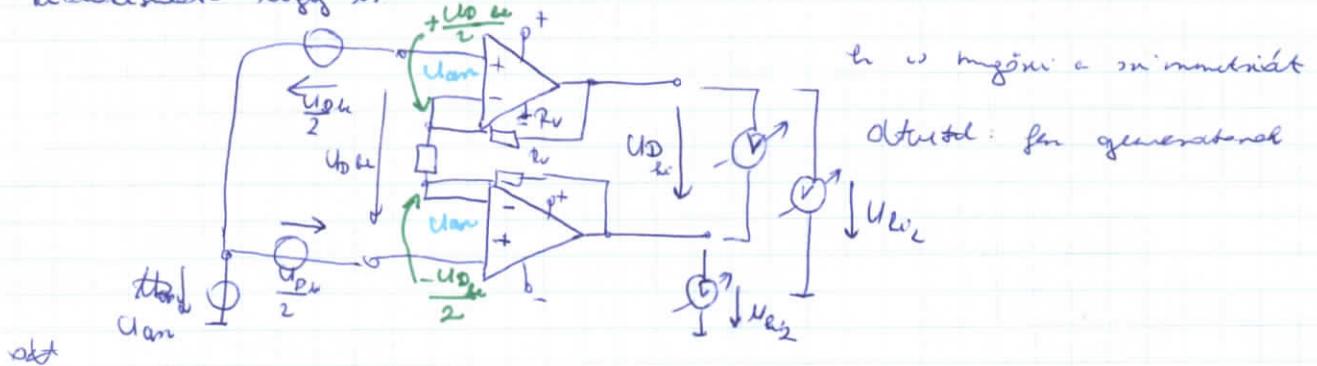

aszimmetrikus eset: $U_{be} = 0$

$$\frac{U_{ki,1}}{U_{be}} = ? \quad \frac{U_{ki,2}}{U_{be}} = ?$$

$$\frac{U_{be} - U_{be}}{R_1} + \frac{U_{be} - U_{ki,2}}{R_v} = 0$$

$$\frac{U_{be}}{R_v} = \frac{U_{ki,2}}{R_v}$$

$$\frac{U_{ki,2}}{U_{be}} = 1$$

$$\frac{U_{ki,1}}{U_{be}} = 1$$

\Rightarrow Kétféle DC-t lehetne elérni

Differenciális működés: $U_{be} = 0$

$$\frac{\frac{U_{be}}{2} - \left(-\frac{U_{be}}{2}\right)}{R_1} + \frac{\frac{U_{be}}{2} - U_{ki,2}}{R_v} = 0 \rightarrow \frac{U_{be}}{R_1} + \frac{U_{be} - U_{ki,2}}{R_v} = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$-\frac{U_{be}}{2} - \left(+\frac{U_{be}}{2}\right) + \frac{-\frac{U_{be}}{2} - U_{ki,1}}{R_v} = 0 \rightarrow -\frac{U_{be}}{R_1} + \frac{-\frac{U_{be}}{2} - U_{ki,1}}{R_v} = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$U_{be} = U_{ki,1} - U_{ki,2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{U_{Dcc}}{R_1} + \frac{U_{Dcc}/2}{R_v} \right) R_v = U_{Ri}$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{U_{Dcc}}{R_1} + -\frac{U_{Dcc}/2}{R_v} \right) R_v = U_{Ri}$$


$$\rightarrow U_{Ri} = R_v \left(\frac{U_{Dcc}}{R_1} + \frac{U_{Dcc}/2}{R_v} + \frac{U_{Dcc}}{R_1} + \frac{U_{Dcc}/2}{R_v} \right)$$

$$U_{Ri} = R_v \left(2 \cdot \frac{U_{Dcc}}{R_1} + \frac{U_{Dcc}}{R_v} \right) = \frac{R_v}{R_1} \cdot 2 U_{Dcc} + U_{Dcc} = U_{Dcc} \left(2 \frac{R_v}{R_1} + 1 \right) = U_{DQ}$$

$$A_{DQ} = 2 \frac{R_v}{R_1} + 1 \Rightarrow \text{différenciális és erősítő, de az ellenáramú jel is megjelenik}$$

pl. hirtelen megváltozott hirtelen kell követni

Aszimmetrikus erősítő

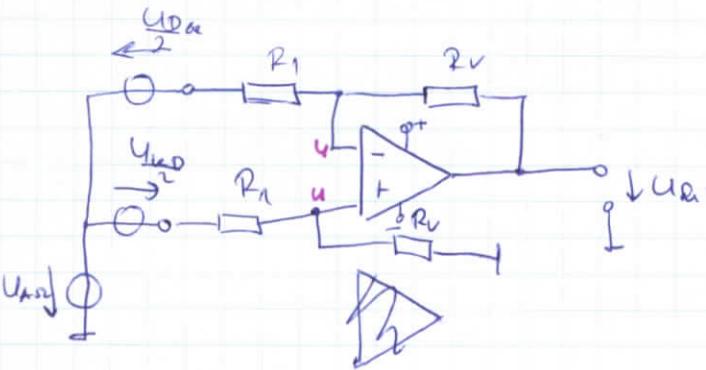

Asz: $U_{Dcc} = 0$

$$u: \text{felő} \ominus \quad \frac{U - U_{Asz}}{R_1} + \frac{U - U_{Ri}}{R_v} = 0$$

$$\text{alsó} \oplus \quad \frac{U - U_{Asz}}{R_1} + \frac{U - U_{Ri}}{R_v} = 0$$

$$\frac{U_{Ri}}{U_{Asz}} = ? = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_v} - \frac{U_{Asz}}{R_1} = \frac{U_{Ri}}{R_v}$$

$$\frac{U_{Ri}}{U_{Asz}} = \frac{R_v}{R_1} \cdot (-1) + \frac{R_v}{R_1} \frac{U}{U_{Asz}} + \frac{R_v}{R_v} \frac{U}{U_{Asz}}$$

Diff: $U_{Asz} = 0$

$$\ominus \quad \frac{U - U_{Dcc}/2}{R_1} + \frac{U - U_{Ri}}{R_v} = 0 \rightarrow \frac{U}{R_1} - \frac{U_{Dcc}/2}{R_1} + \frac{U}{R_v} = \frac{U_{Ri}}{R_v}$$

$$\oplus \quad \frac{U + U_{Dcc}/2}{R_1} + \frac{U - U_{Ri}}{R_v} = 0 \rightarrow \frac{U}{R_1} + \frac{U_{Dcc}/2}{R_1} + \frac{U}{R_v} = \frac{U_{Ri}}{R_v}$$

$$-\frac{U_{Dcc}/2}{R_1} - \frac{U_{Dcc}/2}{R_1} = \frac{U_{Ri}}{R_v} - \frac{U_{Ri}}{R_v}$$

$$\Rightarrow U_{R_1} = -\frac{U}{R_V} \cdot R_V - \frac{R_V}{R_1} \cdot \frac{U_{DC}}{2} + \frac{R_V}{R_1} U$$

$$\Rightarrow U_{R_1} = U + \frac{R_V}{R_1} \frac{U_{DC}}{2} + \frac{R_V}{R_1} U$$

↓ egyszerű kivétel → fel lehet írni U , U_{DC} , U_{AC}

$$U_{R_1 DC} = U_{AC}$$


$$U_{R_1 AC} = -\frac{R_V}{R_1} U_{DC}$$

(U az differenciális jel)

3 erősítő egység szükséges

szelvény +5V

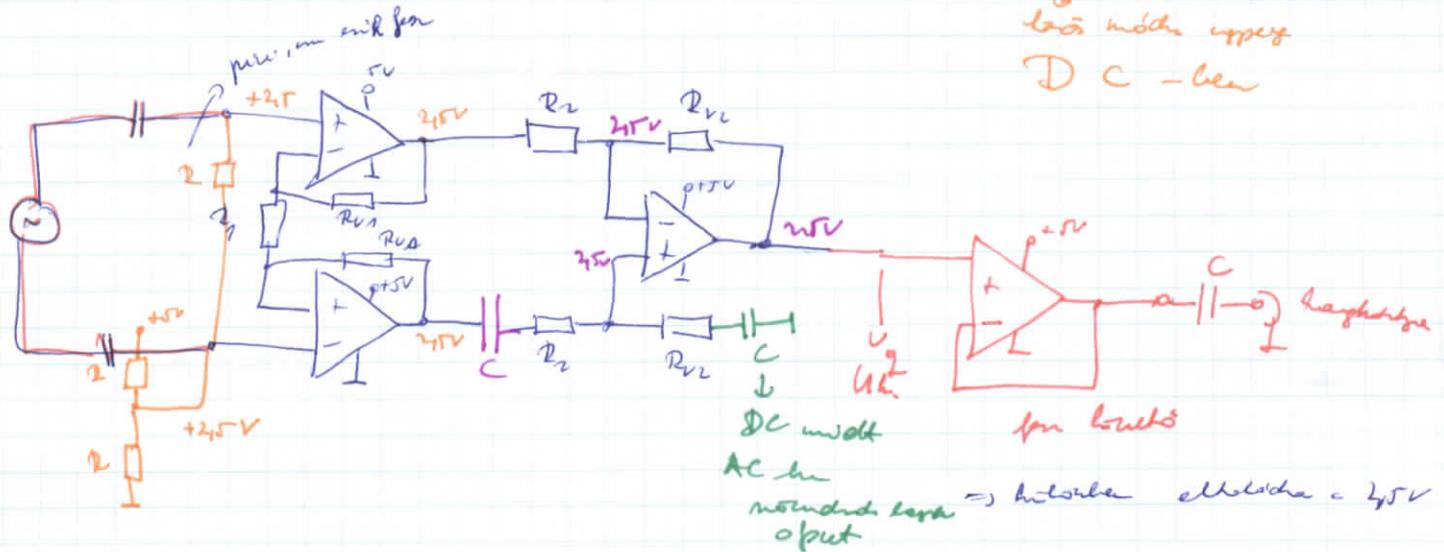kétféle 0.5V kimenet DC = 2.5V
 ↓
 két módos újjász
 DC - len



~~használat~~ használható, mert ha $U_{DC} = 0$ az semmi sem \emptyset → DC - len vizsgálata
 nem megfelelő működés => opú helyett kompenzáció

~~AC len az. felhívás nélküli kimenet AC~~

AC

használatos mérések differenciálisan


LNA - Low Noise Amplifier

Alacsony zajú erősítő

- a műveletet az az érzékenység



Zajteljesítmény:

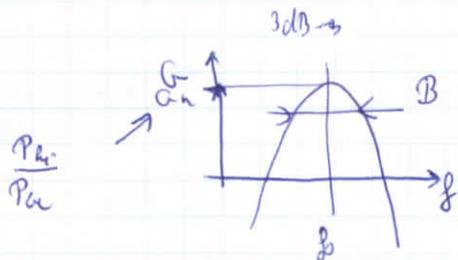



$$F = \frac{P_{n,z,ki}}{P_{n,z,er} \cdot G} \geq 1$$

↓
gyakorlatban soha
a felhívó nem melet

$$P_{n,z,er} = R \cdot T \cdot B \quad k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

$$f \leq 300 \text{ GHz}$$

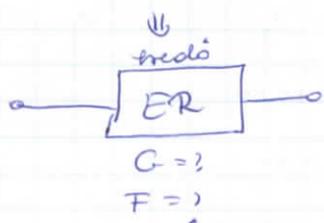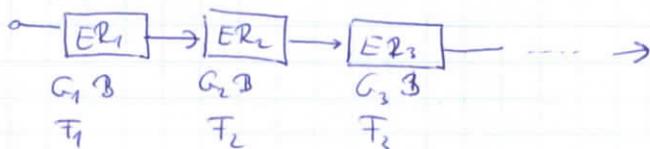
szűrőcsatlakoztatás kapocsoknál ismétlődik



$$\frac{P_{ki}}{P_{er}} = G = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot \dots = \prod_{i=1}^N G_i$$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots + \frac{F_N - 1}{\prod_{i=1}^{N-1} G_i}$$

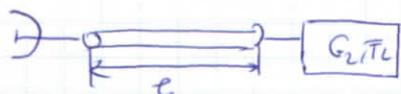első blokkat mindig mindig érdemes utoljára.



$$L \text{ indempulsa} = \frac{1}{G_1}$$

$$T = 300 \text{ K} \Rightarrow F_1 = L = \frac{1}{G_1}$$


$$G = G_1 \cdot G_2$$

$$F = \frac{1}{G_1} + \frac{F_2 - 1}{G_1} \gg 1$$

"szűrő" a helyes! zajteljesítmény megadásakor nem kell jód

elvártak:

200M fe. 2k.

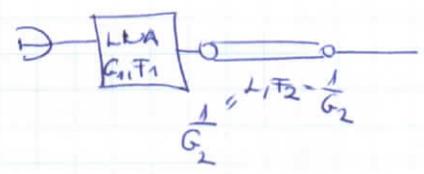


$G = G_1, G_2 \rightarrow u-a$ az u_2, u_1, u_2 de!

$F = T_1 + \frac{1}{G_1} - 1 \rightarrow$ erősítés hiánya

Fantomszámítás:

kapcsoló AC
folytatás DC-től valószínű

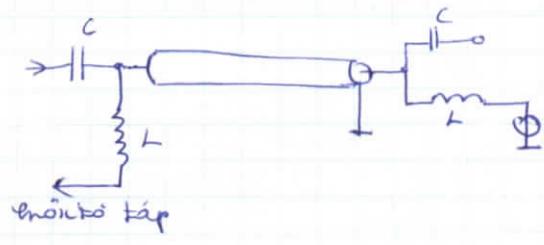csak AC erősítés
teljesen folytatás hiánya



NF valóban F_{opt} - F_{opt} viszony

$NF = 10 \lg F > 0 \text{ dB}$ az id. ~~de~~

normál T_{FET} $NF = 3 \cdot 10 \text{ dB}$

LNA-nak gyorstotta T_{FET} $NF = 0,1 \dots 0,7 \text{ dB}$


drága, de 1kV kék,

$G = 10 - 20 \text{ dB}$
 $B \rightarrow b \leq 10\%$

Nagyjeli erősítők

Erősítő osztályok:

lygyelésnél A oszt. hiszibilis: A oszt.

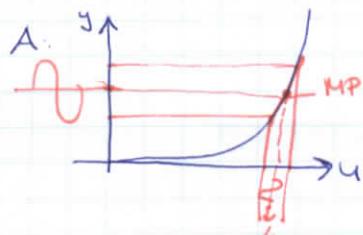


amplitúdómod. felt: dunde ha nala közpén áll, an
állás $u = MP +$

$\eta \leq 50\%$ von a katalóg


$R \leq 1$: tömítő t_2 \rightarrow hirt tömít

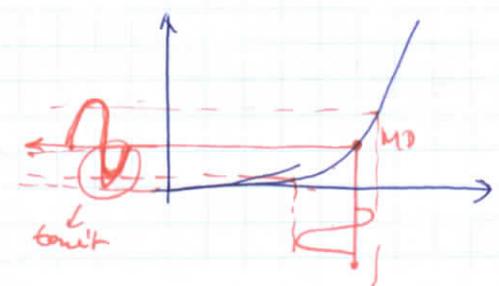B. ha nagy impedancia has a tömítősele mélyül fel.



$\eta \leq 78\%$
 $R \leq 10\%$

hangjelvezetés u_2
pl. Q 4AD-405

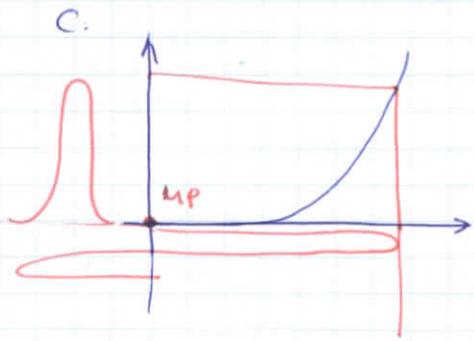

$\xi \sim 100\%$
 $\eta \sim 100\%$
 $90 \dots 100\%$



amplitúdás azonos irányúval
 mel. a jellel

tipikus FM adóháló
 azonos → más drágább


mel. a nem újrat. periódusok között

FM és PM adós felépítés, mert az amplitúdó nem
 hordoz információt az amplitúdóval szemben

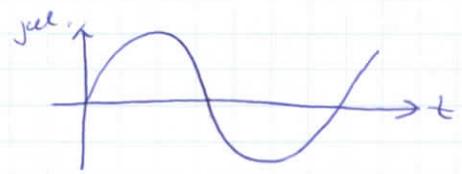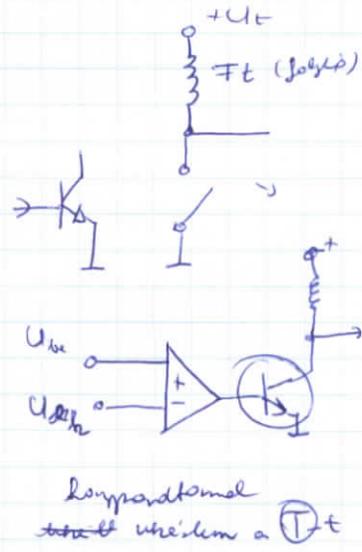D: ← kapcsolásművel jelerősség az erősítő



terjedelmű jele

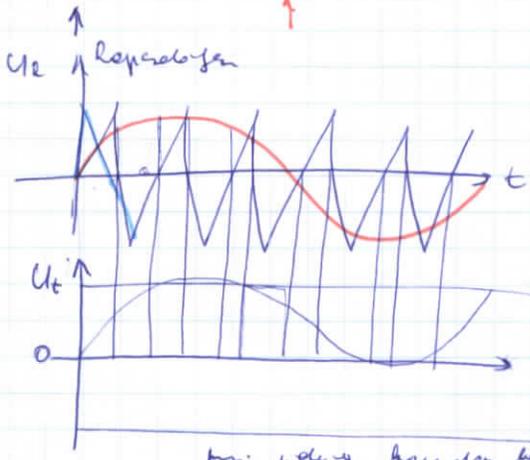


Pulsus szélesség moduláció
 PWM

képezelés időpillanatában



0 - 50%-os és nem 50%-os képezelés

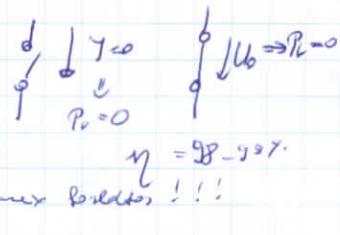képezelés névszám: 0, mert egyenlő az áram 0 áram = 0





digitális PWM

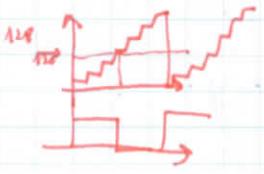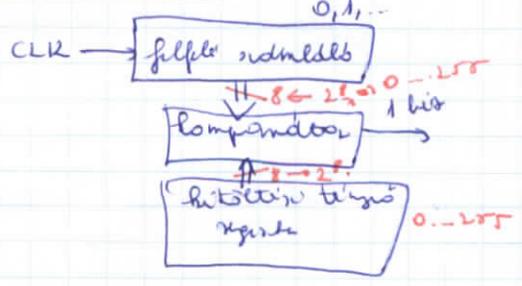elérhető a bit szintű képezelés → komparátor állapotok váltás



komparátor állapotok váltás
 leírás:

leírás:

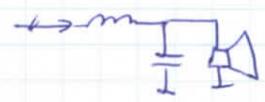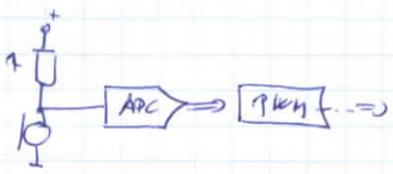


↓
 moduláció jele mikrodipólus
 5/6


Nagyjéhi erősítők

A, B, C, D;

E osztály:

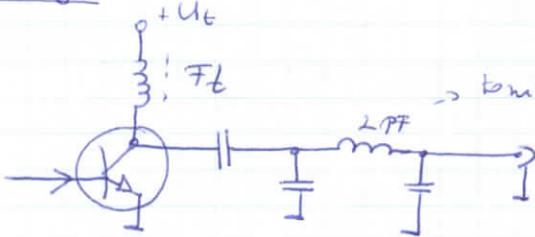

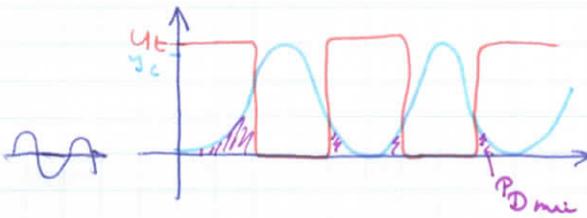→ konkrét Ω jel min. egyen → harmonikusok lesimítása



U, y áramot = P_D min. egyen



⇓ hatásfok: $\eta \sim 95..98\%$

- károsít a C-n, kapacitívumok, P_D min!

tonális nagyság $90..100\% = k$


↓
harmonikus tartalom megsz.

↓
FH, PH

↑
szögmod. értékeket csak használ

- csak Fourier fejlesztett változata az F osztály

F - osztály:

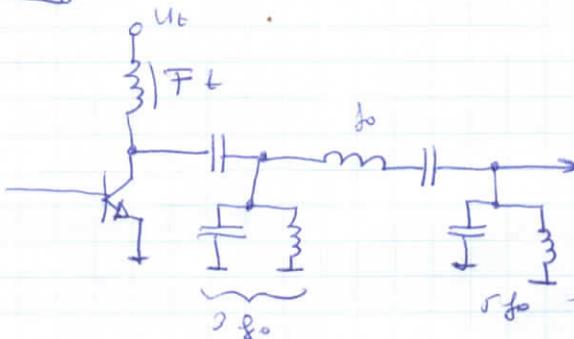

a harmonikusok min. tartalom fel. hely. min. harmonikusok = diszkrét P_D


↑ a P_D min. harmonikusok fel. hely. a dron. harmonikusok fel. hely.

⇓ ez min. tartalom min. egyen

min. tartalom min. tartalom

min. → harmonikusok fel. hely. → ngl.

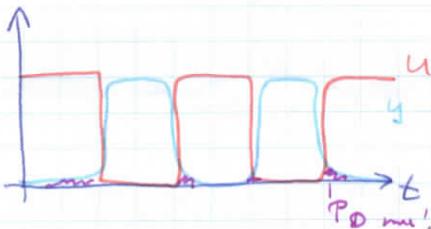
$P_{DMi} \leftarrow$ a harmonikusok fel. hely.



$\eta \sim 98\%$; $f_{max} = 800 \text{ MHz}$, $P_{max} \sim 70..100 \text{ kW}$
6/1

Nagyváltó erősítő

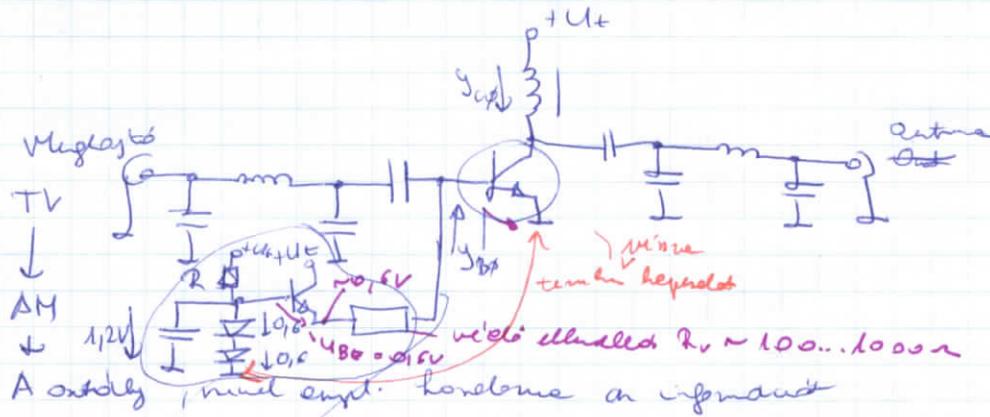Hőmeghajtás ellen védelem ← MP, falu-vezérlés



szögletes beáramlásnál kell előkészütni

elő kell állítani

termék csatlakozás

hőelvezetés kell → földet kellektni → közös hővez. sz. 1

2-3 szimuláció meg kell valósítani

↓ infonak ellen

bevez. ⇒ utána ellen

levegő szűrés, szellőzés, szellőztetés


szűrés a hővezetés

dióda termék bevezetése a végfok transistor és a dióda között van

$T_{n0} \rightarrow$ dióda fém csatlakozás \Rightarrow (T_{ref}) szűrés csatlakozás \Rightarrow T csatlakozás \Rightarrow


\Rightarrow dióda fém - a \Rightarrow csatlakozás

dióda:

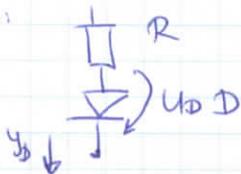

$$I_D \approx I_{D0} \left(e^{\frac{-U_D}{U_T}} - 1 \right)$$
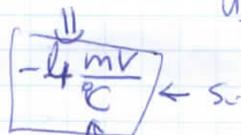
$$U_T = \frac{RT}{q} \approx \frac{26 \text{ mV}}{300 \text{ K}}$$




$10^\circ = \Delta T \Rightarrow |40 \text{ mV}|$ - az lehet mindkettő

$$\left(e^{\frac{40 \text{ mV}}{26 \text{ mV}}} - 1 \right) \approx 4 \text{ nem drágán lehet, ha nem fogja meg az ellátást}$$

C-ontalnyi megjelölés termékei felvételére



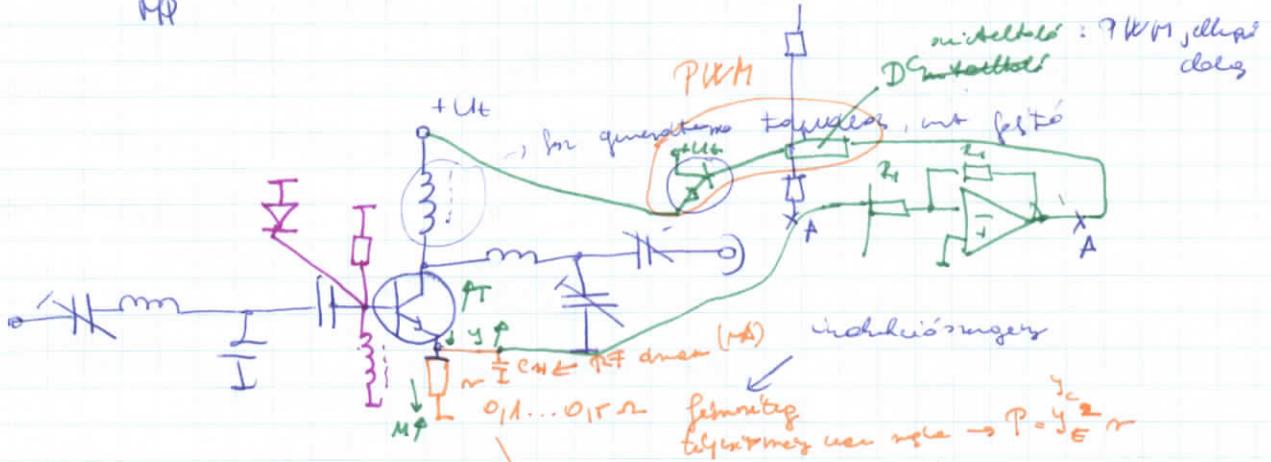DC hűv. megegyezik, stabilizálást ha nem lehet



hűv. felvételének fordítottja → gyökeltetés kell, mert R_{th} és R_{th} az azonos helyen van, az aktív állapotban

FM u. PM jelét nem lehet it

mátrix hűtése: kell a hűtés fel. (+ csatlakozás hi.)


T_h → előfordulhat, hogy az → U_c növekedése → meg kell adni a hűtési mélységet a hűtés (amelyet nem lehet)

$$\uparrow T \Rightarrow \uparrow U \Rightarrow U \uparrow \Rightarrow \text{az max. kell}$$


↓
 hűtés kell, mert a hűtés nem lehet a hűtés.
 ábrák: U_c hűtés a hűtés, hűtés a hűtés

DC mátrix: gyökeltetés PWM logaritmusos táplálás
 ↓
 hűtés felvételének a hűtésének → kell a hűtés DC

Hűtési módok

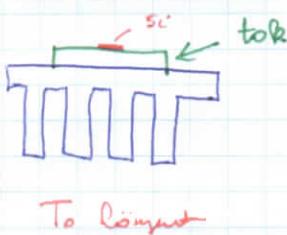

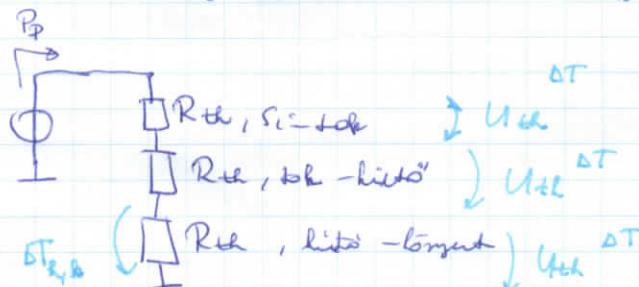Állapot: Si - tok - hűtési mód - környezet között



→ $\Delta T = T_{R} - T_0$
 ↓
 hűtés, hűtés a hűtésnek max T-je

P_D az áramútel nyújtás utáni

a f_{sz} a hővezetési koefficiens

T_0 hőg. hirtelen lehet \rightarrow tehát kell még hővezetési koefficiens

$R_{th} \rightarrow 3^\circ C/W$ a hővezetési koefficiens

nyilván P_D a hőteljesítmény \rightarrow $0,1 \cdot 9,9 \frac{^\circ C}{W}$ a hővezetési koefficiens


$S_i \rightarrow$ tel. hőteljesítmény $0,01 \cdot 9,9 \frac{^\circ C}{W}$ a hővezetési koefficiens

pl. S_i : $10W$ - at áramútel $0,1^\circ C/W \rightarrow$ tehát $99^\circ C$ erre de a kábel \rightarrow van δ de R_{th} -es megfigyelhetünk


hővezetési koefficiens mind az két mértékben! $2 \times$ csak lapoknál

lehet Z_A -n hővezetési koefficiens

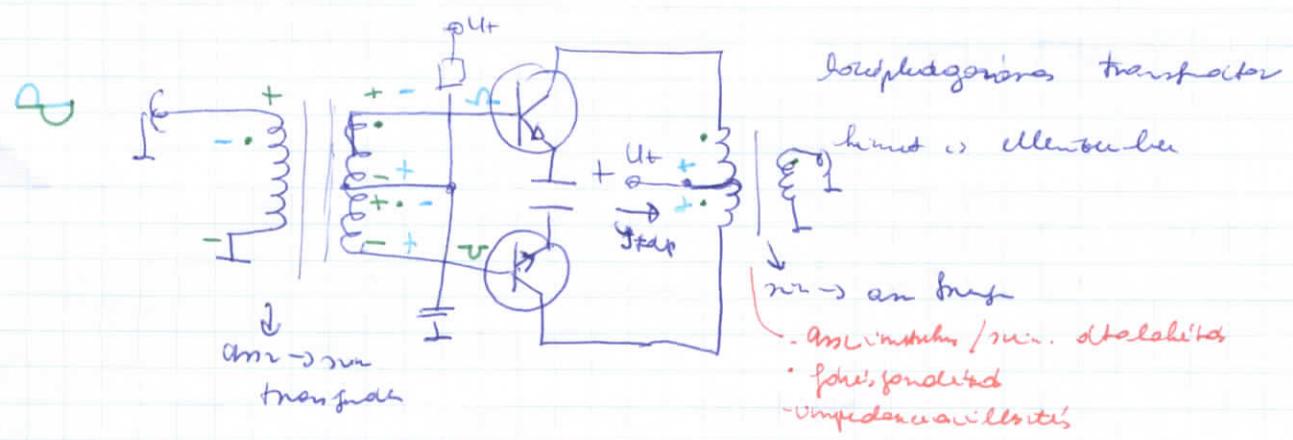Ellenítésmű megfogalma \leftarrow PUSH-PULL hirtelen \rightarrow hirtelen átváltás lehet



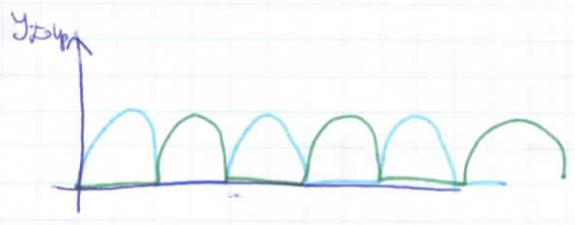hirtelen a kettős \rightarrow tehát, két kettős




transzformátor lehet frekvenciája $3 \dots 30kHz$
 hővezetési: $< 10kHz$

transzformátor

Transformatorok impedancia elosites:

WRE
2011. july 1.
⊕ 2-

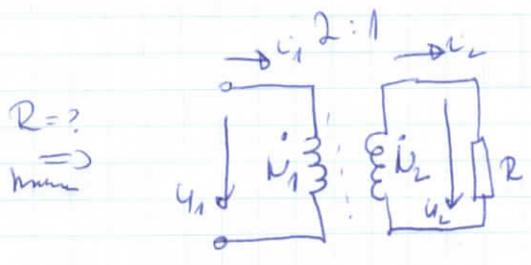

$$R = \frac{U_2}{i_2}$$

$$R_{pa} = \frac{U_1}{i_1}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{i_1}{i_2}$$

$$P_1 = U_1 \cdot i_1 \stackrel{?}{=} P_2 = U_2 \cdot i_2$$

pl. $N_1 = 20$, $U_2 = 10$ V

$$\begin{matrix} U_2 = 10V \\ i_2 = 1A \end{matrix}$$

$$\rightarrow U_1 = \frac{U_2 \cdot N_1}{N_2} = 20V$$

$$R_2 = \frac{10V}{1A} = 10 \Omega$$


$$i_1 = 0,5A$$

$$R_1 = \frac{20V}{0,5A} = 40 \Omega$$


U: 2:1

impedancia elosites $\rightarrow 2^2:1^2$

huzlakos tekercses:

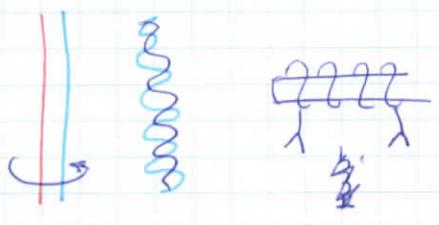

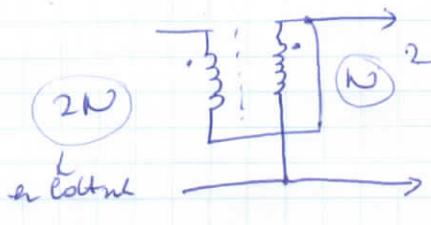2 uonors az egyenestel el uon megtekere \rightarrow osszekul \rightarrow ritkesen a sarmaga



2 tekercs sorba:

impedanciaatranszformator ualtes:


$$Z \Rightarrow 4:1$$

about a new step:

trifolius tervells:



magnet attached to base

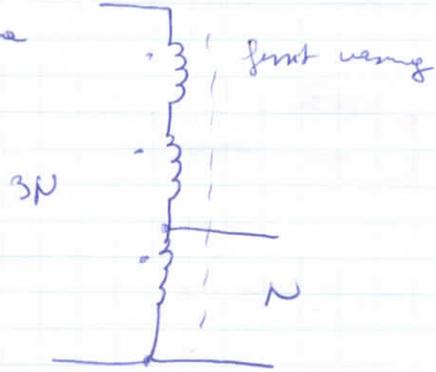


$$Z \Rightarrow 9:1$$

Mikrohullámú teljesítmény osztó/összevétel


-1-
NRE

végtelenségig visszefordít

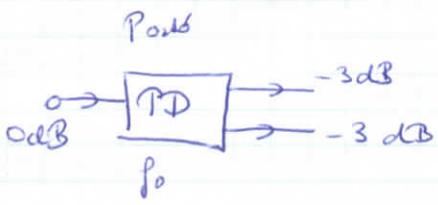


tápvonalakat kioldásnál

$b \approx 101$

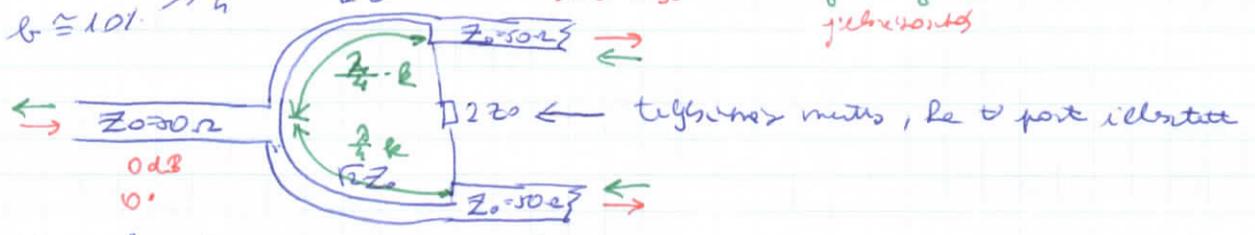

jelmegnevezés

-6dB → kismértékű veszteség -180°

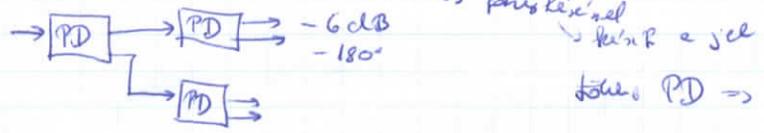


jobb PD → jobb az a teljesítmény osztó

pl. antenna ömlesztés, 1kW → megfogás

Szállás

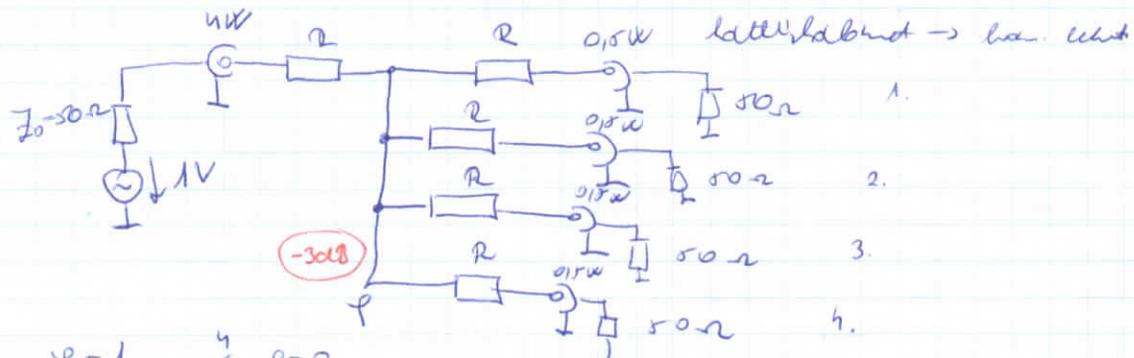Végtelenségig visszefordítási ömlesztés/összevétel



$$\frac{p-1}{R+Z_0} + \sum_{i=1}^4 \frac{p-0}{R+Z_0} = 0 \leftarrow p, R \text{ ismeretlen}$$


végtelenségig visszefordítási: 3dB ⇒ 1kW ⇒ 0,5 kW loss ⇒ p-hoz nem lehet

temperatura paraméter: - helyből loss loss
- hővesztés = visszefordítási (elrendelés disszipáció)

ha hővesztés van P akkor, egyszerűen, hővesztés


ha az ill, Logg tojial fdrst:

90°-os fdrstelo' felvrd:

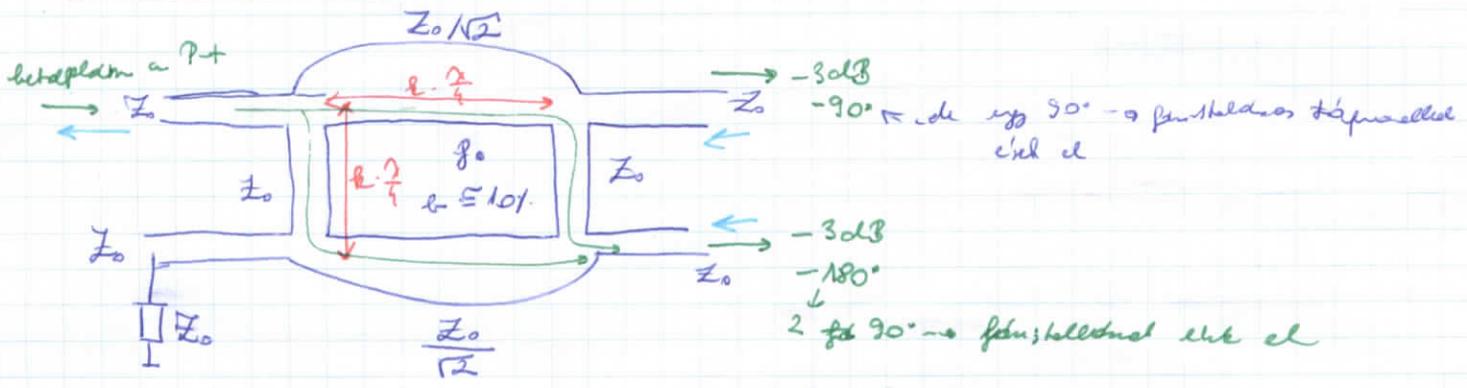

minimale \rightarrow kdt \rightarrow megfelle' fdrstelo' hll krdel

fdrstelo' mrdito' hll:


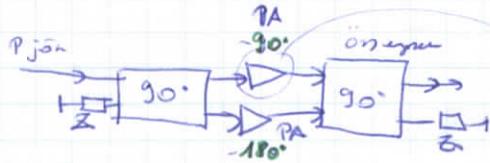


a nem gyzed be!
 \rightarrow mit a hll mrdito' hll mrd jelut
 mrdit
 ne gyzedel o' mrd

mrdit ddrndnd: $\neq 0$

90°-os fdrstelo' felvrdel' felvrdelt Q-A modulator

16 QAM:

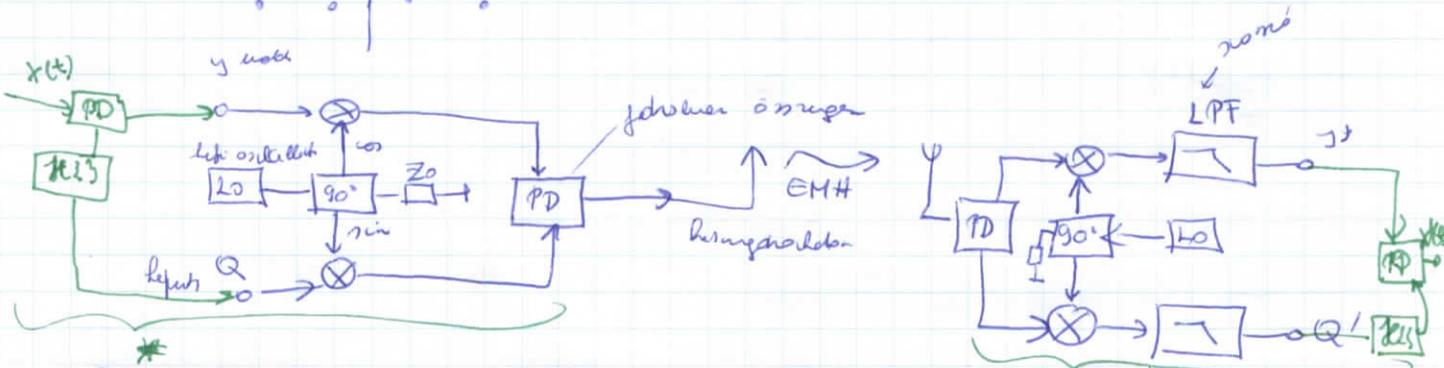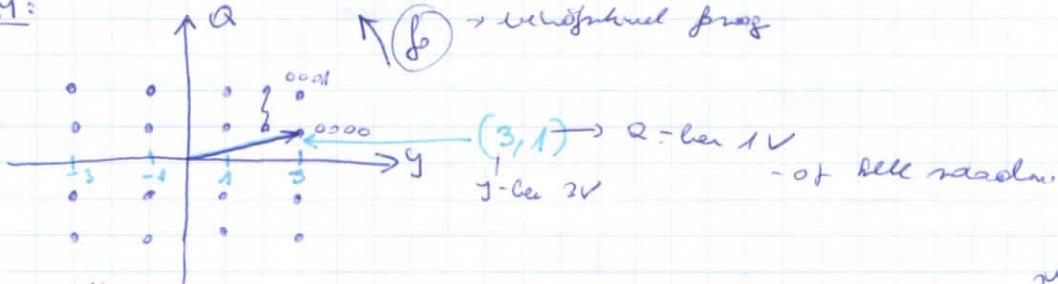


hlyosall hll hll hll \rightarrow hlyosall transformalio' hll hlyosall

$$\mathcal{L}\{x\}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(t)}{t-\tau} d\tau = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

\mathcal{L} konvergen' hlyosall

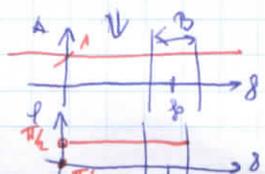


β -os te' hlyosall 90°-ot hlyosall

F/2

sen $0 \text{ Hz} + 100 \text{ MHz}$ mgy $\frac{1}{4} \rightarrow$ képviseletet kell mérni:

Volt:

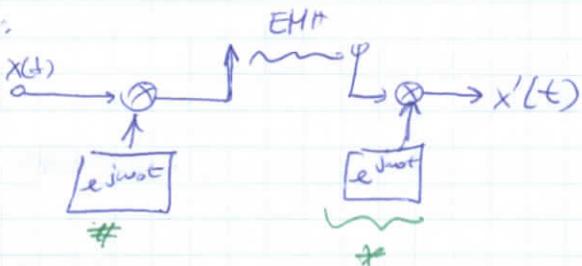


analóg jelátvitelre kell relatív hullámszám \rightarrow $e =$ komplex hullám
 formát is e kell találni.

\rightarrow / α állít

ha $x(t)$ beszűkít \rightarrow nem tudja \rightarrow jelössze nem \rightarrow később

Induktív

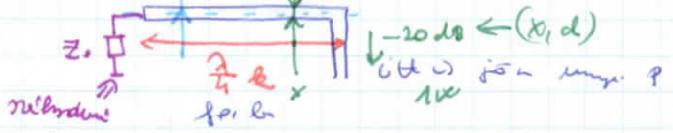-jellel mérjük munkavégzésre kényszerítve
 odg PKR \Rightarrow 100 W \Rightarrow 200 dB 99 dB
 \Rightarrow jók a P mgy v/m



keresztet a hatékony teljesítmény.


pl. hálózati P értéke nem mérhető (x, d)
 átlagos keresztet P-t kapunk \rightarrow átlagos teljesítmény

relatív hullámszám kell tudni. \rightarrow hogy felvett teljesítmény károsítja, de egy a hatékony teljesítmény függősége

Frekvencia hat.

(DC) \rightarrow DC jellel mit összehasonlítunk a megfigyelt jellel

SWR mérésnél indukciós módszerrel

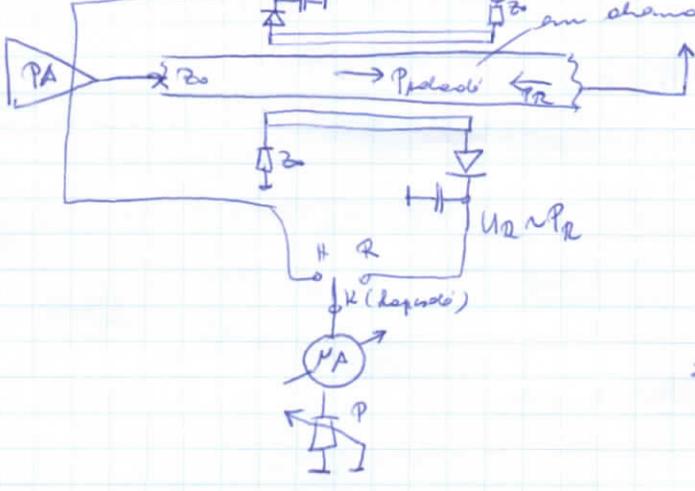

P_{ref} - \int reflektált P

a P aránya tudni lehetett.

mérés: eljárás:

- 1) Hálózati erősítő \rightarrow potenciál maximum intenzitása
- 2) reflektált állás \rightarrow hálózati \rightarrow mérés a mérés
 ha $L \sim Z_0$ - lel leírás \Rightarrow max. indultat hálózati, utána reflektált \rightarrow mgy \rightarrow hálózati a mérés
 ha pl. \rightarrow hálózati \rightarrow 2, felvett teljesítmény

le általánosított kintés kintés
 ≥ 1

PE: SWR = 3

$$Z_0 = 50 \Omega$$


$$|Z_{\text{terhelés}}| = \begin{cases} 150 \Omega \\ \frac{50}{3} \Omega \end{cases}$$

de tudod kórházba, hogy hangszóró kell

P - elk megpárhuzosítva is lehet


Antenna mérés leírásokról, erőfőldről, fázistolásokról

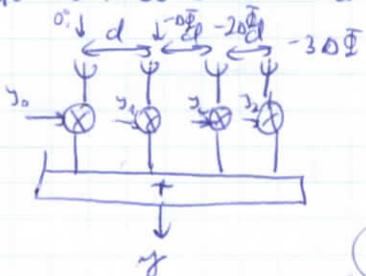- kint: antenához hasonló pl. ucsó irányba, egyelőre ténylegesen



4 komplex szám eladdottan az egyenlőségét is felvett

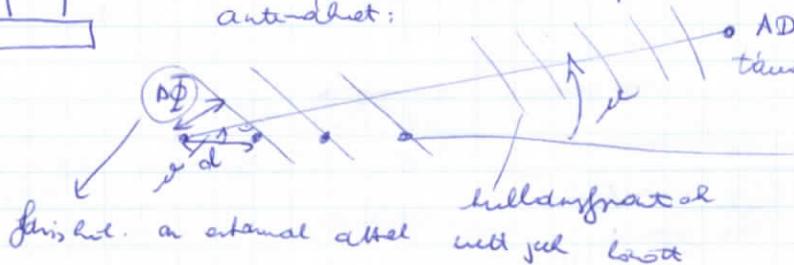EM hullám intenzitási pontoknál tekintem az antenához:



$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \cos \theta$$

$$F(\theta) = \sum_{k=0}^{N-1} y_k e^{-k\beta d \cos \theta}$$

míg az antenna mérete $\ll \lambda$


és β frekvencia növekszik - tudod megvalósítani

leírásokról ~~az~~ azonos β d társulása: $\frac{t/f}{T} \sim d$
 $H(f) \sim F(\beta)$

$y_k \in \mathbb{C}$, hogy ahhoz tudom rendelni elektronikus $f \sim \beta$
 tudom leírásokról az $F(\beta)$ elektronikus

és mitől adódik az irányba is



komplex számok

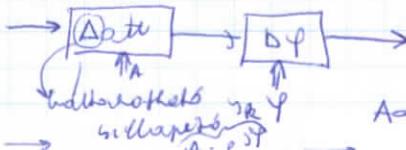


msg 1, Q modulator model

2011-12-8


2-
NRE

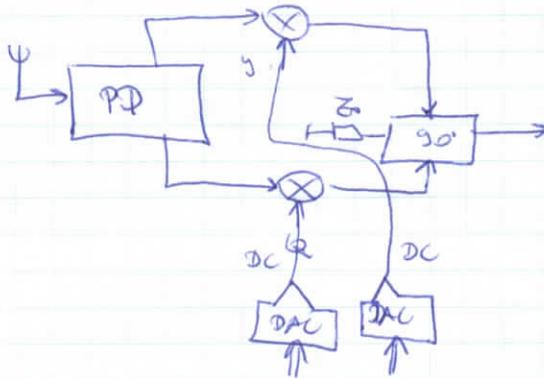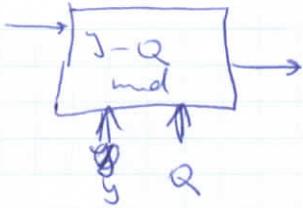

 
ka at msg tala mda, kopta noma ulo noma mgnol, kato




Antenna mátrix

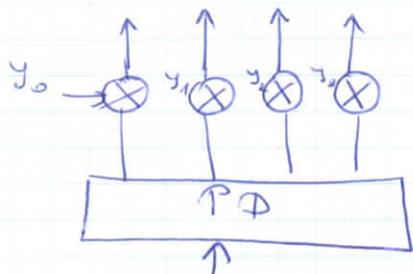

add:

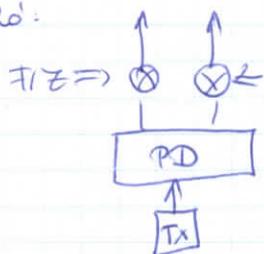

útvonal

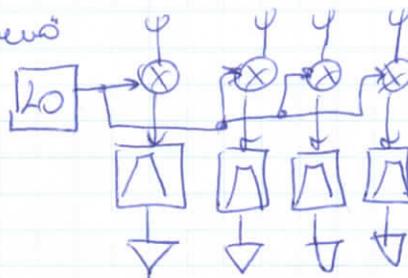

2. csatlakozás a kábelhez nem az
↓
22 dB csillapítás
5W


11 dB



← inkompatibilis algoritmus

4-ports Circulator

PD S-matrixa

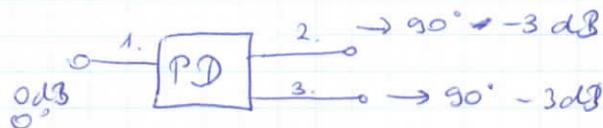

3 port → 3x3 -es mátrix ha irányos

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} e^{j90^\circ} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} e^{-j90^\circ} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


max
nem reflexív

egy portra illés visszefelé működik
↓
1-2 irányú illésíték

1-3-nél 90°-os fáziseltérés -3dB-es
még csak csak csak csak

2-3 között nem kapcsolak
munkát látható semmi, nem dB-es

90°-er kábel

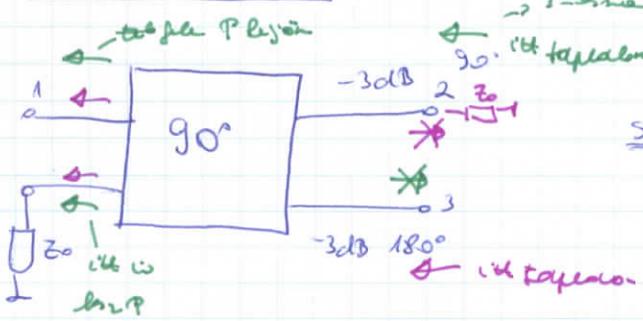

→ 1-eme nem i'kelt P
 → 'id nem összeadó'

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0.9e^{j90^\circ} & 0.05e^{-j180^\circ} \\ 0.9e^{j90^\circ} & 0 & 0 \\ 0.15e^{-j180^\circ} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


limit
limit

Z₀-hoz kell helyigényt limit
limit

adós-vezél ^{lepuszt} ~~(lepusztatás)~~ csak visszahatással rendelkezik ✓

Calculator


- 3 kábel, de balt irányba van

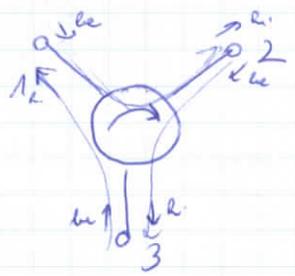


$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

↓
 gyalogban nem 0, hanem
 -10 -20 dB

- adós vezél lepusztulást lehet lenni

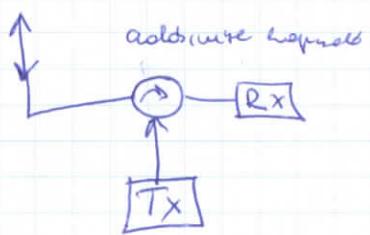

mikrohullámú szűrő

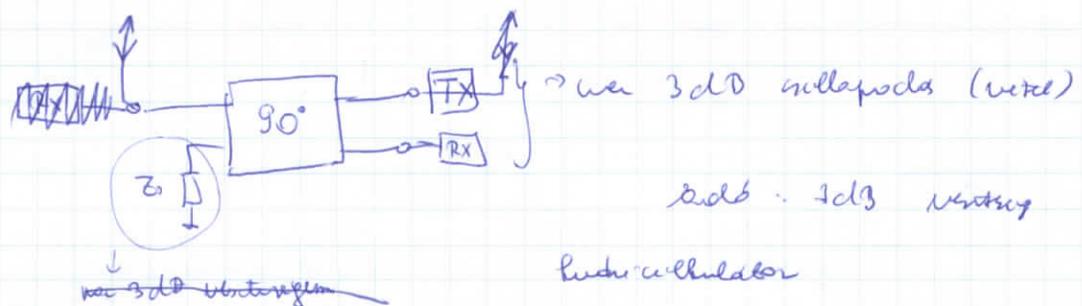


→ van 3dB csillapítás (veszt)

adós: 1dB veszteség

külső calculator

Állományok:

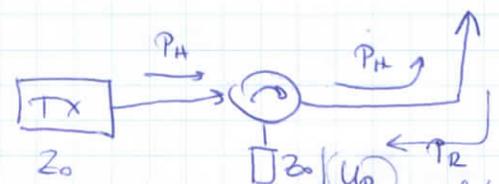Antenna reflexiók teljesítmény minimalizálása




⇒ antenna elhagyás ill. kábel
 ellenőrzés

minimális P_{refl} kábel
 8/1
 → körös elhelyezés lehet megvalósítani, nem az adós
 juttatás utána → nem az adós fog megvalósítani

a végfel térségben egy Z_0 -t lát

Vezeték fázistoló

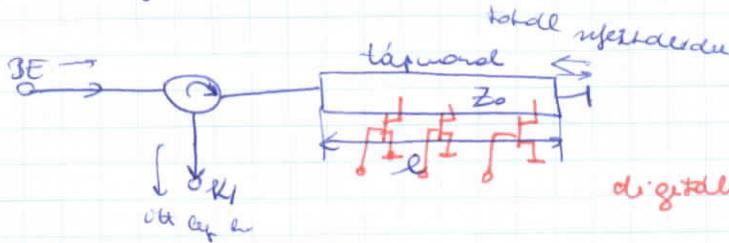

2 e kórhely $\oplus -1$ -esel nem lehet

digitálisan nem lehet fázistoló.

ada - uve ut



$$e^{j(-1) \cdot 2 \cdot \frac{l}{\lambda} \cdot 2\pi}$$
 enelő fázistoló
 hullámokat kell a kórhely irányában

vetérelt: \rightarrow kórhely uve kórhely, attól függően mely ut kórhely ki

FET kórhely kórhely a kórhely kórhely

Vezeték csillapító

csillapító:

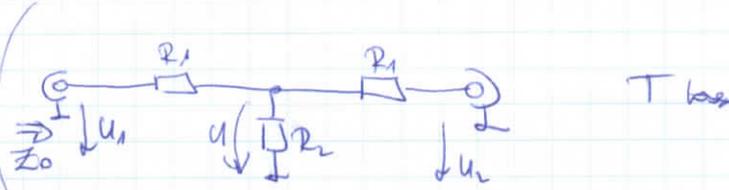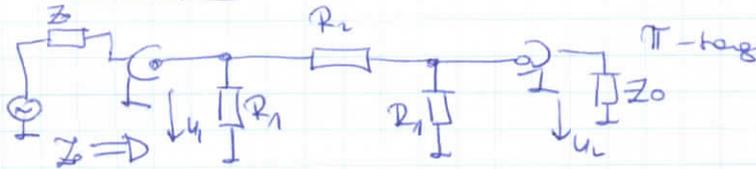

Z_0 -nek kell látszania $\pi: (Z_0 \times R_1 + R_2) \times R_1 = Z_{in} = Z_0$

$T: (Z_0 + R_1) \times R_2 + R_1 = Z_{in} = Z_0$

csillapító csillapító:
 2. csillapító:

$20 \lg \frac{U_2}{U_1} = a$ csillapító


$\pi: U_2 = U_1 \cdot \frac{Z_0 \times R_1}{Z_0 \times R_1 + R_2}$

$U_1 = U_{genetika} \cdot \frac{1}{2}$

$T: U_2 = U \cdot \frac{Z_0}{Z_0 + R_1}$


$U = U_1 \cdot \frac{(Z_0 \times R_1 + R_2) \times R_2}{(Z_0 + R_1) \times R_2 + R_1}$

RF-kapcsolás

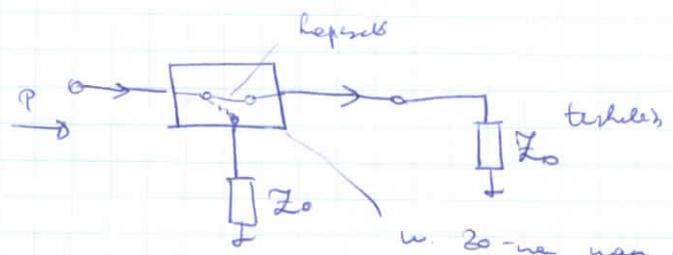

u. Z_0 -ra vagy terhelésre kapcsolt ide a fontos az
 nemzeti techn. \rightarrow az out elvileg Z_0 lesz


his. jellemzők: értékek:

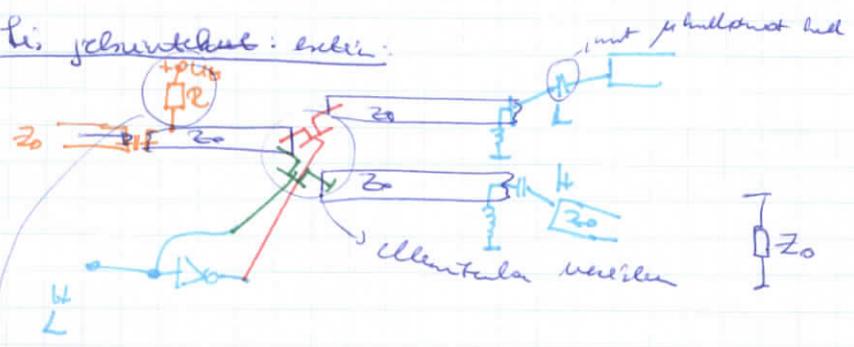

FET DC működés


hogy kielekese az Drain door, am. kék sáma mlt \rightarrow gate + mag
 vezérlés

1. lépés: villam. (1. lépés)

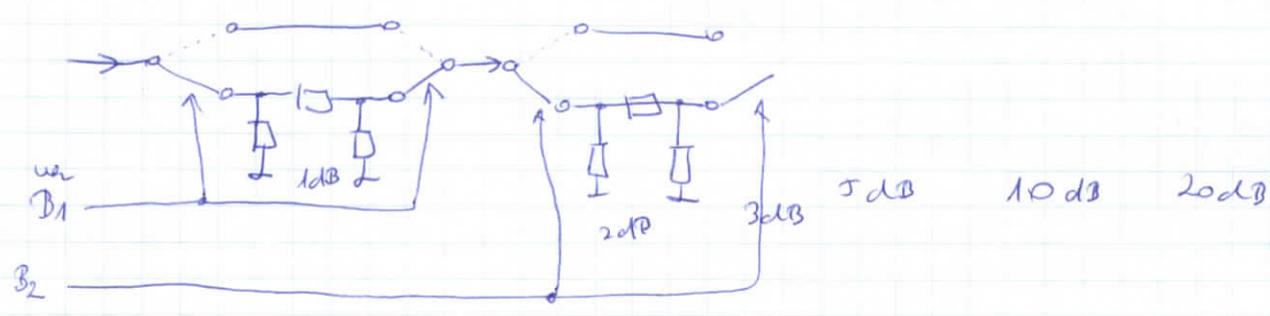

\Downarrow
 dB-eket tudod leolvasni



PIV duddos RF kapcsolás

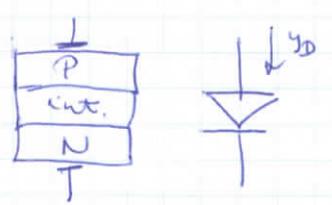

hang jelzés mérések

DC- u Y_D mérése $\rightarrow U_D$ mérése
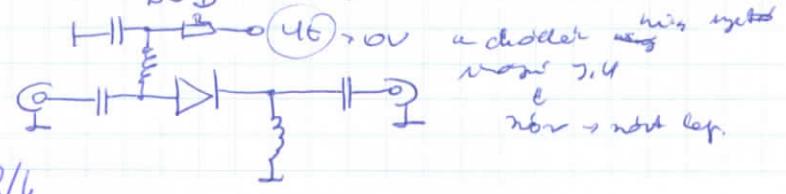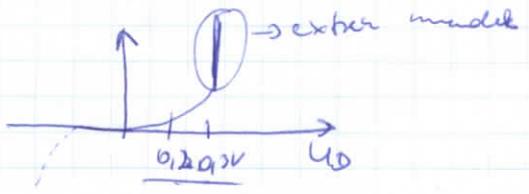
$$r_{ds} = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} \approx 0,1 \dots 1 \Omega$$



ke $U_t = 0V \Rightarrow D \equiv \frac{1}{1} \mu F$

2011 márc. 10

lepusztalt villkésél


URE
-2-

pl. $-3V \rightarrow C_{sc}$ és most lepusztat utána

kelet $\sim 2 \dots 3V \rightarrow r_p$ 


1 dióda \rightarrow nem tudjuk, hogy mit lehet az
2 dióda ellátásunkat \rightarrow 2o láncra

Kez - ki, pl edós - vége

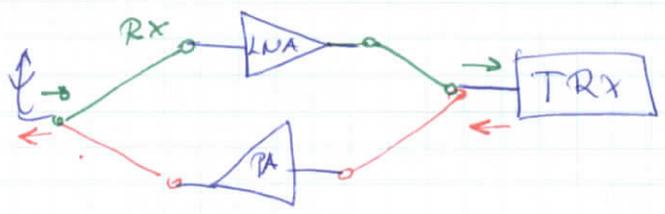

és itt kell megvalósítani a diódák drezsét

bej. izoláció és ábrák

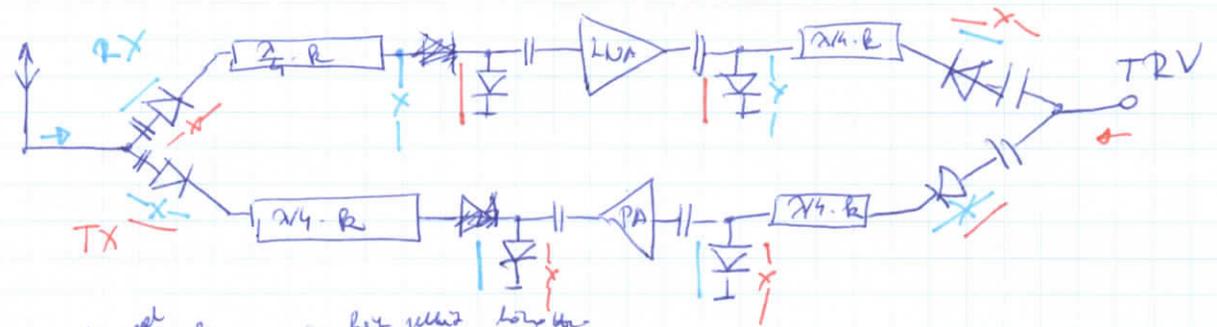

$\frac{P_{in}}{P_{out}} \rightarrow$ kétféleképpen
transzformál

" két jellek között
izolációt el kell megvalósítani


transzformáció miatt nem lehet két $(\frac{2}{4})$ cs. dupla
munka \rightarrow jobban van

szükség van
villkés

7 de 100 W - s megvalósítható kell elolvasni

ha van LNA, az megfogja a jelet

LNA/PA kettő

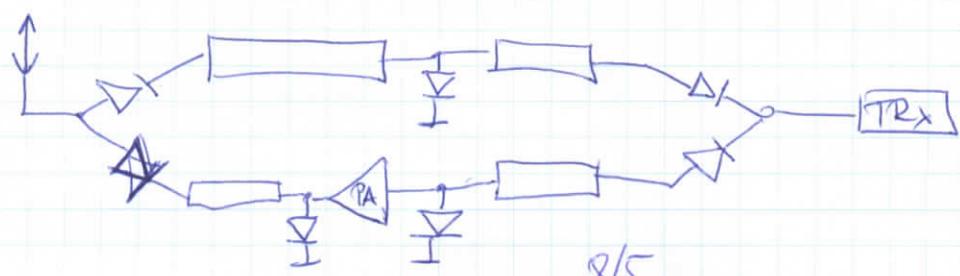



MATLAB

bits = [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]; mfi = [J;]

for i = 1 length(bits)

 mfi = [mfi; bits(i) * ones(1, floor(fs/200))];

 ↑
 200 bps rate

end

mf = mfi * (end:-1:1) * 2 - 1;

mfilt = filter(mf, 1, zeros);

t = 0: length(mf) - 1;

plot(t, real(mfilt), 'red', t, imag(mfilt), 'blue', t, abs(mfilt), 'black', t, abs(mfilt), 'black');


D2 modulátor

$t = 2;$ % 2 sec


$f_s = 44100$ % 44100 $\frac{\text{sample}}{\text{sec}}$

$x = \text{waverecord}(t \cdot f_s, f_s, \text{'double'})$
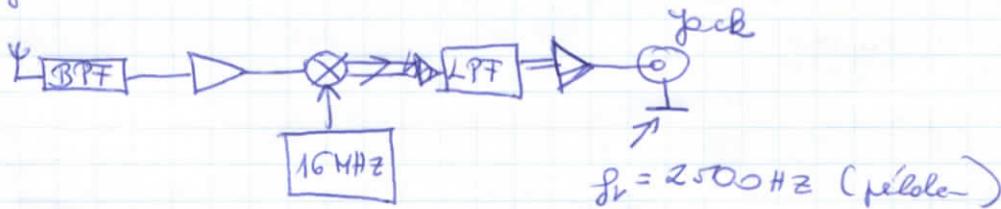
```
plot(x); grid
title('Time function');
xlabel('samples');
ylabel('Amplitude');
```



$f_r = 2500;$ % 2500 Hz - s vlnová

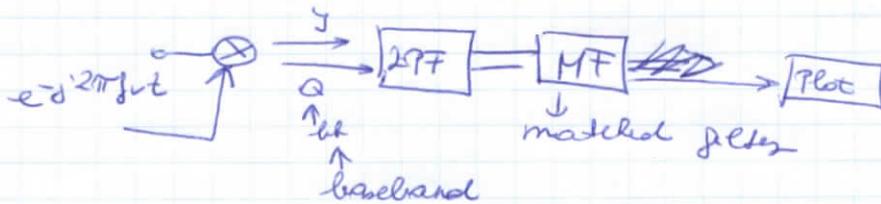

$b_b = x \cdot \exp(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_r / f_s \cdot (0 : \text{length}(x) - 1));$ ~~% 2500~~

% LPTF

$lpf = \text{fir1}(100, 200/f_s, \text{'lowpass'})$

↑ 100 pólů
aron 2000/děk. ← mezikružní frekv.

~~tb~~ $\text{svrst} = \text{filter}(lpf, 1, b_b);$

$\text{plot}(0 : \text{length}(\text{svrst}) - 1, \text{real}(\text{svrst}); 0 : \text{length}(\text{svrst}) - 1, \text{imag}(\text{svrst})); \text{grid}$


PIC: main

```
    bsg bit } 1    bit set file
    call delay
    bcf bit } 0    bit clear file
    call delay
    goto main
```

MATLAB:





át rádió-vevő működése

Adó

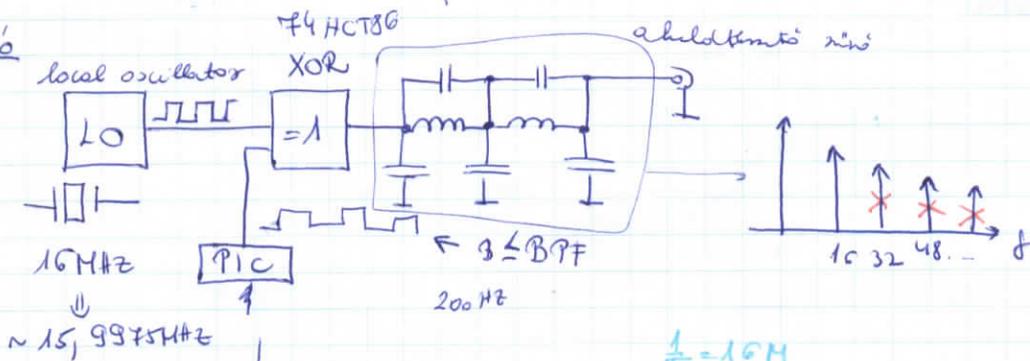


XOR ≡

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

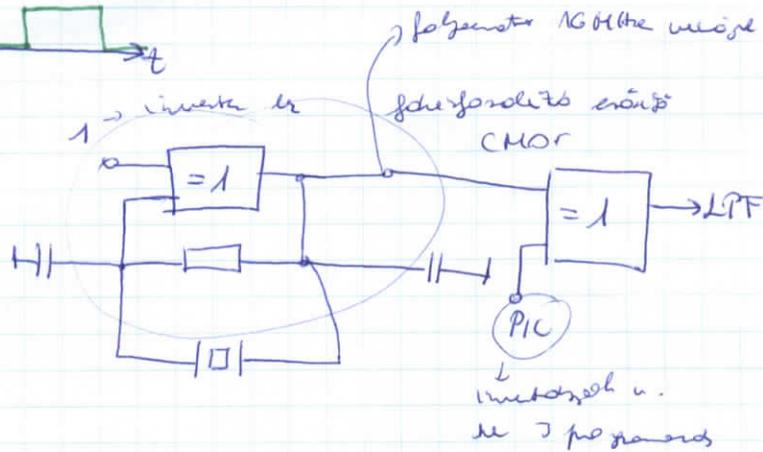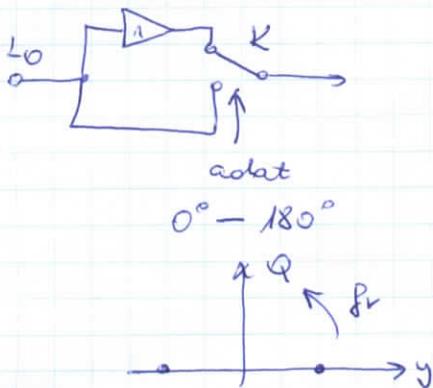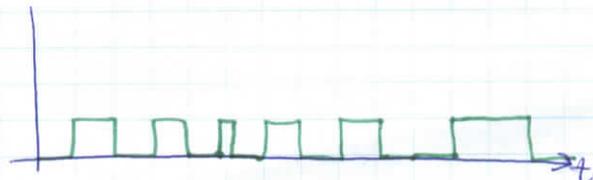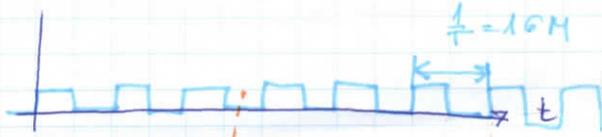


vevő

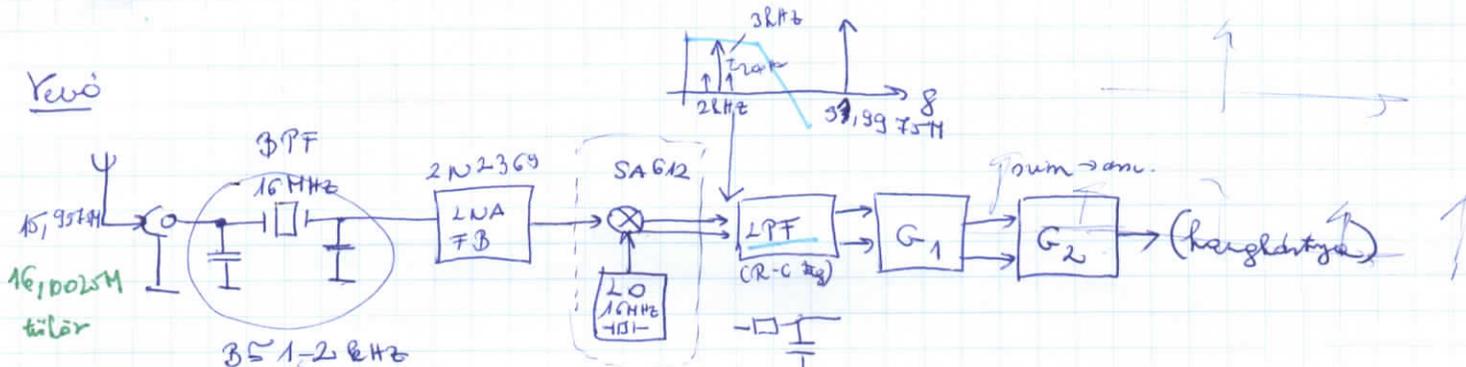

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta)$$

híjért
56 → 33 - at kell beszélni

 


$$\textcircled{1} f = 56 \text{ MHz}$$

$$Z = 150 + 100j \ \Omega$$

$$Z_{TX} = 50 \ \Omega$$


$$l = 0,66$$

A és B kora: $A = ?$ $B = ?$

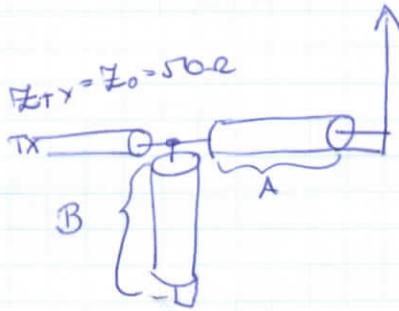

normálított

$$Z_A = \frac{Z_A}{Z_0} = (3 + 2j)$$

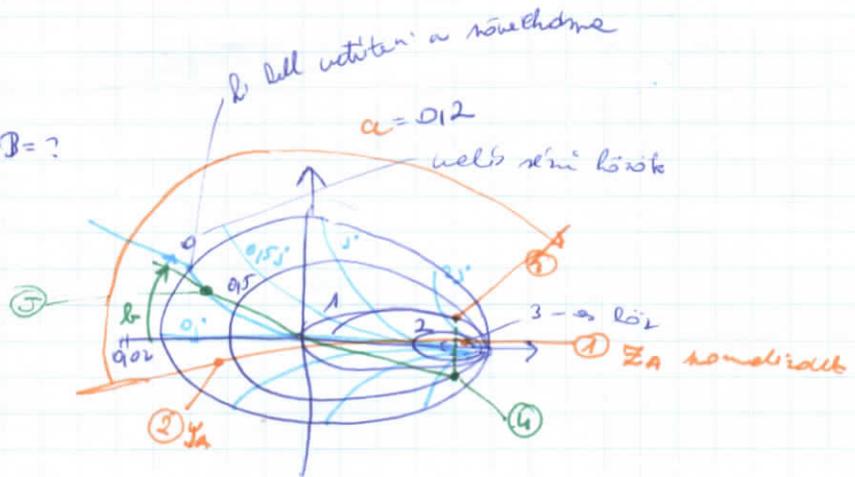

1, legelőször \rightarrow azt R_i kell

2, addig fordítunk meli köze

3, meli 1 kora kell min. \rightarrow generátor felé / vagy az 1-es
néhány, addig
vesszünk
 \downarrow
melh 1 kora lehangolunk

4, a legelső körrel // kell objekt kora, az kell
illik az objekt
 \downarrow
vbi. tudok hangolunk

5, impedancia mentik \rightarrow tülszón

a legelső rest néven

a, b hullámhosszok elegendő

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300}{56} = 5,36 \text{ m}$$

$$A = a \cdot \lambda \cdot l = 0,2 \cdot 5,36 \cdot 0,66 \text{ m}$$



$$B = b \cdot \lambda \cdot l = 0,02 \cdot 5,36 \cdot 0,66 \text{ m}$$

2) Geleir LPT → inverte Excliner

$f_0 = 28 \text{ MHz}$


$Z_0 = 50 \Omega$ → eddelig og þrudin + 3 → 3 ddb m

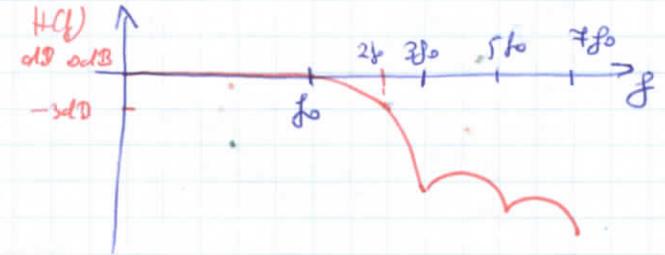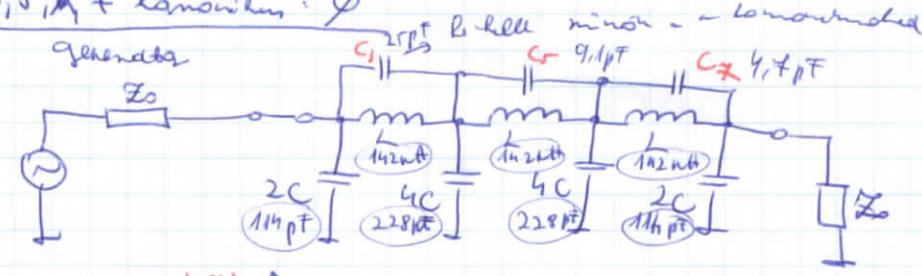3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99



f_0 þýðs eiginlegur hall

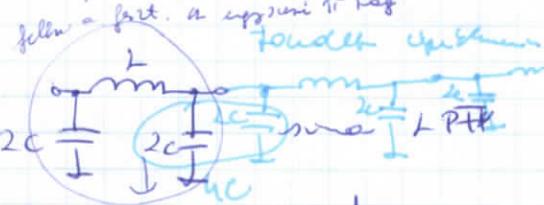$L, C_1, C_3, C_5, C_7 = ?$ her gæll $f_0 = \omega$



þetta er mismunandi um raba

þetta $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ upi tölfa zóhaldni
 → þútt tölfa a -3 ddb + haldni

þetta er f_0 -slan -3 ddb
 ↓
 þútt þútt þútt þútt

þetta dættum a þetta málþetta

$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2f_0$
 ↓
 2. þetta dættum þetta -3 ddb + málþetta

$LC = \left(\frac{1}{4\pi f_0}\right)^2 = \left(\frac{1}{4\pi \cdot 28 \cdot 10^6}\right)^2 = 8,077 \cdot 10^{-18} \text{ H F}$

- um 50-Ω on tölfa. þetta tölfa: $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 50 \Omega$

$\frac{L}{C} = Z_0^2 = 2500 \Omega^2 \left(\frac{\text{H}}{\text{F}}\right)$

$L = 2500 C$ $2500 C^2 = 8,077 \cdot 10^{-8}$
 $LC = 8,077 \cdot 10^{-18}$ $C^2 = 3,23 \cdot 10^{-21} \rightarrow C = 57 \text{ pF} \rightarrow L = 142 \text{ nH}$
 MHz/2

3. f_0 - ne kell megmondani

$$3 \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}} \Rightarrow 25,3 \text{ pF}$$

$$5 \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_5}} \Rightarrow 4,7 \text{ pF}$$

$$7 \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_7}} \Rightarrow 4,4 \text{ pF}$$


③ BF245 $I_{DQ} \rightarrow I = 6 \text{ mA/V}$ *mendeképp*

$$Z_t = 50 \Omega$$


$$Z_g = 750 \Omega$$

$$\beta_{-3dB} = 3 \text{ MHz}$$

$$f_0 = 37 \text{ MHz}$$

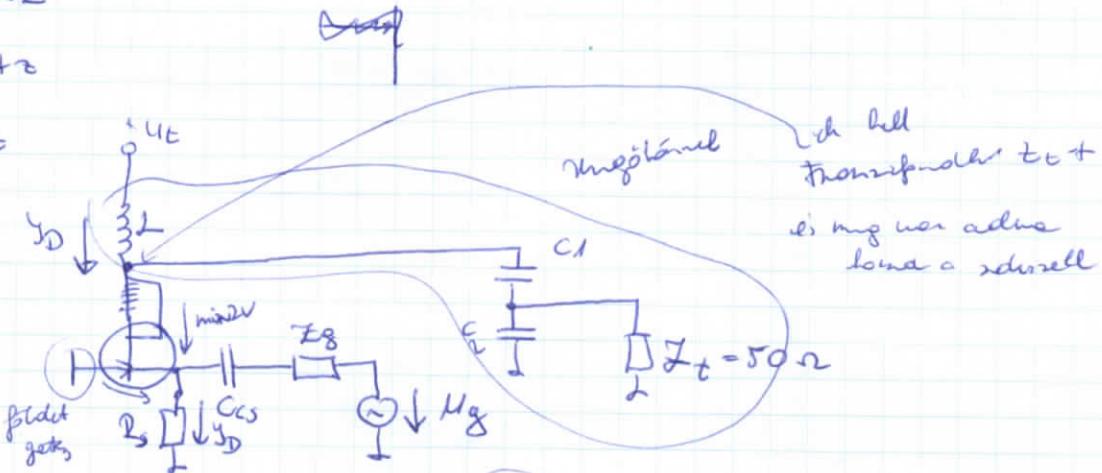

mulcsopot:

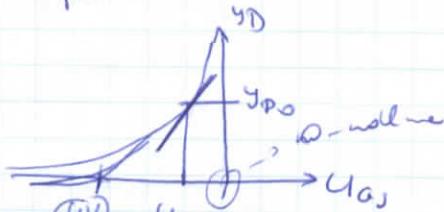

$$R_s = ?$$

$$U_{GS} = I_{DQ} \cdot R_s$$

itt meg kell lenni

$$2V = I_{DQ} \cdot R_s \quad \text{max P: impedanciaillesztés}$$

$$Z_g = 750 \Omega$$


$$R_s = 750 \Omega$$

$$R_s = \text{Re}\{Z_g\} = 750 \Omega$$

itt még...
 ...
 $U_{GS} = -2V$ *levegő, azaz káros... nem lehet*
 ...
 $I_{DQ} = \frac{2V}{750 \Omega} = 2,6 \text{ mA}$
 ...
 ...
 $\Rightarrow U_G > 4V \Rightarrow \text{max. hűvességhatár}$ *FET meghaladja*



resistor:

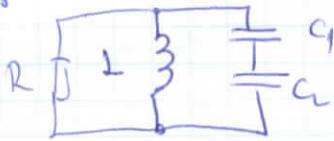


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 3 \text{ MHz} \rightarrow LC = 1,85 \cdot 10^{-17} \text{ HF}$$

$$B = 3 \text{ MHz} = \frac{f_0}{Q} \Rightarrow Q = \frac{f_0}{B} = \frac{3 \text{ MHz}}{3 \text{ M}} \approx 12$$

Induktanz magnetisch

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

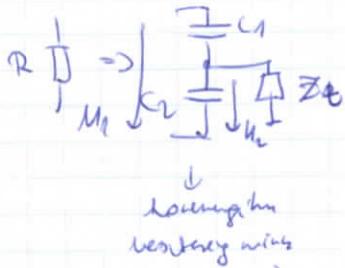Repetition oder Leistungsanalyse $Z_0 \approx R_e$



$$U_2 = U_1 \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

↓ Leistung im
Verzweigungspunkt


$$\frac{Z_t}{Z_1} = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2}\right)^2 \Rightarrow R = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2}\right)^2 \cdot Z_t$$

$$\left. \begin{aligned} LC &= 1,85 \cdot 10^{-17} \text{ HF} \\ 12 &= R \sqrt{\frac{C}{L}} \\ C_1 \times C_2 &= C \end{aligned} \right\} L, C_1, C_2 = ?$$

leicht mit FET tun

$Z_t \rightarrow$ Trans. $\rightarrow R_e$ etc etc \rightarrow dB result per side etc.




4

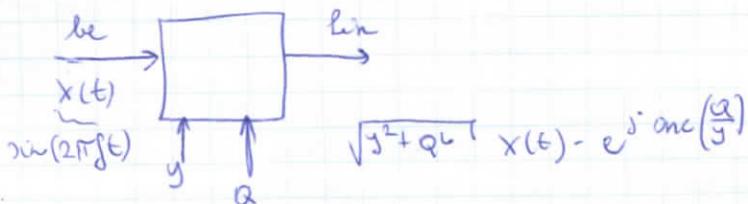

$$\sqrt{y^2 + Q^2} \cdot \cos(\omega(2\pi ft + \arctan(\frac{Q}{y})))$$



1/2/4

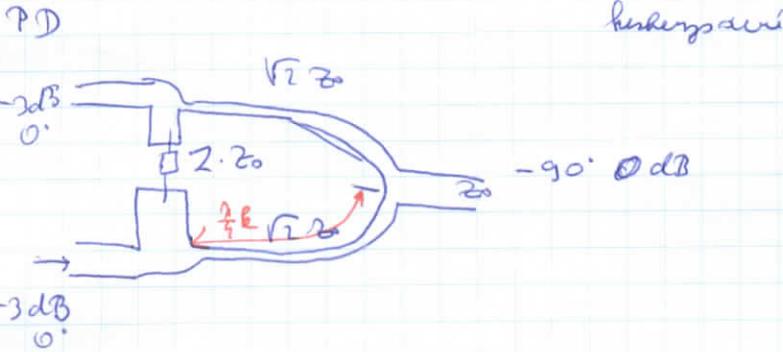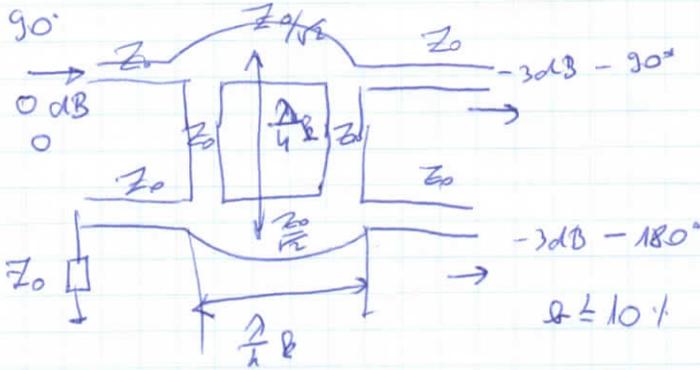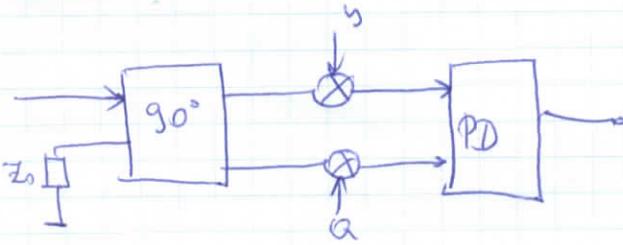

5. grafika, mérések, jelalak, látás, ^{utódsz.} leírás

