
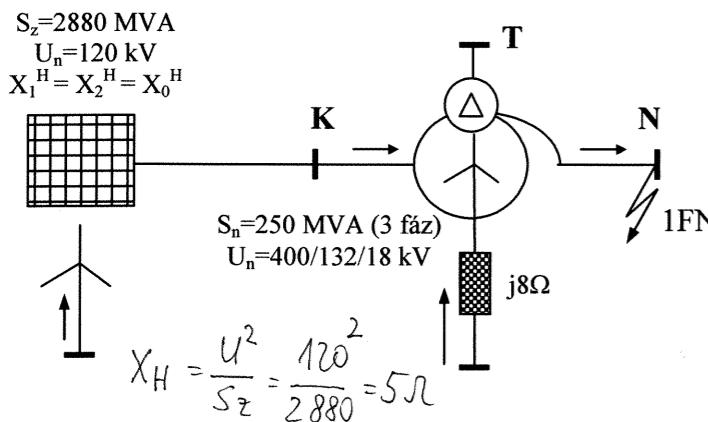


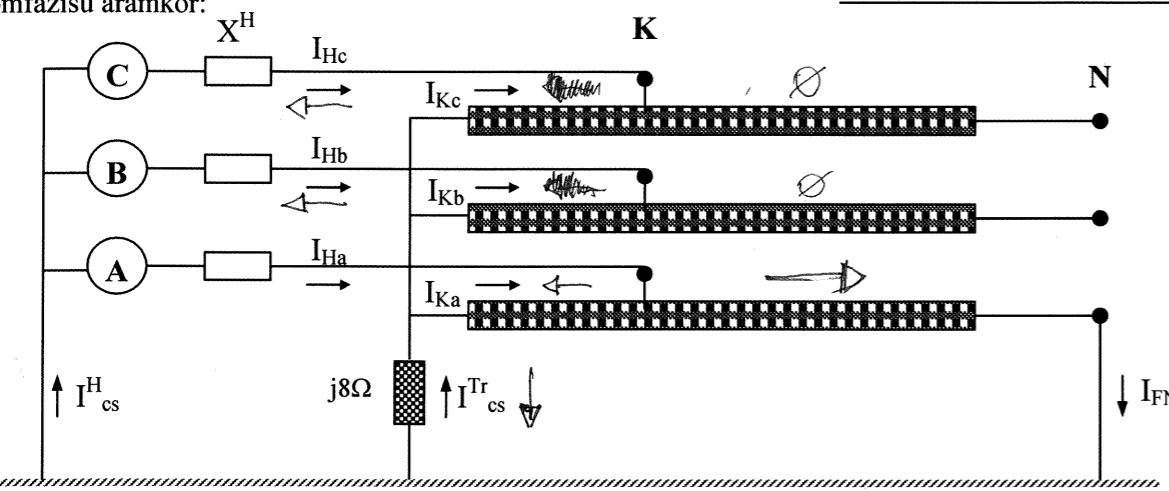② 1FN zárlat a transzformátor 400 kV-os oldalán.




Háromfázisú áramkör:



Számítási feladatok:

- 2.1. Határozza meg az 1FN zárlati áramot ( $I_{FN}$ )
- 2.2. Számítsa ki a transzformátor 132 kV-os oldali kivezetéseinak áramát ( $I_{Ha}$ ,  $I_{Hb}$ ,  $I_{Hc}$ )
- 2.3. Számítsa ki a transzformátor és a táphálózat csillagponti áramát ( $I_{cs}^H$  és  $I_{cs}^{Tr}$ )
- 2.4. Számítsa ki a transzformátor K oldali tekercsáramait ( $I_{Ka}$ ,  $I_{Kb}$ ,  $I_{Kc}$ )

Pontszám: 15

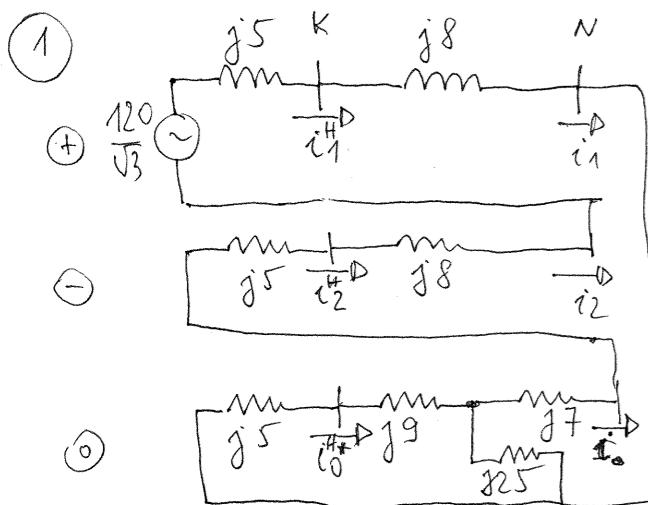

$$i_0 = i_1 = i_2 = \frac{120/\sqrt{3} \text{ kV}}{\sqrt{j(5+8+5+8+7+14 \times 25)}} = -j1,65 \text{ kA}$$



$$I_{FN}^{(132 \text{ kV})} = 3 \cdot i_0 = -j4,95 \text{ kA}$$

$$I_{FN}^{(400 \text{ kV})} = \frac{132}{400} \cdot -j4,95 \text{ kA} = -j1,63 \text{ kA}$$

$$i_1^H = i_2^H = i_0 = -j1,65 \text{ kA}$$

$$i_0^H = i_0 \cdot \frac{25}{25+14} = -j1,06 \text{ kA}$$

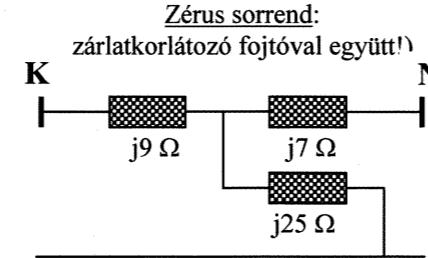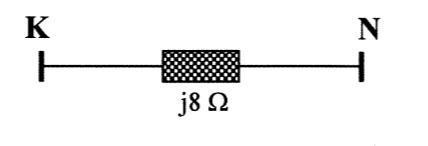Transzformátor modell  
(132 kV-os oldalra számított reaktanciák)  
Pozitív és negatív sorrend:



Név:  
Neptun kód:

Villamos energetika BSc szakirány  
Villamos energetika laboratórium (BMEVIVEA337)  
Zárthelyi, 2013. április 24.  
A csoport

Megoldási idő: 70 perc

Pontszám	Osztályzat	Feladat	Elért pontszám
25-30	5	①	
21-24	4		
17-20	3		
13-16	2	②	
0-12	1		
		Összesen	

Jegy:

Figyelem!!! A feladat kidolgozására KIZÁRÓLAG az üresen hagyott felületek használhatók fel. Pótlapon beadott megoldás nem fogadható el. Ügyeljen az olvasható írásra!

$$I_a^H = i_0^H + i_1^H + i_2^H = -j(1,06 + 1,65 + 1,65) = -j4,36 \text{ kA}$$

$$I_b^H = i_0^H + i_1^H (a^2 + a) = -j1,06 - (-j1,06) = +j0,59 \text{ kA}$$

$$I_c^H = -II = +j0,59 \text{ kA}$$

③

$$\bar{I}_{cs}^H = I_a^H + I_b^H + I_c^H = -j(4,36 + 0,59 + 0,59) = -j5,54 \text{ kA}$$

$$\bar{I}_{FN}^{(400)} = \bar{I}_{cs}^H + \bar{I}_{cs}^{TR} \Rightarrow \bar{I}_{cs}^{TR} = \bar{I}_{FN}^{(400)} - \bar{I}_{cs}^H = -j1,63 - (-j3,18) = +j1,55 \text{ kA}$$

④




$$I_a^K = I_{FN} - I_a^H = -j1,63 - (-j4,36) = +j2,73 \text{ kA}$$

$$I_b^K = -I_b^H = +j0,59 \text{ kA}$$

$$I_c^K = -I_c^H = +j0,59 \text{ kA}$$

Ell.:  $I_a^K + I_b^K + I_c^K = \bar{I}_{cs}^{TR} \Rightarrow +j(2,73 + 0,59 + 0,59) = +j3,81 \text{ kA}$

+j1,55 kA OK

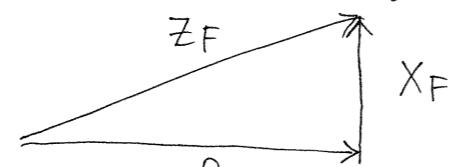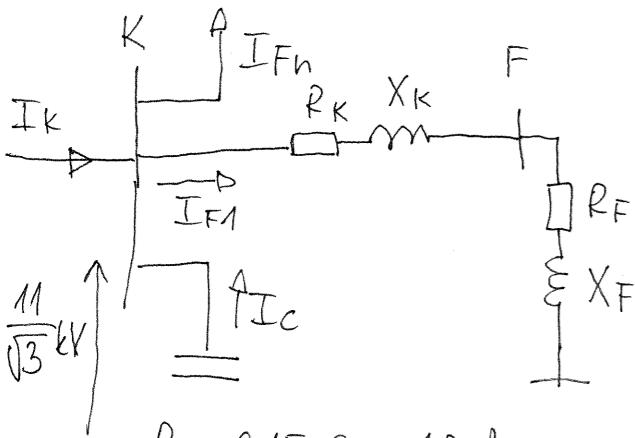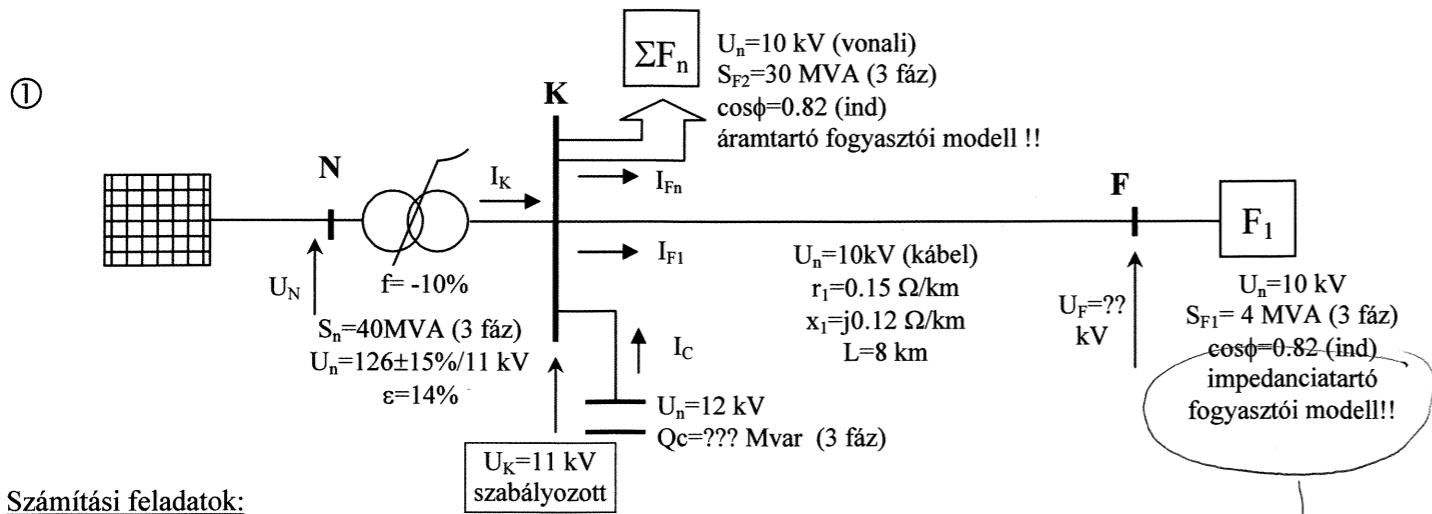

$$Z_F = \frac{U_n^2}{S} = \frac{10^2}{4} = 25 \Omega$$

$$R_F = Z_F \cdot \cos \varphi = 25 \cdot 0.82 = 20.5 \Omega$$

$$X_F = Z_F \cdot \sin \varphi = 25 \cdot 0.572 = 14.3 \Omega$$

$$\textcircled{1} \quad I_{F1} = \frac{U_K / \sqrt{3}}{R_K + R_F + j(X_K + X_F)} = \frac{11 / \sqrt{3} \text{ kV}}{21.7 + j15.3} = \frac{137.8 - j97.2}{705} = \underline{\underline{196 - j138 \text{ A}}}$$

hiba's ha áramtartóval  
(de nem nagyon)

$$I_{F1} = 189 - j132 \text{ A}$$


$$I_{Fn} = \frac{S}{\sqrt{3} U} (\cos \varphi - j \sin \varphi) = \underline{\underline{1420 - j991 \text{ A}}} \quad (\text{áramtartó!})$$

$$\textcircled{2} \quad \Delta U^{KF} = I_P \cdot R_K + I_Q \cdot X_K = 196 \cdot 1.2 + 138 \cdot 0.96 = 368 \text{ V} \quad |\text{fájús}$$

$$U_F = U_K - \sqrt{3} \Delta U^{KF} = 11 - \sqrt{3} \cdot 0.368 = \underline{\underline{10.36 \text{ kV}}}$$

$$\textcircled{3} \quad I_{KP} = I_{F1P} + I_{FnP} = 1420 + 196 = 1616 \text{ A}$$
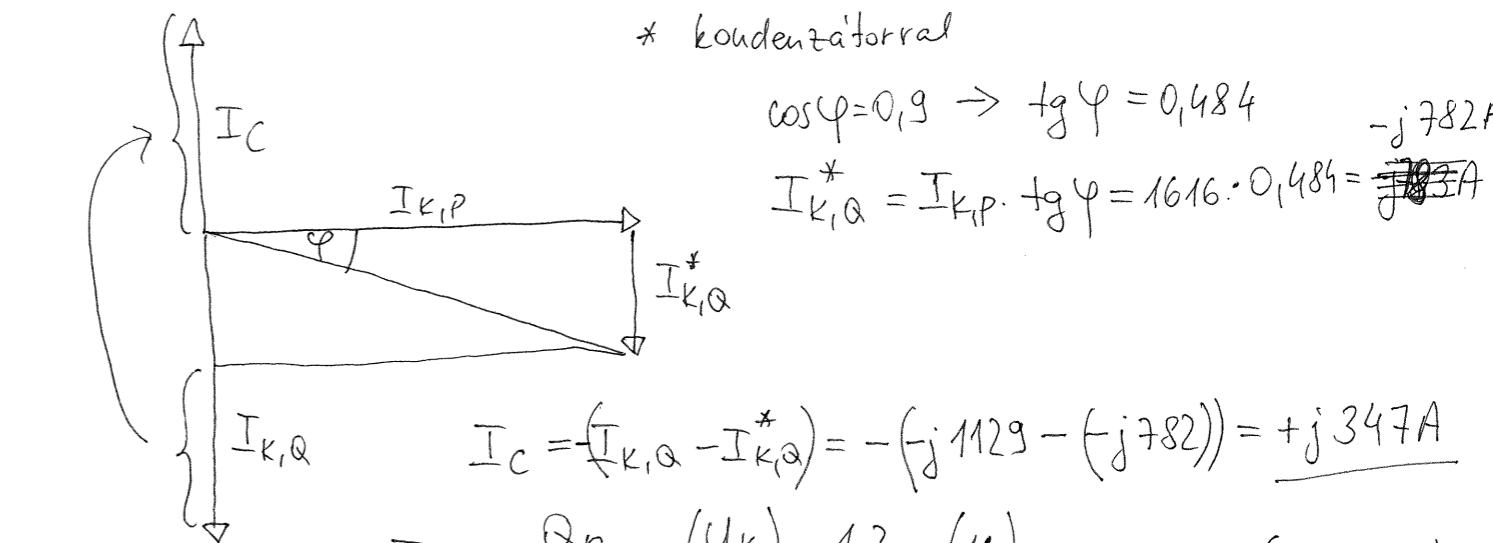
$$I_{KQ} = I_{F1Q} + I_{FnQ} = -j991 - j138 = -j1129 \text{ A}$$



$X_C = \text{konstans!} \quad I_{C1} = \frac{Q_n}{\sqrt{3} \cdot U_p} \cdot \left( \frac{U_K}{U_n} \right) = \frac{1.2}{\sqrt{3} \cdot 12} \cdot \left( \frac{11}{12} \right) = +j53 \text{ A} \quad (11 \text{ kV-on})$

"impedancia-fa" modell  $n = \frac{I_C}{I_{C1}} = \frac{347}{53} = 6.55 \rightarrow 7 \text{ db hell}$

$$\textcircled{4} \quad I_{C7} = \frac{7 \cdot 1.2}{\sqrt{3} \cdot 12} \cdot \left( \frac{11}{12} \right) = +j370 \text{ A}$$

$$I_K^* = I_{KP} - jI_{KQ} + jI_{C7} = 1616 - j1129 + j370 \neq \\ = 1616 - j759 \text{ A} \quad \text{Ell.} \quad \cos \varphi = 0.905 \quad \text{OK} \quad \tan \varphi = \frac{759}{1616}$$


$$\textcircled{5} \quad X_{tr} = \frac{\varepsilon}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = \sqrt{\frac{14}{100} \cdot \frac{11^2}{40}} = 0.423 \Omega$$

$$\Delta U_{tr} = I_{KQ}^* \cdot X_{tr} = 759 \cdot 0.423 = 321 \text{ V}$$

$$U_{K0} = U_K + \sqrt{3} \Delta U_{tr} = 11 + \sqrt{3} \cdot 0.321 = 11.566 \text{ V}$$


$$\alpha_f = 1 + f = \frac{U_n}{U_{K0}} \Rightarrow U_N = U_{K0} (1 + f) \cdot \frac{U_{Nn}}{U_{Kn}} = \\ = 11.56 (1 - 0.08) \cdot \frac{126}{11} = \\ = \underline{\underline{121.8 \text{ kV}}}$$

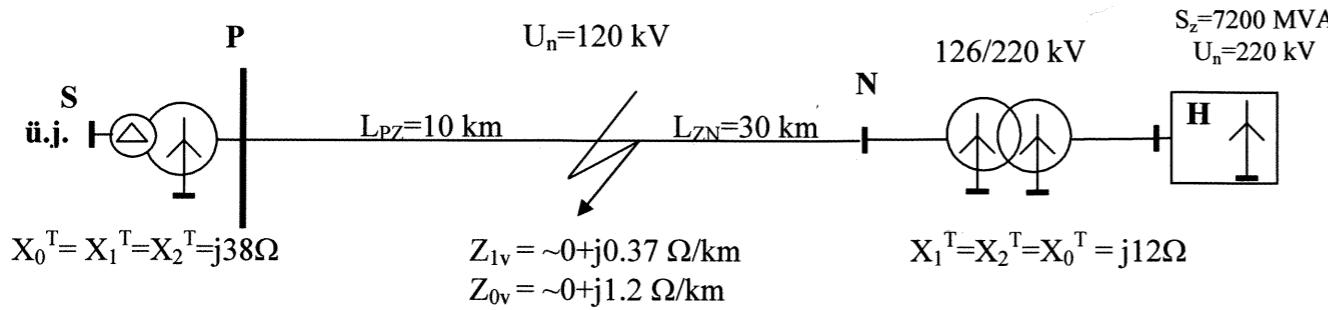② Impedancia adatok a 120 kV-os oldali feszültségszintre vonatkoznak.



A földelésekkel, védővezetővel kapcsolatos adatok:

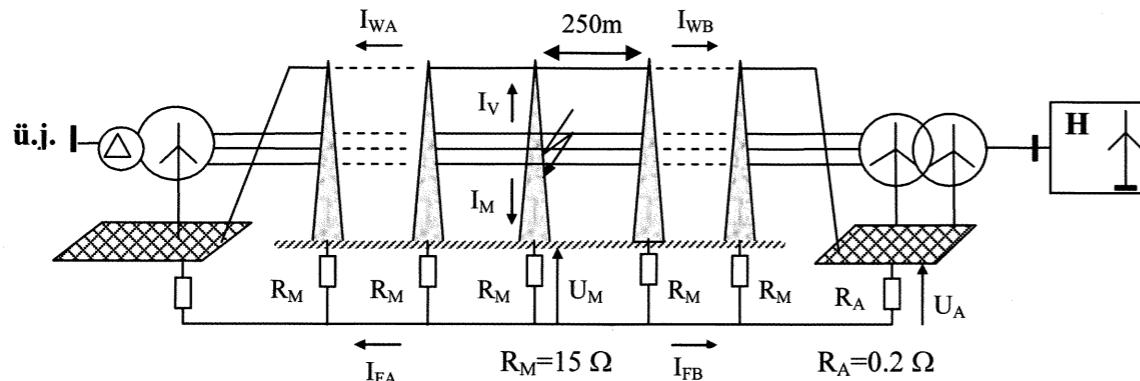
Védővezető-föld hurokimpedancia  $Z_v \approx 0 + j0.9 \Omega/\text{km}$ , Védővezető-fázisvezető kölcsönös imp.  $Z_{fv} \approx 0 + j0.3 \Omega/\text{km}$



Pontszám: 15

Számítási feladatok:

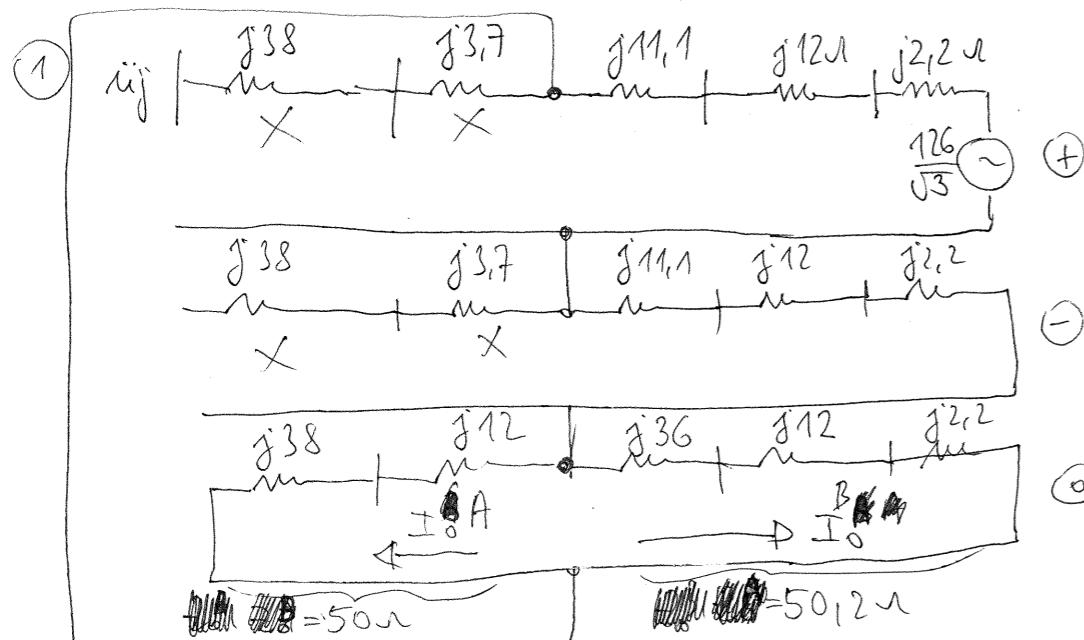- 2.1 Számítsa ki a bejelölt helyen fellépő 1 FN zárlati áramot és a zárlatos oszlop  $U_M$  potenciálelemelkedését.
- 2.2 Számítsa ki a zárlatos oszlopánál a földbe és a védővezetőkbe folyó zárlati áramösszetevőket ( $I_M$ ,  $I_V$ ).
- 2.3 Számítsa ki az állandósult áramú szakaszon a föld és a védővezető áramokat ( $I_{FA}$ ,  $I_{WA}$ ,  $I_{FB}$ ,  $I_{WB}$ ).
- 2.4 Számítsa ki az alállomásban a földelőháló  $U_A$  potenciálelemelkedését  $R_A=0.2 \Omega$  alállomási eredő szétterjedési ellenállás esetére.



$$I_o = I_1 = I_2 = \frac{126/\sqrt{3}}{j^2(11,1+12+2,2) + j(12+38) \times (12+38,2)} = \frac{126/\sqrt{3}}{50,6} = 2,205 \Omega$$

$$I_Z = 3I_o = 3 \cdot -j0.966 = -j2.88 \text{ kA}$$

Név:


Neptun kód:

**Villamos energetika BSc szakirány**  
**Villamos energetika laboratórium (BMEVIVEA337)**  
**Zárthelyi, 2013. április 24.** **B csoport**

Megoldási idő: 75 perc

Pontszám	Osztályzat	Feladat	Elért pontszám
25-30	5	①	_____
21-24	4		_____
17-20	3		_____
13-16	2	②	_____
0-12	1		_____
Összesen			_____
			Jegy:

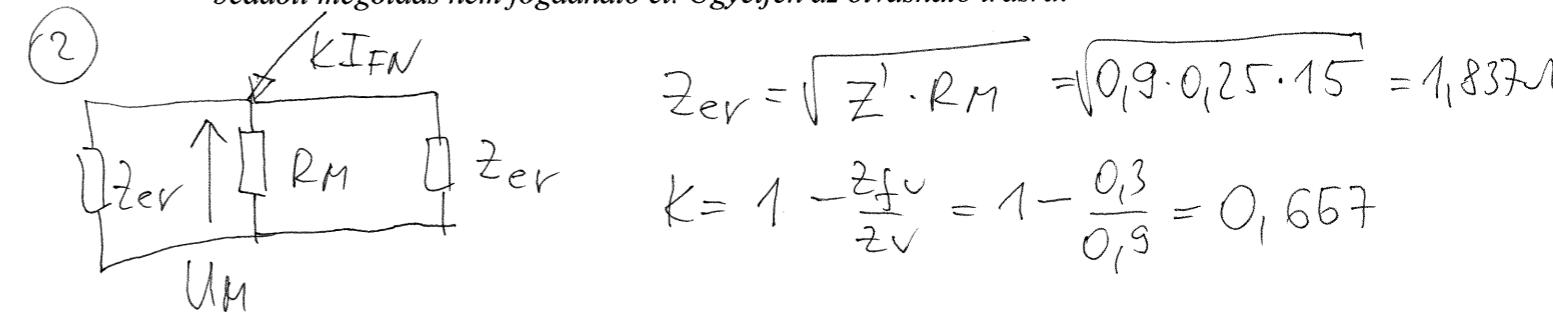**Figyelem!!!** A feladat kidolgozására KIZÁRÓLAG az üresen hagyott felületek használhatók fel. Pótlapon beadott megoldás nem fogadható el. Ügyeljen az olvasható írásra!



$$Z_0 = \sqrt{Z_v \cdot R_M} = \sqrt{0,9 \cdot 0,25 \cdot 15} = 1,837 \Omega$$

$$K = 1 - \frac{Z_{fv}}{Z_v} = 1 - \frac{0,3}{0,9} = 0,667$$

$$U_M = K \cdot 3I_o \cdot \left( \frac{Z_0}{2} \times R_M \right) = 0,667 \cdot 2,88 \cdot \left( \frac{1,837}{2} \times 15 \right) = 1,66 \text{ kV}$$

$$I_M = \frac{U_M}{R_M} = \frac{1,66 \text{ kV}}{15 \Omega} = 111 \text{ A}$$

$$I_V = I_{FN} - I_M = 2,88 - 0,111 = 2,77 \text{ kA}$$

$$I_o^A = I_o^\beta = \frac{I_o}{2} = 0,48 \text{ kA} \leftarrow \text{mert } Z_0^A = Z_0^\beta \approx 50 \Omega$$


$$I_{FA} = K \cdot 3I_o^A = 0,667 \cdot 3 \cdot 0,48 = 0,96 \text{ kA}$$

$$I_{WA} = (1-K) \cdot 3I_o^A = (1-0,667) \cdot 3 \cdot 0,48 = 0,48 \text{ kA}$$

$$I_{FB} = K \cdot 3I_o^\beta = 0,96 \text{ kA}$$

$$I_{WB} = (1-K) \cdot 3I_o^\beta = 0,48 \text{ kA}$$
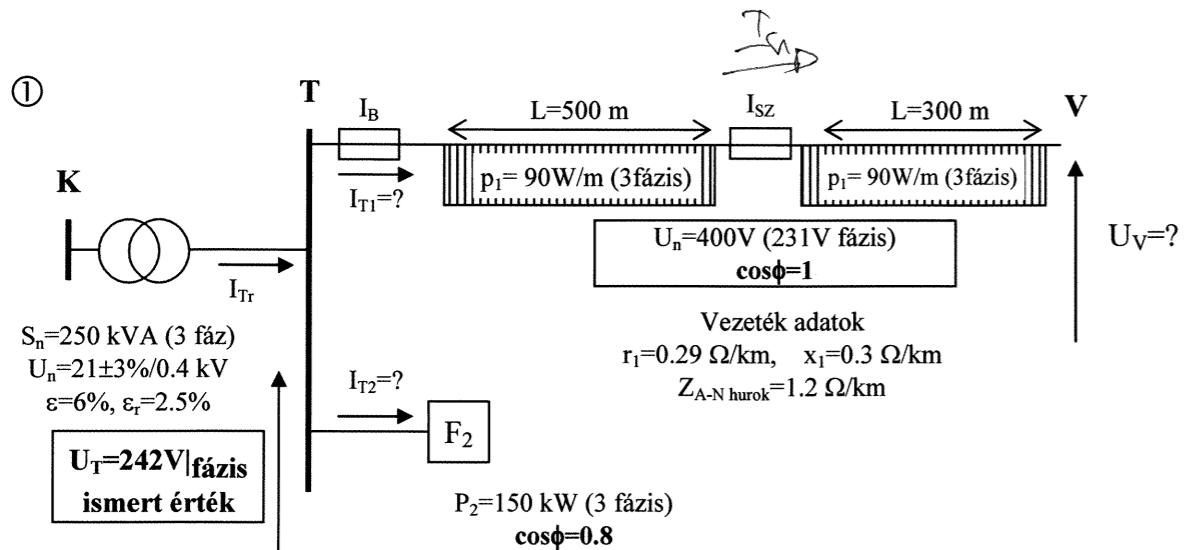
$$I_Z = R_A \cdot I_{FB} = 0,2 \cdot 0,96 \text{ kA} = 0,192 \text{ kV} = 192 \text{ V}$$



Pontszám: 15

$$\textcircled{1} \quad i = \frac{P^{\text{3F}}}{3 \cdot U_{\text{fáz}}} = \frac{90 \text{ W/m}}{3 \cdot 231 \text{ V}} = 0,13 \text{ A/m}$$

$$\Delta U^{\text{TV}} = \frac{1}{2} r \cdot i \cdot L^2 = \frac{1}{2} 0,29 \text{ } \Omega \cdot 0,13 \cdot 10 \frac{\text{A}}{\text{km}} \cdot 0,8^2 = 12 \text{ V}$$

$$U_{\text{von}}^V = \sqrt{3} (U_{\text{fáz}} - \Delta U^{\text{TV}}) = \sqrt{3} (242 - 12) = \sqrt{3} \cdot 230 = \underline{\underline{398 \text{ V}}}$$

$U_{\text{von}}^V = 398 \text{ V}$  (99,6%) megfelel az előírásnak

$$\textcircled{2} \quad I_{T1} = i \cdot L = 0,13 \text{ A/m} \cdot 800 \text{ m} = \underline{\underline{104 \text{ A}}}$$

$$I_{T2} = \frac{P_2^{\text{3F}} / \cos \varphi}{\sqrt{3} U_{\text{von}}^V} (\cos \varphi - j \sin \varphi) = \frac{150000 / 0,8}{\sqrt{3} \cdot 400} (0,8 - j 0,6) = \\ = \underline{\underline{216,5 - j 162,4 \text{ A}}}$$

$$\textcircled{3} \quad I_{Bn} \geq 1,1 \cdot I_{T1} = 1,1 \cdot 104 = 114,4 \text{ A} \rightarrow 125 \text{ A}$$

$$\overline{I}_2^V = \frac{U_n}{Z_{\text{A-N}} \cdot L} = \frac{231 \text{ V}}{1,2 \cdot 0,8} = 240 \text{ A}$$

$$\frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_{Bn}} = \frac{240}{125} = 1,92 < 2 \rightarrow \overline{I}_{BS2} \text{ hell}$$

$$\overline{I}_{S2} = i \cdot L_2 = 0,13 \cdot 300 = 39 \text{ A}$$

$$\overline{I}_{S2n} \geq 1,1 \overline{I}_n = 1,1 \cdot 39 = 43 \text{ A} \rightarrow \overline{I}_{S2n} = 63 \text{ A}$$

$$\textcircled{4} \quad \overline{I}_2^{\text{800}} = 240 \text{ A} \quad \overline{I}_2^{\text{500}} = \frac{231}{1,2 \cdot 0,5} = 385 \text{ A}$$

$$\frac{\overline{I}_2^{\text{800}}}{\overline{I}_{Bn}} = \frac{240}{63} = 3,8 > 2 \quad \text{OK} \checkmark$$

$$\frac{\overline{I}_2^{\text{500}}}{\overline{I}_{Bn}} = \frac{385}{125} = 3 > 2 \quad \text{OK} \checkmark$$

$$\textcircled{5} \quad \overline{I}_{Tr} = \overline{I}_{T1} + \overline{I}_{T2} = 104 + 216 - j 162 = 320 - j 162 \text{ A}$$

$$|I_{Tr}| = 358,7 \text{ A}$$

$$X_{Tr} = \frac{\epsilon}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n}$$

$$R_{Tr} = \frac{\epsilon_r}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{2,5}{100} \cdot \frac{0,4^2}{0,25} = 0,016 \Omega$$

$$P_V^{\text{3F}} = 3 \cdot |I_{Tr}|^2 \cdot R_{Tr} = 3 \cdot 358,7^2 \cdot 0,016 = \underline{\underline{6,175 \text{ kW}}}$$

$$\text{Ell. } \overline{I}_n^{\text{Tr}} = 360 \text{ A} \rightarrow P_{rz} = 2,5\% S_n = 6,25 \text{ kW} \quad \text{OK} \checkmark$$

Ha névleges áram fogja a transzformátumot  
(Nem az fesz., de megnem (360 ≈ 358,7 A))