



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Beágyazott Információs Rendszerek MSc. szakirány

Rendszerarchitektúrák Házi Feladat

AMBA APB – USRT periféria illesztő

Készítették:

Mező Dániel (NMNMMI)

Sipos-Takáts Bence László (T35NOC)

Konzulens:

Fehér Béla

Budapest, 2010.05.12.

AMBA-USRT specifikáció

Az USRT egy kétvezetékes, half-duplex, szinkron soros interfész. A két vezeték közül egy a vételnek (Receive - RxD), egy az adásnak (Transmit – TxD) van dedikálva. Ezen kívül adott egy órajel vezeték, mely a szinkron adásvételt biztosítja, azaz az adatvezetékek mintavételezési időpontjait.

Az AMBA protokoll család APB busza egy olyan interfész, mely alacsony energiaigényű és komplexitású perifériákra optimalizáltak. A következő jelvezetékekkel rendelkezik:

- PCLK: a busz órajele (felfutó él)
- PRESETn: reset jel (Aktív-LOW)
- PSELx: ezzel választható ki egy periféria. Minden egyes slave perifériának van saját ilyen jelvezetéke
- PENABLE: ez indikálja az másodlagos ciklust az APB-n. Íráskor az ún. elérési fázist biztosítja, azaz hogy az adatbuszon lévő adat érvényes. Amíg HIGH, addig nem változik a cím, adat és select jelek. Olvasáskor az az adat érvényes, mely a PENABLE HIGH állapotában kerülnek a buszra.
- PWRITE: ez jelzi a busz irányát. Ha HIGH, akkor írási, ha LOW, akkor olvasási ciklus
- PADDR: címvezeték. Ez biztosítja az egyes regiszterek kiválasztását, címezését. Max 32 bit
- PWDATA: ez az AMBA busz írandó adata (ha a PWRITE HIGH). Mivel 8 bites a busz, és egy USRT üzenet ennyit továbbít*
- PRDATA: olvasandó adat (ha a PWRITE LOW). Ez is 8 bites
- PSTRB: íráskor ez adja meg, hogy melyik bájton történt változás. Mivel jelenleg 8 bites az adatbusz, ez egy egybites jelvezeték. Olvasáskor nem lehet aktív
- PREADY: ez a slave ready jele. Ezzel tudja jelezni, ha kész van, vagy wait-et kér
- PSLVERR: átviteli hiba jelzésére szolgál, de ne tudja mindegyik APB periféria lekezelni
- PPROT: védelem típusa. Három biten lehet állítani, hogy normál, privilegizált vagy védett a tranzakció típusa, és azt, hogy a tranzakció adat vagy instrukció elérése. Jelen esetben a komplexitás alacsony szintje miatt nincs szükség rá, ezért fixen normál, nem védett adat típusú

Ezen kívül még szükséges egy interrupt bekötése, de ez az AMBA-n kívül, közvetlenül a processzorba vezet. Ezzel lehet az USRT Receive IT-t lekezelni.

* Igaz a busz 32 bites, azonban a specifikációban nincs megszabva, csak maximális méret van megadva, tehát lehet ennél kevesebb is. Az USRT sebessége miatt nincs szükség a teljes szélességre, hiszen az AMBA busz így is jóval gyorsabb.

Vétel: ha engedélyezve van a TxD bemenet, egy 8 bites shiftregiszter mintavételezi és alakítja át párhuzamos jelre. Ha beérkezett egy üzenet, vagyis 8 bit, lementi egy regiszterbe. Ez a regiszter felelős a PREADY jel kiadásáért. Kimenete a PRDATA busz. Ezen felül a korábban említett RxD_IT jel is ki van vezetve, ez a jelzés, ha érkezett új adat.

A blokk még tartalmaz egy Paritásellenőrzőt, mely az Utasítás és állapotregiszter megfelelő bitjét állítja paritáshiba esetén 1-be. Ennek ellenőrzését a magas szintű programnak kell lekezelnie.

Adás: ha engedélyezve van a kimenet, akkor először az APB által az adatregiszterjébe írt adatot küldi ki bitenként (sorosan), majd az Utasítás és állapotregiszterben (CMD/ST) előre definiált, megfelelő paritás- és stopbit(ek)et. A küldés órajelét a Baud rate generátor állítja elő, mely értékét szintén a CMD/ST állítja be.

Órajel: ha az USRT master-ként viselkedik, akkor ő állítja elő az órajelet, ekkor engedélyezve van a buffer, azonban ha slave-ként viselkedik, akkor kívülről érkező órajel alapján mintavételez.

Regiszter engedélyezés: ha a periféria ki van választva, a PWRITE, PENABLE és a PADDR jelvezetékek segítségével a megfelelő regiszterek megfelelő memóriaterületeit engedélyezni lehet. Ez a blokk felel a címdekódolásért (CS – Chip Select)

Utasítás és állapotregiszter: ez kezeli le az USRT működését. Két bájtal lehet szabályozni az állapotát (utasítás); ezeket a bájtokat azonban vissza is lehet olvasni (állapot). Az, hogy olvasva vagy írva van, a CMDRW/RDn jeltől függ. A CMD/ST felel a kimenetek engedélyezéséért 4 biten, a paritás (nincs, páros, páratlan) és a stopbit (1 vagy 2) jellegéért 4 biten. Ezen kívül még a baud rate beállításáért (3 bit) és paritáshiba visszajelzéséért (1 bit).

Ezekon felül képes az USRT regisztereinek kódszó alapján való reset-elésre.

Felépítése:

Első kódszó (ADDR [31:30] = 00 címen)

Második kódszó (ADDR [31:30] = 01 címen)


-	Stopbit	Páratlan	Páros	RDEn	WREn	-	ClkEn
-	-	-	Rst	Paritás	Baud	Baud	Baud

A stopbit-tel lehet megadni a stopbitek számát, értéke 0, ha egy stopbit van, 1, ha kettő. Balról jobbra haladva a következő két cella a paritásra vonatkozik, majd pedig a kimenetek buffereinek engedélyezői. Jobb oldalt pedig a korább említett órajel választás attól függően, ki a master.

Az Rst egybe állításával érhető el az USRT kódszavas resetelése. A paritás egy olvasható bit, mely 1 értékű, ha a vétel során paritáshiba lépett fel. Természetesen nem ha nincs beállítva paritás, ez az érték mindig 0. A következő és egyben utolsó 3 bittel lehet a baud rate-et beállítani, ezt jelen esetben 20MHz-es órajelhez méreteztük, de néhány konstans átírásával tetszőleges órajelre megvalósíthatók a szabványos értékek. Az üres helyek fenn vannak tartva későbbi fejlesztés lehetőségére, például ha új adat érkezik, és az felülírta a régi, egy bitet be lehet állítani.

Következő oldalon látható a rendszerterv blokkon szintjén. A tervezés ez alapján ment végbe, a programkód és az egységek összeköttetése ezen alapszik.

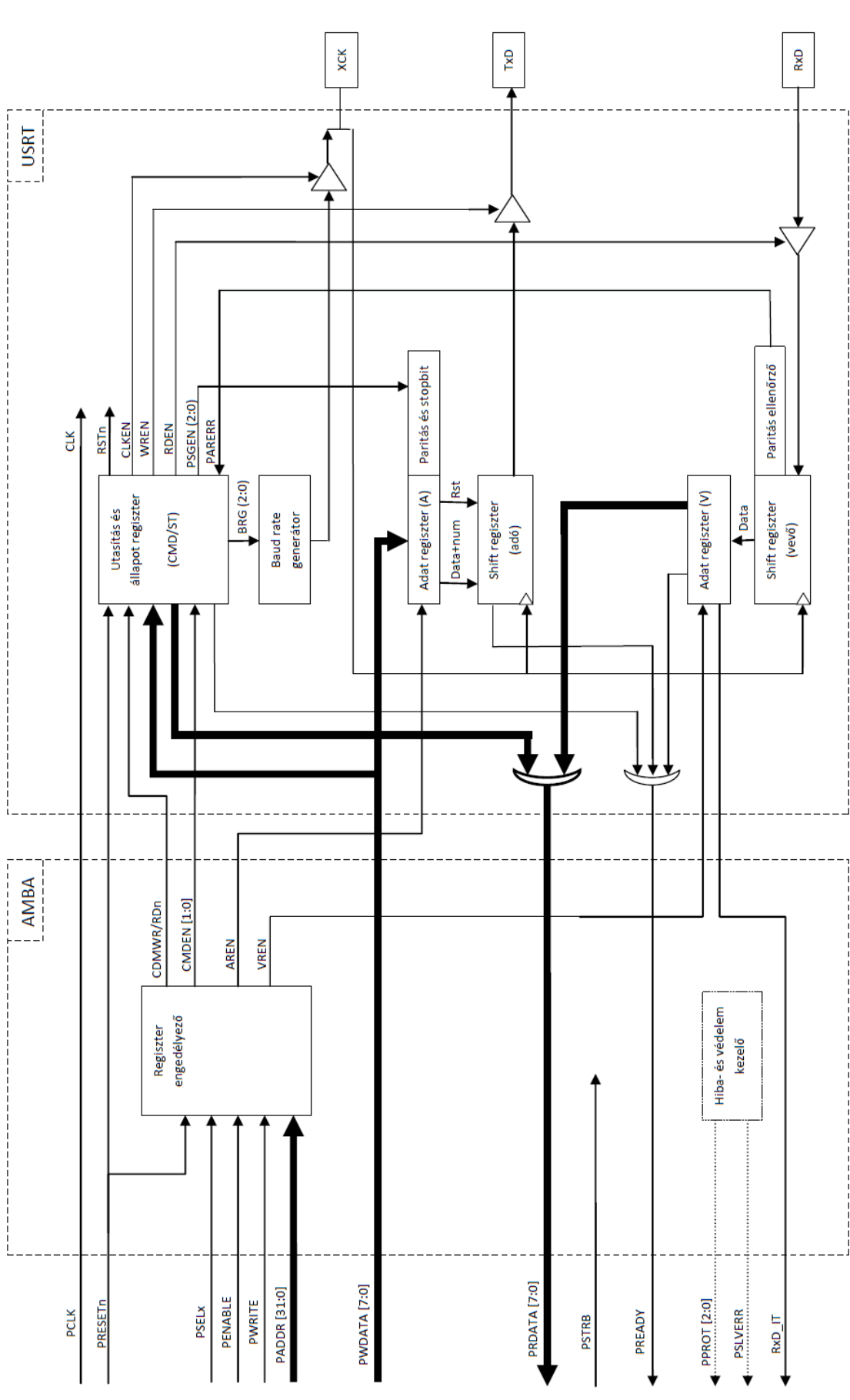Látható, hogy két fő részből áll, egyik az AMBA, mely tartalmazza a címdekóder áramkört, másik az USRT, mely a periféria lekezelésére szolgál. Ebben található az állapot és utasításregiszter, a baud rate generátor, az adó és vevőegység, valamint a bufferek.



Az elkészített programkód:

Regiszter engedélyező:

```
module enable(
  input presetn,
  input pselx,
  input penable,
  input pwrite,
  input [31:30] paddr,
  input clock,
  output cmdwr,
  output reg [3:0] en
);

assign cmdwr = pwrite;

always @ (posedge clock)
  if (presetn == 0) en = 4'b0;
  else
    if (pselx == 1 && penable == 1)
      case (paddr [31:30])
        2'b00 : en = 4'b0001;
        2'b01 : en = 4'b0010;
        2'b10 : if (pwrite) en = 4'b0100;
                else en = 4'b0;
        2'b11 : if (pwrite == 1'b0) en = 4'b1000;
                else en = 4'b0;
      endcase
    else en = 4'b0;

endmodule
```

Utasítás és állapotregiszter:

```
module cmd(  
    input cmdwr,  
    input [1:0] cmden,  
    input presetn,  
    input [7:0] data_in,  
    input parerr,  
    input clock,  
    output reg [7:0] data_out,  
    output reg rst,  
    output reg clken,  
    output reg wren,  
    output reg rden,  
    output reg [2:0] psgen,  
    output wire xck,  
    output reg ready  
);  
  
reg [7:0] reg0 = 8'b0;  
reg [7:0] reg1 = 8'b0;  
reg [2:0] baud;  
reg toready = 1'b0;  
reg already = 1'b0;  
  
always @ (posedge clock)  
begin  
    if (presetn == 0) begin                //resetelés  
        reg0 <= 8'b00001101;  
        reg1 <= 8'b00000110;  
        data_out = 8'b0;  
        rst <= 1'b0;  
        clken <= 1'b0;  
        wren <= 1'b0;  
        rden <= 1'b0;  
        psgen <= 4'b0100;  
        baud <= 3'b110;  
        ready = 1'b0;  
        already <= 1'b0;  
    end  
    else begin  
        case (cmden)                        //regiszterblokkok írása, olvasása  
            2'b01 : begin  
                if (already == 1'b0) toready <= 1'b1;  
                if (cmdwr == 1) reg0 <= data_in;  
                else data_out = reg0;  
            end  
            2'b10 : begin  
                if (already == 1'b0) toready <= 1'b1;  
                if (cmdwr == 1) reg1 <= data_in;  
                else data_out = reg1;  
            end  
            default : begin  
                data_out = 8'b0;  
                already <= 1'b0;  
            end  
        endcase  
    end  
end
```

```

end

endcase //ready jel előállítás
if (toready) begin
    ready = 1'b1;
    toready <= 1'b0;
    already <= 1'b1;
end
else begin
    ready = 1'b0;
    data_out = 8'b0;
end

// regiszterek

if (reg0 & 8'b00000001) clken <= 1;
else clken <= 0;

if (reg0 & 8'b00000100) wren <= 1;
else wren <= 0;

if (reg0 & 8'b00001000) rden <= 1;
else rden <= 0;

if (reg0 & 8'b00010000) psgen [0] <= 1;
else psgen [0] <= 0;

if (reg0 & 8'b00100000) psgen [1] <= 1;
else psgen [1] <= 0;

if (reg0 & 8'b01000000) psgen [2] <= 1;
else psgen [2] <= 0;

if (reg1 & 8'b00000001) baud [0] <= 1;
else baud [0] <= 0;

if (reg1 & 8'b00000010) baud [1] <= 1;
else baud [1] <= 0;

if (reg1 & 8'b00000100) baud [2] <= 1;
else baud [2] <= 0;

if (reg1 & 8'b00010000) rst <= 1'b1;
else rst <= 1'b0;

reg1[3] <= parerr;
rst <= 1'b1;
end

end

// Baudrate generátor

baudgen bdgen(
    .reset(rst),
    .baud_sel(baud),
    .clock(clock),

```



```
.baud_clock(xck)
);
```

```
Endmodule
```

Baud rate generátor:

```
module baudgen(
    input reset,
    input [2:0] baud_sel,
    input clock,
    output reg baud_clock
);
//define SYS_CLK 5'b10100 //20 -> system clock fr. in MHz

reg [12:0] div;
reg [12:0] count = 13'b0;

always @ (posedge clock)

begin

    if (reset == 0) begin
        count <= 13'b0;
        baud_clock <= 1'b0;
    end
    else begin
        case (baud_sel)
            3'b000 : div <= 13'd4167;
            3'b001 : div <= 13'd2084;
            3'b010 : div <= 13'd1042;
            3'b011 : div <= 13'd521;
            3'b100 : div <= 13'd348;
            3'b101 : div <= 13'd174;
            3'b110 : div <= 13'd10; //87;
            default : div <= 13'd87;
        endcase

        count <= count + 1;
        if (count == (div -1)) begin
            baud_clock <= baud_clock + 1'b1;
            count <= 0;
        end
    end
end

end

endmodule
```

Bemeneti/ kimeneti buffer:

```
module en_buff(  
    input clock,  
    input en,  
    input in,  
    output reg out  
);  
  
always @ (posedge clock)  
    if (en == 1) out = in;  
    else out = 1'bZ;  
  
endmodule
```

Adómodul:

```
module ado(  
    input [7:0] dinka,  
    input clock,  
    input en,  
    input rst,  
    input [2:0] psgen,  
    input xck,  
    output out,  
    output ready  
);  
  
wire [11:0] data;  
wire [3:0] num;  
wire shr_rst;  
  
dregtr_psgen register(  
    .din(dinka),  
    .clock(clock),  
    .en(en),  
    .rst(rst),  
    .psgen(psgen),  
    .dout(data),  
    .num(num),  
    .shr_rst(shr_rst)  
);  
  
shiftregps shiftregisterps(  
    .clock(clock),  
    .reset(rst),  
    .shr_rst(shr_rst),  
    .xck(xck),  
    .data_in(data),  
    .num(num),  
    .out(out),
```

```
        .ready(ready)
    );
```

Endmodule

```
module dregtr_psgen(
    input [7:0] din,
        input clock,
    input en,
        input rst,
        input [2:0] psgen,
    output reg [11:0] dout,
        output reg [3:0] num,
        output reg shr_rst
    );
```

```
reg [11:0] inner_reg = 11'b11;
reg parity = 1'b0;
reg already = 1'b1;
reg [2:0] psgen_or = 3'b0;
reg [7:0] din_temp = 8'b0;
```

```
always @ (posedge en)
begin
```

```
    if (rst) begin
        //Üzenet előkészítése engedélyezésnél, paritás
        //kiszámítása
        inner_reg[11] <= 1'b0;
        din_temp <= din;
        parity <= inner_reg[10] + inner_reg[9] + inner_reg[8] + inner_reg[7] + inner_reg[6] +
inner_reg[5] + inner_reg[4] + inner_reg[3];
        psgen_or = psgen;
    end
    else begin
        din_temp <= 8'b0;
        parity <= 1'b0;
        psgen_or = 3'b0;
    end
end
```

```
always @ (posedge clock)
begin
```

```
    if (rst == 1'b0)
        begin
            dout <= 11'b11;
            num <= 4'b0;
            shr_rst <= 1'b0;
            already = 1'b1;
        end
    else begin
        case (psgen_or[1:0])
            //Paritástól és stopbitek számától
            függően üzenet elkészítése
            2'b01 :
                //és üzenet hosszának beállítása -> ez //kerül
                átadásra a SHR-nek
        end
    end
end
```

```

        inner_reg[2] <= parity;
        if (psgen_or[2]) num <= 4'b1100;
        else num <= 4'b1011;
    end
    2'b10 :
        begin
            inner_reg[2] <= parity + 1;
            if (psgen_or[2]) num <= 4'b1100;
            else num <= 4'b1011;
        end
    default :
        begin
            inner_reg[2] <= 1'b1;
            if (psgen_or[2]) num <= 4'b1011;
            else num <= 4'b1010;
        end
    endcase
    inner_reg[10:3] <= din_temp;
    dout <= inner_reg;
    if (en) begin
        //Shiftregiszter resetelése
        if (already) begin
            shr_rst <= 1'b1;
            already = 1'b0;
        end
    end
    else already = 1'b1;
    if (shr_rst) shr_rst <= 1'b0;
end
end
end

```

endmodule

```

module shiftregps(
    input clock,
        input reset,
        input shr_rst,
        input xck,
    input [11:0] data_in,
        input [3:0] num,
    output reg out,
        output reg ready
);

```

```

reg [3:0] count = 4'b0;
reg already = 1'b0;
reg shr_rst_start = 1'b0;
reg transmit = 1'b0;
reg shr_rst_reset = 1'b0;

```

```

always @ (posedge clock) //Ready jel elkészítése
    if (reset) begin
        if (count == num && already == 1'b0 && num != 0) begin
            ready <= 1'b1;
            already <= 1'b1;
        end
    end

```

```

        if (ready) ready <= 1'b0;
        if (shr_rst) begin
            already <= 1'b0;
            shr_rst_start = 1'b1;
            end
        if (shr_rst_reset) shr_rst_start = 1'b0;
    end
else ready <= 1'b0;

always @ (posedge xck) //Shiftregiszter -> annyi adatot ad ki, amennyit
begin //neki paraméteresen átadunk
    if (shr_rst_start) begin
        count <= 4'b0;
        shr_rst_reset = 1'b1;
        transmit <= 1'b1;
    end
    else begin
        shr_rst_reset = 1'b0;
        if (reset) begin
            if ((count < num) && transmit) begin
                count <= count + 1'b1;
                out <= data_in[4'd11 - count];
            end
            else begin
                out <= 1'b1;
                transmit <= 1'b0;
            end
        end
    end
    else begin
        count <= 4'b0;
        out <= 1'b1;
        transmit <= 1'b0;
    end
end

end

endmodule

```

Vevőmodul:

```
module vevo(  
    input vren,  
        input rden,  
        input clock,  
        input rst,  
        input [2:0] psgen,  
        input xck,  
    input rxd,  
    output ready,  
    output [7:0] par_out,  
    output IT,  
        output parerr  
);
```

```
wire [7:0] data;  
wire ser_in;
```

```
datareg_rec datareg_rc(  
    .vren(vren),  
    .data_in(data),  
        .clock(clock),  
        .rst(rst),  
    .data_out(par_out),  
    .ready(ready)  
);
```

```
shiftregsp shrsp(  
    .psgen(psgen),  
    .xck(xck),  
        .clock(clock),  
    .s_in(ser_in),  
    .rst(rst),  
    .p_out(data),  
    .it(IT),  
        .parerr(parerr)  
);
```

```
en_buff ebuffrxd(  
    .clock(clock),  
    .en(rden),  
    .in(rxd),  
    .out(ser_in)  
);
```

Endmodule

```
module datareg_rec(  
    input vren,  
    input [7:0] data_in,  
        input clock,  
        input rst,  
    output reg [7:0] data_out,  
    output reg ready
```

```

);

reg already = 1'b0;
always @ (posedge clock)

    begin
        if (rst == 0) begin
            data_out = 8'b0;
            ready = 1'b0;
            end
        else if (vren) begin //Egyszerű adattároló és ready jel elkészítő
            if (already==1'b0)
                begin
                    data_out = data_in;
                    ready = 1'b1;
                    already = 1'b1;
                end
            else
                begin
                    data_out = 8'b0;
                    ready = 1'b0;
                end
            end
        else already = 1'b0;
        end

```

endmodule

```

module shiftregsp(
    input [2:0] psgen,
    input xck,
    input clock,
    input s_in,
    input rst,
    output reg [7:0] p_out,
    output reg it,
    output reg parerr
);

```

```

reg [3:0] count = 4'b0;
reg [7:0] temp = 8'b0;
reg prev = 1'b0;
reg in_use = 1'b0;
reg par = 1'b0;
reg par_ch = 1'b0;
reg [3:0] bitmax = 4'b1010;

```

```

always @ (negedge xck)
begin

```

```

    if (rst)

```

```

        begin

```

```

            prev <= s_in;

```

```

            //1->0 átmenet detektálása, azaz üzenetkezdés

```

```

            if ((in_use == 1'b0) & (prev == 1'b1) & (s_in == 1'b0)) begin
                count <= 4'b0;
            end
        end
    end

```

```

        par <= 1'b0;
        par_ch <= 1'b0;
        in_use <= 1'b1;
        temp <= 8'b0;
        end
    else if (in_use) begin
        if (count < 4'b1000) begin
            temp <= {temp, s_in};           // Adat összeállítása
            par_ch <= par_ch + s_in; end
        else if (count == 4'b1000)
            par <= s_in;
        else if (count == bitmax) begin
            in_use <= 1'b0;
            it <= 1'b1;
            p_out <= temp;
            case (psgen[1:0])               // Paritás ellenőrzése
                2'b01: if ((par_ch ^ par) == 1'b0) parerr <= 1'b1; // pti
                       else parerr <= 1'b0;
                2'b10: if (par_ch ^ par) parerr <= 1'b1; // paros
                       else parerr <= 1'b0;
                default: parerr <= 1'b0;
            endcase
        end
    end

    if (in_use) count <= count + 1'b1;
    else it <= 1'b0;
end
else
begin                                     //Resetelés
    count <= 4'b0;
    temp <= 8'b0;
    prev <= 1'b0;
    in_use <= 1'b0;
    par <= 1'b0;
    par_ch <= 1'b0;
    it <= 0;
    parerr <= 0;
    p_out <= 0;
end
end

always @ (posedge clock)                 //Stop és paritásbitnek megfelelő maximális bitszám
    case (psgen)
        3'b000: bitmax[3:0] <= 4'b1010;
        3'b001: bitmax[3:0] <= 4'b1001;
        3'b010: bitmax[3:0] <= 4'b1001;
        3'b100: bitmax[3:0] <= 4'b1001;
        3'b101: bitmax[3:0] <= 4'b1010;
        3'b110: bitmax[3:0] <= 4'b1010;
        default : bitmax[3:0] <= 4'b1001;
    endcase

endmodule

```


Topmodul:

```
module topmod(  
    input pclk,  
    input presetn,  
    input pselx,  
    input penable,  
    input pwrite,  
    input [31:30] paddr,  
    input [7:0] pwrdata,  
        input rxd,  
    output [7:0] prdata,  
    output pready,  
    output [2:0] pprot,  
    output txd,  
        output IT,  
    inout xck  
);
```

```
assign pprot = 3'b0;
```

```
wire cmdwr;  
wire [3:0] all_en;  
wire [1:0] cmden;  
wire aren;  
wire vren;  
wire parerr;  
wire rstn;  
wire clken;  
wire wren;  
wire rden;  
wire [2:0] psgen;  
wire cmd_ready;  
wire aready;  
wire vready;  
wire [7:0] cmd_data_out;  
wire xck_out;  
wire [7:0] rec_data_out;  
wire txwire;  
wire rxwire;
```

```
enable reg_enable(  
    .presetn(presetn),  
    .pselx(pselx),  
        .penable(penable),  
    .pwrite(pwrite),  
    .paddr(paddr),  
        .clock(pclk),  
    .cmdwr(cmdwr),  
        .en(all_en)  
);
```

```
assign cmden = all_en [1:0];  
assign aren = all_en [2];  
assign vren = all_en [3];  
cmd cmdst{
```

```

.cmdwr(cmdwr),
.cmden(cmden),
.presetn(presetn),
.data_in(pwdata),
.parerr(parerr),
    .clock(pclk),
.data_out(cmd_data_out),
.rst(rstn),
.clken(clken),
.wren(wren),
.rden(rden),
.psgen(psgen),
    .xck(xck_out),
    .ready(cmd_ready)
);

en_buff ebuffpclk(
    .clock(pclk),
    .en(clken),
    .in(xck_out),
    .out(xck)
);

ado adomodul(
    .dinka(pwdata),
    .clock(pclk),
    .en(aren),
    .rst(rstn),
    .psgen(psgen),
    .xck(xck),
    .out(txwire),
    .ready(aready)
);


en_buff ebufftxd(
    .clock(pclk),
    .en(wren),
    .in(txwire),
    .out(txd)
);

vevo vevomodul(
    .vren(vren),
    .rden(rden),
    .clock(pclk),
    .rst(rstn),
    .psgen(psgen),
    .xck(xck),
    .rxd(rxd),
    .ready(vready),
    .par_out(rec_data_out),
    .IT(IT),
    .parerr(parerr)
);

assign prdata = cmd_data_out | rec_data_out;
assign pready = (cmd_ready | aready | vready);

```

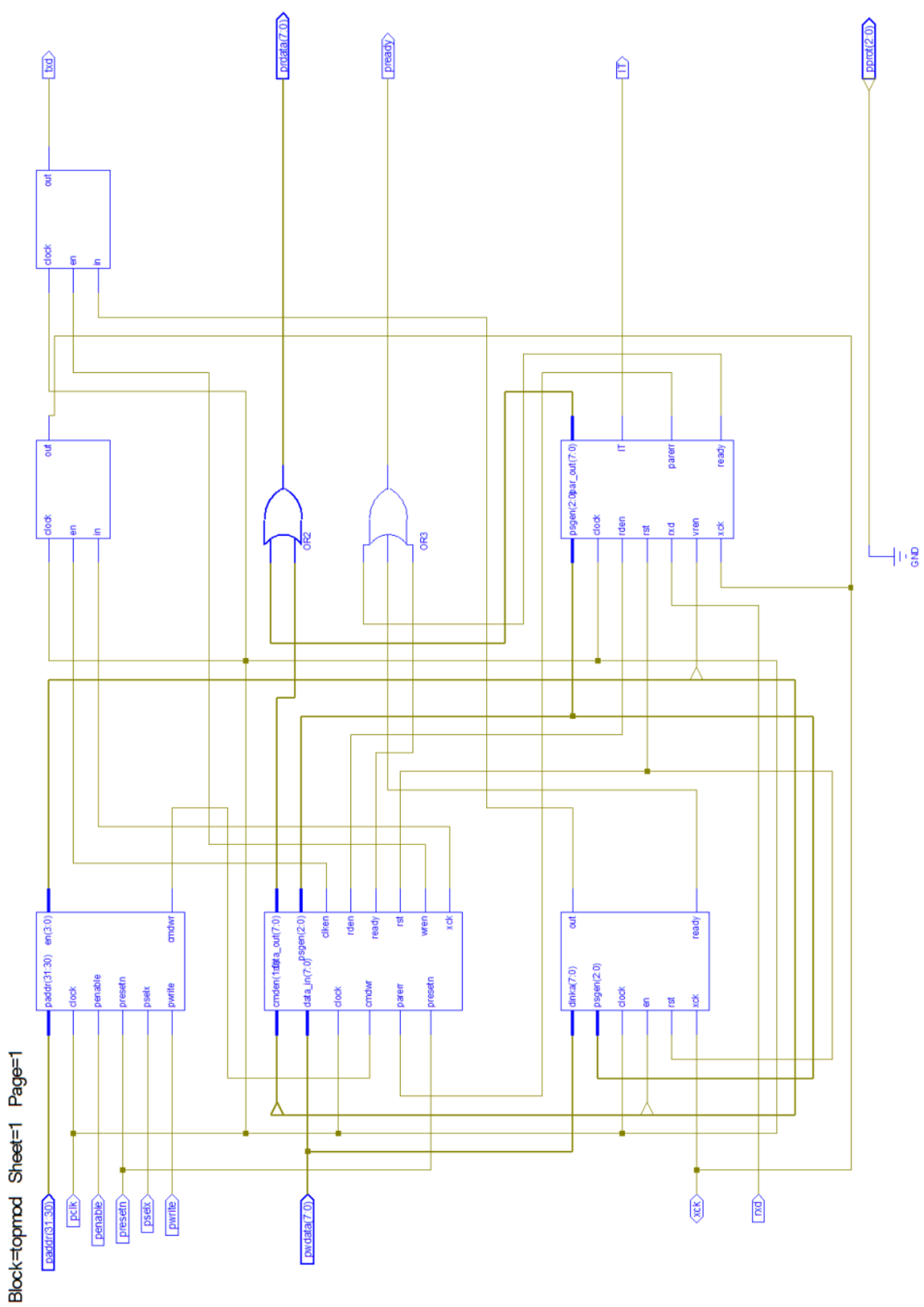Ellenőrzésképp a program által generált RTL kapcsolási rajz:



Tesztelés:

Egyenként teszteltük minden egyes modult, készítettünk többféle idődiagramot, valamint elvégeztünk számos bemeneti kombináció rekonstruálását. Ez azért volt hasznos, mivel így könnyebb volt egyesével, egyszerűbb szinten debug-olni, így mikor a topmodult teszteltük, jó eséllyel gondoltuk, hogy a modulok összerakva is működni fognak.

Teszteléshez verilogban task-okat írtunk: egyet a busz írásának, egyet olvasásának szimulálására, egyet pedig az USRT receive portjához. Erre illesztettünk testbench-et, mellyel a szimuláció végbement, közben folyamatosan figyeltük a jelek, buszok változását. A taskok a specifikációkhoz igazodnak, mind az AMBA, mind az USRT részről.

Testbench:

```
module topmodteszt2;
```

```
    // Inputs
    reg pclk;
    reg presetn;
    reg pselx;
    reg penable;
    reg pwrite;
    reg [31:30] paddr;
    reg [7:0] pwwrite;
    reg rxd;
```

```
    // Outputs
    wire [7:0] prdata;
    wire pready;
    wire [2:0] pprot;
    wire txd;
    wire IT;
```

```
    // Bidirs
    wire xck;
```

```
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
    topmod uut (
        .pclk(pclk),
        .psetn(presetn),
        .pselx(pselx),
        .penable(penable),
        .pwrite(pwrite),
        .paddr(paddr),
        .pwwrite(pwwrite),
        .rxd(rxd),
        .prdata(prdata),
        .pready(pready),
        .pprot(pprot),
        .txd(txd),
        .IT(IT),
        .xck(xck)
```

```
);
```

```
task bus_read(input [31:30] paddr1);           //Busz olvasás taskja
begin
#2 paddr <= paddr1;
pwrite <= 0;
pselx <= 1;

#2 penable <= 1;
wait(pready);

#2 pselx <= 0;
penable <=0;
#10;
end
endtask
```

```
task bus_write(input [31:30] paddr1, input [7:0] pwwdata1); //Busz írás taskja
begin

#2 paddr <= paddr1;
pwrite <= 1;
pwwdata <= pwwdata1;
pselx <= 1;

#2 penable <= 1;
wait(pready);

#2 penable <= 0;
pselx <= 0;
#2;
end
endtask
```

```
task usrt_write(input [8:0] usrt_d);           //USRT írás taskja
begin
    @ (negedge xck) begin wait(xck); rxd = 1'b0;      end
    @ (negedge xck) begin wait(xck); rxd = usrt_d[8]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[7]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[6]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[5]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[4]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[3]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[2]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[1]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = usrt_d[0]; end
    @ (negedge xck) begin wait(xck);   rxd = 1'b1; end
end
endtask
```


```
initial begin
    // Initialize Inputs
    pclk = 0;
    presetn = 0;
    pselx = 0;
    penable = 0;
```

```
pwrite = 0;
paddr = 0;
pwwdata = 0;
rx = 1;
#20
presetn = 1;
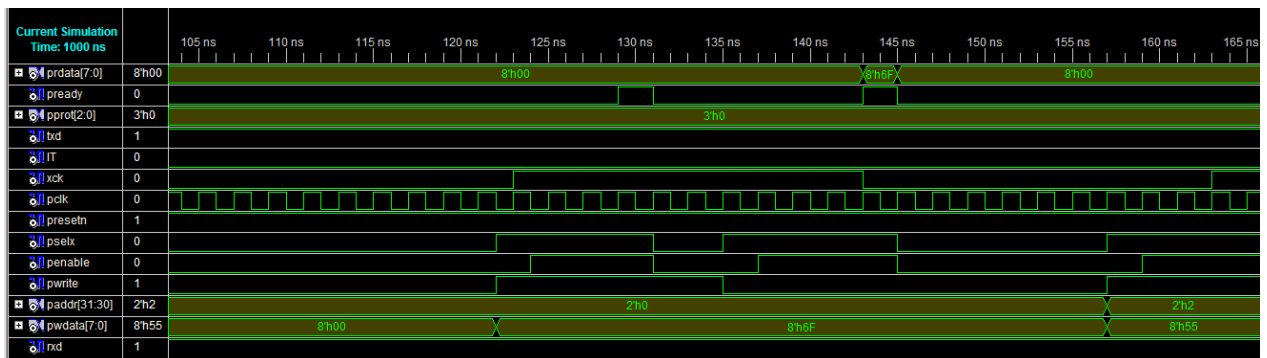
#100; //Egyszerű példatesztprogram
bus_write(0, 8'h6F);
bus_read(0);
bus_write(2, 8'h55);
usr_write(9'b010101011);
wait(IT) bus_read(3);
bus_read(1);
end
always #1 pclk = ~pclk;


endmodule
```

Busz írás és adat visszaolvasása az állapotregiszterből:




Ezen az ábrán látható, hogy írásnál a megfelelő jelek kiadása után érkezik egy ready, mely az írás sikerességét mutatja. A beírt adat 8'h6F volt, melyet utána egy olvasási ciklusban kiolvassunk ugyanarról a címről.

Adat kiküldése USRT-re:

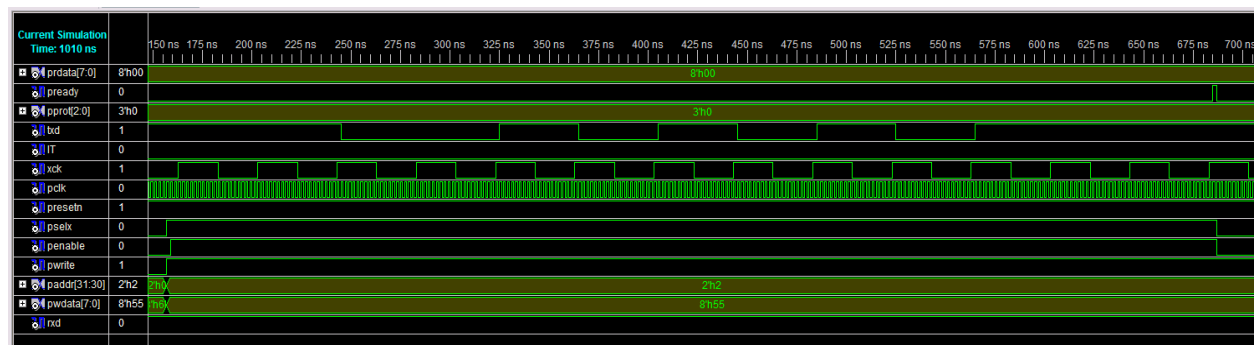


Itt a 8'h55-ös üzenetet küldjük ki, 0 paritásbittel. Ha kiment az adat, megjelenik a ready jel és befejeződik a ciklus.

Beérkező adat USRT-re:

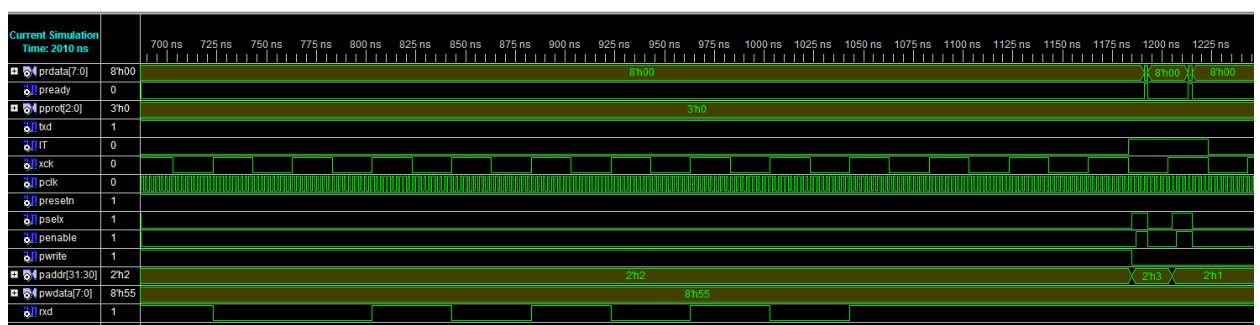


 Beküldünk adatot, direkt rossz paritással. Ha megérkezik az interrupt, kiolvassuk az adatot a regiszterből, majd ready-vel jelzünk, hogy az adat kiolvasva. A bal oldali rész kinagyítva a következő ábrán látható. Ez is jól szemlélteti, hogy mennyivel gyorsabb a busz sebessége, mint a leggyorsabb USRT.




Az első kiolvasás a jel értéke (55 hexa), a második pedig az állapotregiszter második kódszava, amely a paritáshiba értékével rendelkezik.

USRT órajelének átállítása:

 

Az állapotregiszter megfelelő kódszóval átállítja a baud rate-et.

Kimeneti bufferek tiltása/engedélyezése:

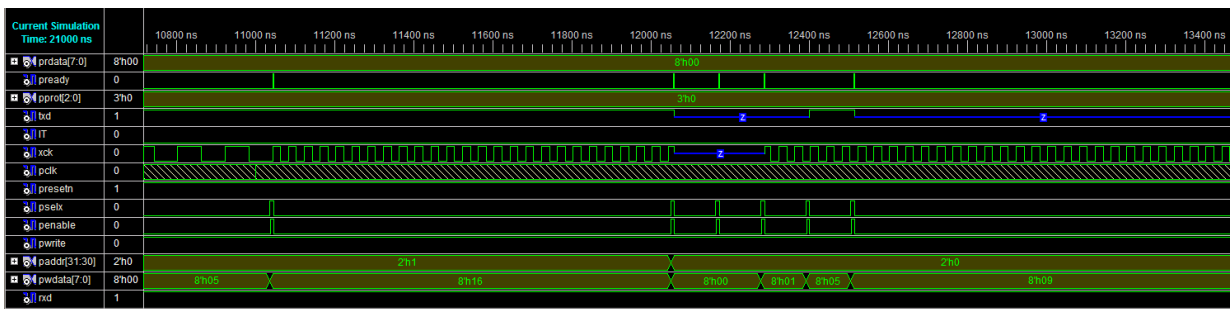

Itt ismét az állapotregiszter átírásával tudjuk a kimeneti buffereket változtatni. Először mindegyiket letiltjuk, majd engedélyezzük először az órajelet, utána a TXD-t. (Az ábrán nem látszik, de a befelé irányuló RXD-t is megváltoztattuk.)