

Név:

NEPTUN kód:

1.) Egy visszacsatolatlan műveleti erősítő invertáló bemenetére  $1V$ -ot adunk. Az erősítő kimenő feszültség  $+U_T$  tápfeszültség. Nem invertáló bemenetének feszültsége lehet:

- A:  $1,1V$                       B:  $0,9V$                       C:  $-1V$                       D:  $0V$

2.)  $-10V$ -ra töltött  $1\mu F$ -os kapacitásra  $1k\Omega$ -os ellenálláson keresztül  $+1V$ -os DC feszültséget kapcsolunk. Egy másodperc elteltével a kapacitás feszültsége:

- A:  $1V$                       B:  $0,707V$                       C:  $1,41V$                       D:  $-9,99V$

3.) A szilícium dióda lábai:

- A: PNP                      B: AK                      C: BCE                      D: GCE

4.) Egy kábelben a jelterjedés sebessége lehet:

- A:  $300m/s$                       B:  $200m/\mu s$                       C:  $400m/s$                       D: inf

5.) Soros  $R=1m\Omega$ ,  $C=1mF$  áramkörre  $U_T=2V_{rms}$   $50Hz$ -es szinuszos feszültséget kapcsolunk. Állandósult állapotban az áram az  $U_T$  feszültséghez képest:

- A: lineárisan csökken                      B: késik                      C: exponenciálisan nő                      D: siet

6.) A VCO bemenetének jelhordozója:

- A:  $\theta$                       B:  $d$                       C:  $f$                       D:  $U$

7.) Melyik moduláció alkalmas DC jel átvitelére?

- A: AM-DSB                      B: QAM                      C: FM                      D: PM

8.)  $3V$ -os elemmel sorba kötjük egy  $50Hz$ -es transzformátor  $4V$ -os tekercsét. Az eredő feszültség effektív értéke:

- A:  $7V$                       B:  $5V$                       C:  $1V$                       D:  $3,5V$

9.) Egy soros rezgőkör paraméterei  $L=1\mu H$ ,  $C=100nF$ ,  $R=1\Omega$ .  $1V$  egységugrást rákapcsolva az energiamentes áramkörre az első pillanatban az áram meredeksége:

- A:  $0$                       B:  $10^7 A/s$                       C:  $10^6 A/s$                       D:  $1A/s$

10.) Egy műveleti erősítő kapcsolás bemeneti feszültsége  $10mV$ , kimeneti feszültsége  $1V$ , a feszültségerősítés:

- A:  $10$                       B:  $40dB$                       C:  $20dB$                       D:  $-3dB$

Kiértékelés: kettőnél több hibával nem folytathatja a vizsgát.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	X	X								
B			X	X				X		X
C							X		X	
D					X	X				