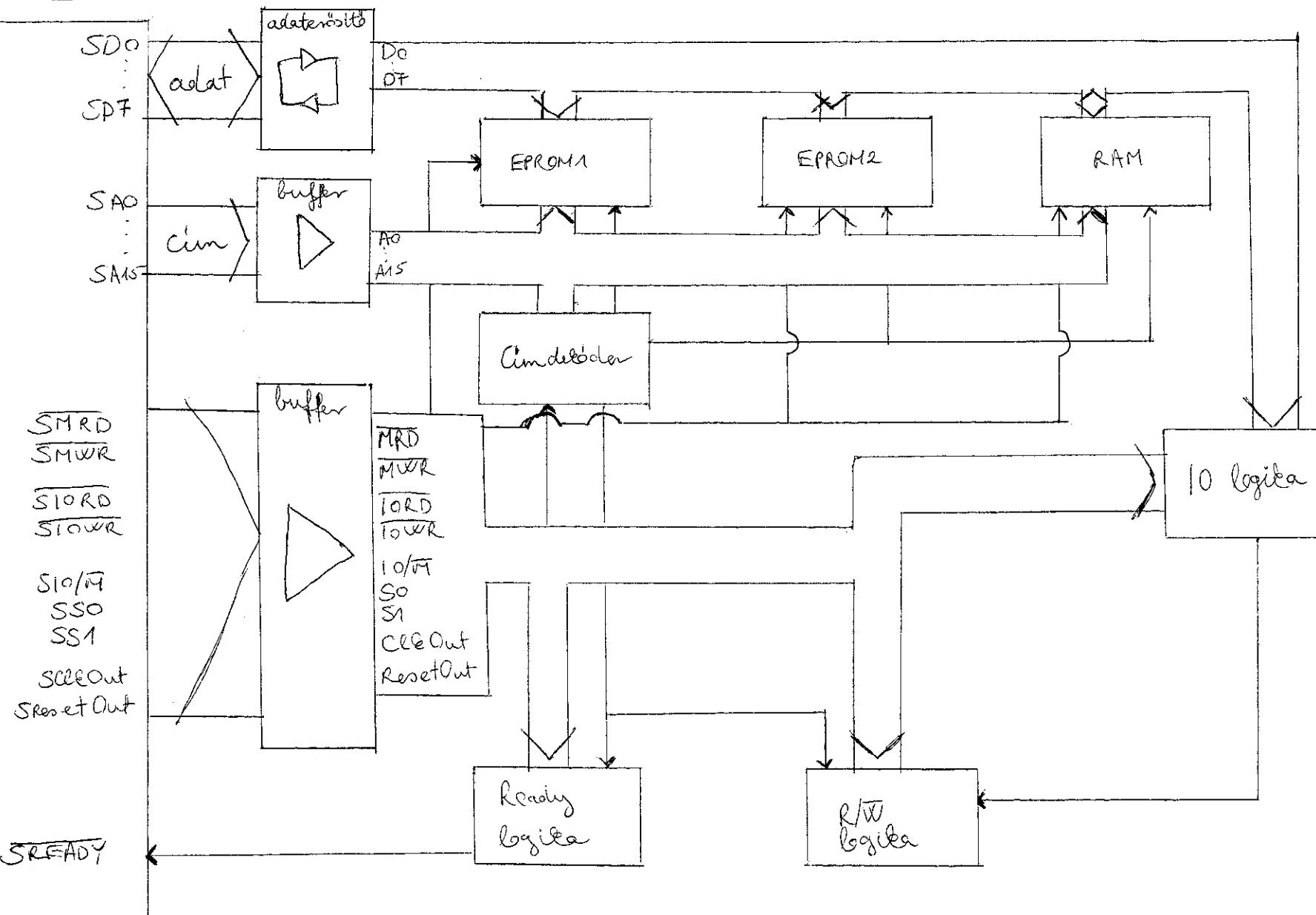


1/a




Cin'terromany A<sub>15</sub> A<sub>14</sub> A<sub>13</sub> A<sub>12</sub> A<sub>11</sub>

	3FFF	0	0	1	1	1	1FFF
3800						1000	
3900	37FF	0	0	1	1	0	0FFF
2800	2FFF	0	0	1	0	1	0FFF
2900	27FF	0	0	1	0	0	0FFF
1800	1FFF	0	0	0	1	1	1FFF
1900	17FF	0	0	0	1	0	1FFF
0800	0FFF	0	0	0	0	1	0FFF
0900	07FF	0	0	0	0	0	0FFF


EPROM2

RAM

EPROM1

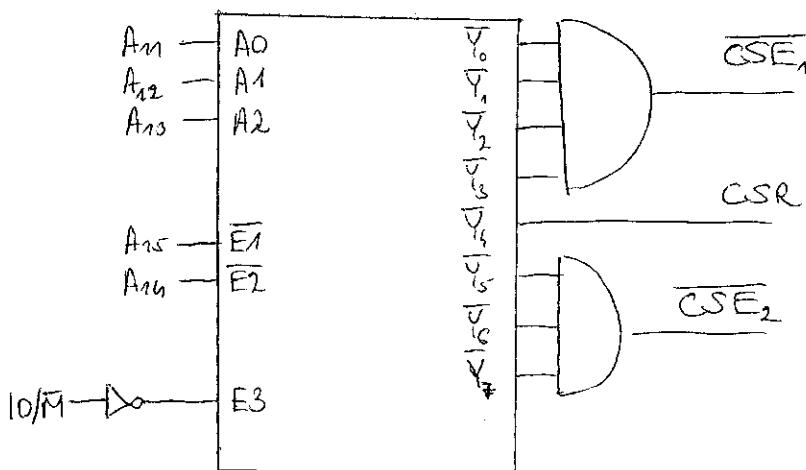

1/c


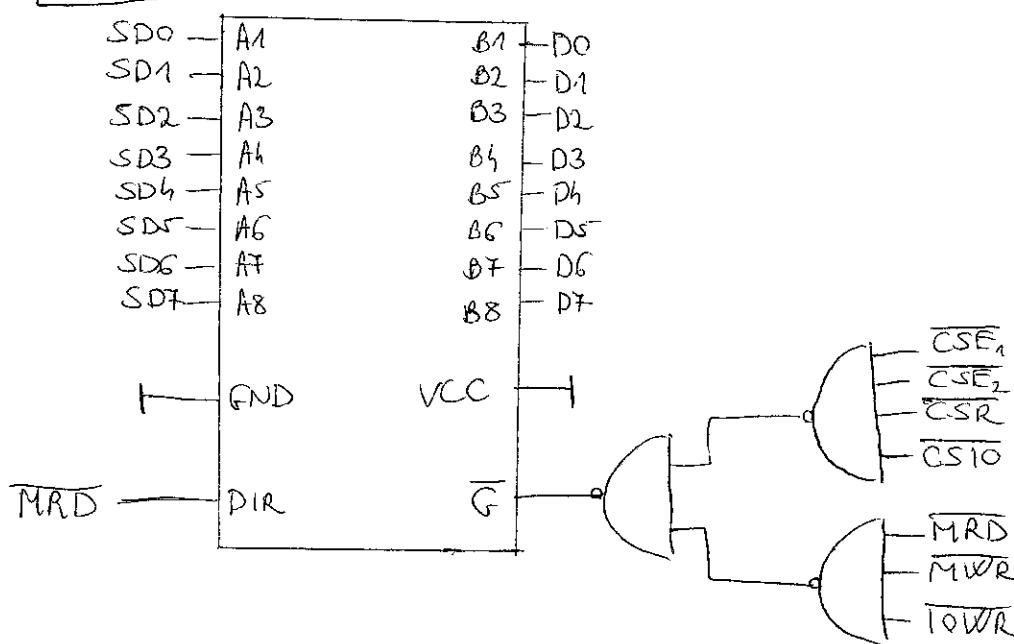


EPROM1


A0	AO	Q0	-D0
A1	A1	Q1	-D1
A2	A2	Q2	-D2
A3	A3	Q3	-D3
A4	A4	Q4	-D4
A5	A5	Q5	-D5
A6	A6	Q6	-D6
A7	A7	Q7	-D7
A8	A8		
A9	A9		
A10	A10		
A11	A11		
A12	A12		
		OE	-MRD
		CE	CSE1

EPROM2


A0	AO	Q0	-D0
A1	A1	Q1	-D1
A2	A2	Q2	-D2
A3	A3	Q3	-D3
A4	A4	Q4	-D4
A5	A5	Q5	-D5
A6	A6	Q6	-D6
A7	A7	Q7	-D7
A8	A8		
A9	A9		
A10	A10		
A11	A11		
A12	A12		
		OE	-MRD
		CE	CSE2

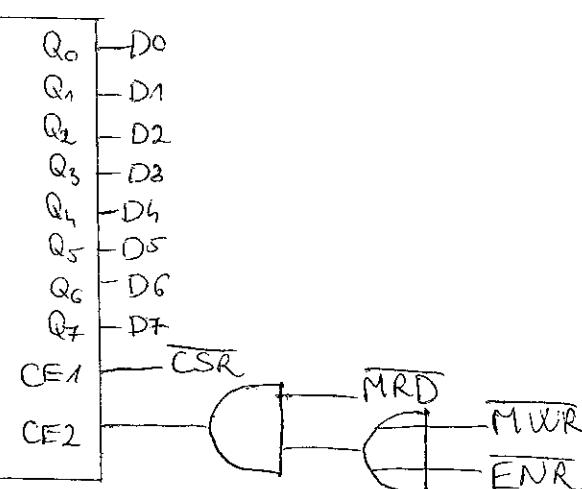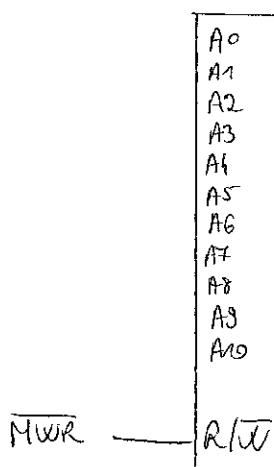

11/e

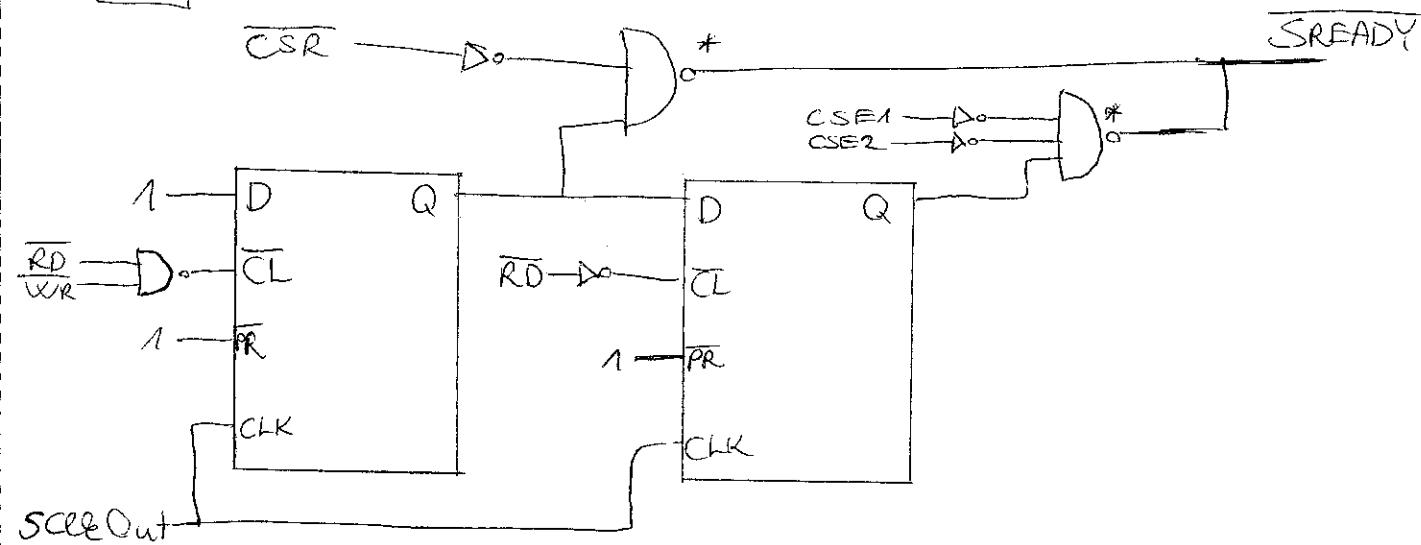

11/f

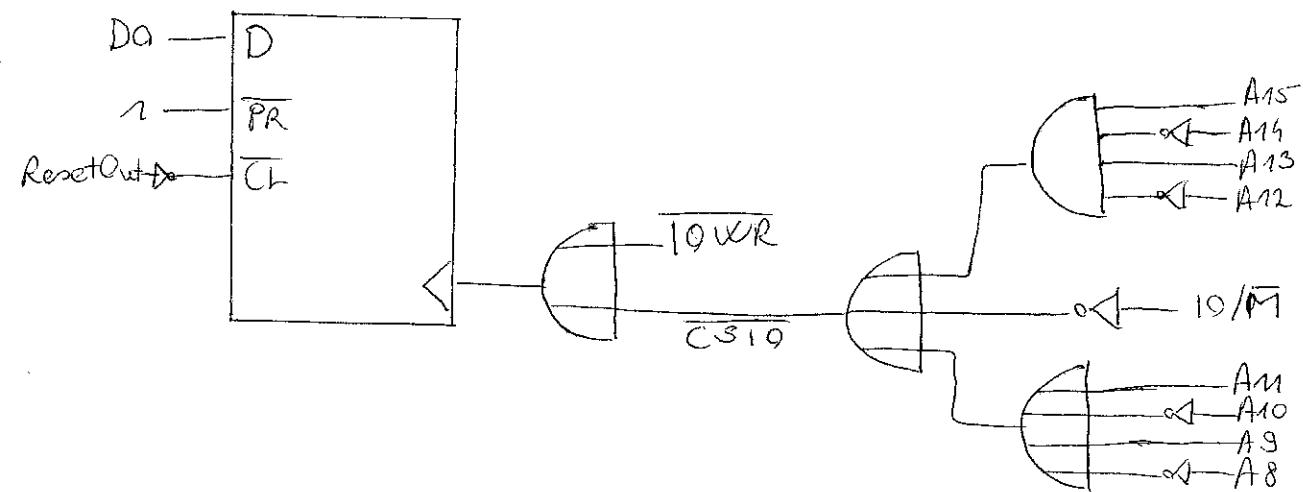

KITOLT: PUSH PSW;regiszterek mentése stackbe

PUSH H

MOV A,B;vizsgálat, hogy a hossz nulla-e

ORA C

JZ BC0;hossz nulla, hiba van

CIKL1: MOV A,E;cím alsó byte akkumulátorba másolása

RLC;balra forgatás eggyel

STAX D;hl memóriacímre kiírjuk az akkumulátort

INX D;címet növeljük

DCX B;hosszt csökkentjük

MOV A,B

ORA C

JNZ CIKL1;megvizsgáljuk hogy a hossz nulla-e, ha nem, folytatjuk a ciklust

BC0: POP H

POP PSW;mentett regiszterek visszaállítása

RET;szubrutinból visszatérés

ELLENOR:MOV A,B

ORA C

JZ SETCY;hossz ellenőrzése

PUSH H;hl stackbe mentése

LXI H,0;hibaszám nullázás

PUSH D;kezdőcím a stackbe

XCHG;HL<->DE

CIKL2: MOV A,L;cím alsó byteja akkuba másolása

RLC;balra forgatás

CMP M;akkumulátor és HL címen lévő byte összehasonlítása

JZ NOERROR;ha zero flag=1, nem volt hiba

POP PSW;hiba volt, stacken lévő felső címet eldobjuk

PUSH H;jelenlegi címet beírjuk

INX D;hibaszámon növeljük

NOERROR: DCX B;hosszt csökkentjük

INX H;címet növeljük

MOV A,B

ORA C

JNZ CIKL2;hosszt ellenőrizzük, hogy nulla-e

POP H;utolsó hibás cím a HL-be

XCHG;regiszterek visszacserélése

MOV A,H

ORA L;a hibák számát vizsgáljuk a carry beállításához

STC;CY=1

JZ SETCY

CMC;CY=-CY

SETCY: RET;szubrutinból visszatérés

SOD1 EQU 11000000B  
SOD0 EQU 01000000B  
W EQU 140  
    LXI D, 2000h;ram ellenőrzéshez kezdőcím  
    LXI B,7FF;hossz  
WAITFOR1: RIM;IT maszk beolvasás  
    ANI 10000000B;bitmaszkolás  
    JZ WAITFOR1;várunk SID=1-re  
WAITFOR0: RIM  
    ANI 10000000B  
    JNZ WAITFOR0; várunk SID=0-ra, itt lesz 1->0 átmenet  
    MVI A,0  
    OUT 55h;írásvédeeltséget megszüntetjük  
    MVI A, SOD1  
    SIM; IT maszk beállítás, SOD=1  
    MVI B, W;140-szer kell futnia a ciklusnak a megfelelő impulzus széllességhez  
WAITCIKL1: DCR B;ciklusváltozó csökkentése  
    JNZ WAITCIKL1;ha nem nulla, még futnia kell a ciklusnak  
    MVI A, SOD0  
    SIM;SOD=0  
    CALL KITOLT  
    CALL ELLENOR  
    MVI A, SOD1  
    SIM;SOD=1  
    MVI B, W  
WAITCIKL2: DCR B  
    JNZ WAITCIKL2  
    MVI A, SOD0  
    SIM;SOD=0  
    HLT;program vége, processzor halt állapotba

Le kell írni, hogy jött ki az a bizonyos w=140.

- EPROM 2 WAIT-tel jár
- DCR: 6 fázis
- JNZ:  $3 \cdot (3+2) + 1 = 16$  fázis