

Digitális technika II. házi feladat

2013.03.05

Név: Szabó Norbert	Gyak: Horváth Tamás (K2.)	236	Kód: AJD5YL
Feladat beadás: 2013.04.30 a gyakorlaton		Pótbeadás: 2013.05.22. 9:30 - 10:30 - IB.310	

Beadáskor ezt a feladatlapot a megoldáshoz csatolni kell. A feladatokat külön lapon, kézírással oldja meg. A beadandó anyaghöz útmutatót a tárgy honlapján (www.iit.bme.hu/digit2) talál! Hibás megoldás javítására a pótbeadás alkalmával van lehetőség.

1. Illesszen 8085-ös mikroprocesszor alapú sínre **2764** típusú EPROM és **5565** típusú RAM memóriákat úgy, hogy az alábbi címtartományokat fedjék le:

1. **0000h-1FFFh** EPROM
2. **2000h-3FFFh** EPROM
3. **0000h-1FFFh vagy 8000h-9FFFh*** RAM

* A 80h I/O címre írt adattal lehessen állítani, hogy a 0000h címen EPROM vagy a RAM memória látszódjon. (Ha a kiírt érték 0 az EPROM, ha 1 a RAM látszik) Gondoskodjon róla, hogy RESET után minden az EPROM látszódjon! Ha a RAM a 0-ás címtől látszik, legyen írásvédelem. Tervezze meg a szükséges IO egységet.

A sín jelei:

SA0...SA15, SD0...SD7, SMRD, SMWR, SIORD, SIOWR, SIO/M, SREADY, SS0, SS1, SClkOut, SresetOut

- a. Rajzolja fel a memória modul blokkvázlatát. (Figyeljen a jelek konzisztens elnevezésére!)
 - b. Rajzolja fel a memóriamodul címtérképét és a címdekóder egységét.
 - c. Rajzolja fel az adatbusz meghajtó áramkör-vezérlő logikát.
 - d. Adja meg a memória-áramkörök bekötését!
 - e. Rajzolja fel a READY logikát a következő paraméterek figyelembevételével:
a RAM memóriák READY logikája **1 WAIT** állapotot,
az EPROM memóriák READY logikája kizárolag olvasásra **0 WAIT** állapotot
iktasson közbe a műveletvégzés közben!
 - f. Tervezze meg a feladatban kérte I/O egységet (dekódoló, flip-flop)!
2. Készítse el a következő assembly szubrutint, amellyel a RAM memória tesztelhető.
- a. Írjon **KITOLT** szubrutint, amely a **HL** regiszterpárban egy kezdőcímet, a **DE** regiszterpárban egy hossz értéket kap, az így meghatározott memóriablokkot kitölti úgy, hogy minden páratlan címen elhelyezkedő byte az 0AAh, páros címen elhelyezkedő byte az 55h értéket tartalmazza.
 - b. Írjon **ELLENOR** szubrutint, amely a **HL** regiszterpárban egy kezdőcímet, a **DE** regiszterpárban egy hossz értéket kap és ellenőrzi, hogy a memóriablokk rekeszei a **KITOLT** szubrutin által beírt értékeket tartalmazzák-e? A szubrutin **CY=0-val** jelezze, ha hibát talált. Ilyenkor a **HL** regiszterpár az utolsó (legmagasabb memóriacímű) megtalált hiba címét, a **BC** regiszterpár pedig a hibásnak talált byte-ok darabszámát tartalmazza. Ha nincs hiba **CY=1**, **BC=0** és **HL** a memóriablokk első elemére mutat.
 - c. Írjon programrészletet, amely a processzor SID bemenetén fellépő 0→1 átmenet hatására a **KITOLT** és **ELLENOR** szubrutinok segítségével ellenőrzi a RAM területet. A teszt indulását és befejeződését a SOD kimeneten egy-egy 3 ms idejű impulzussal jelezze. Az időzítés meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a program a feladatban meghatározott EPROM memóriában fut! Figyeljen arra, hogy a tesztelés alatt a RAM terület ne legyen írásvédelem.

A szubrutinokat úgy írja meg, hogy a működéshez előírt regisztereken kívül más regiszterek értékét ne rontsák el! A szubrutinokat lássa el megjegyzésekkel és készítsen fejlécet is!

Nyilatkozat:


Alulírott Szabó Norbert nyilatkozom, hogy a házi feladatot meg nem engedett segédeszköz használata nélkül saját magam oldottam meg.

Dátum: 2013.

Aláírás:.....

1.9)

8085


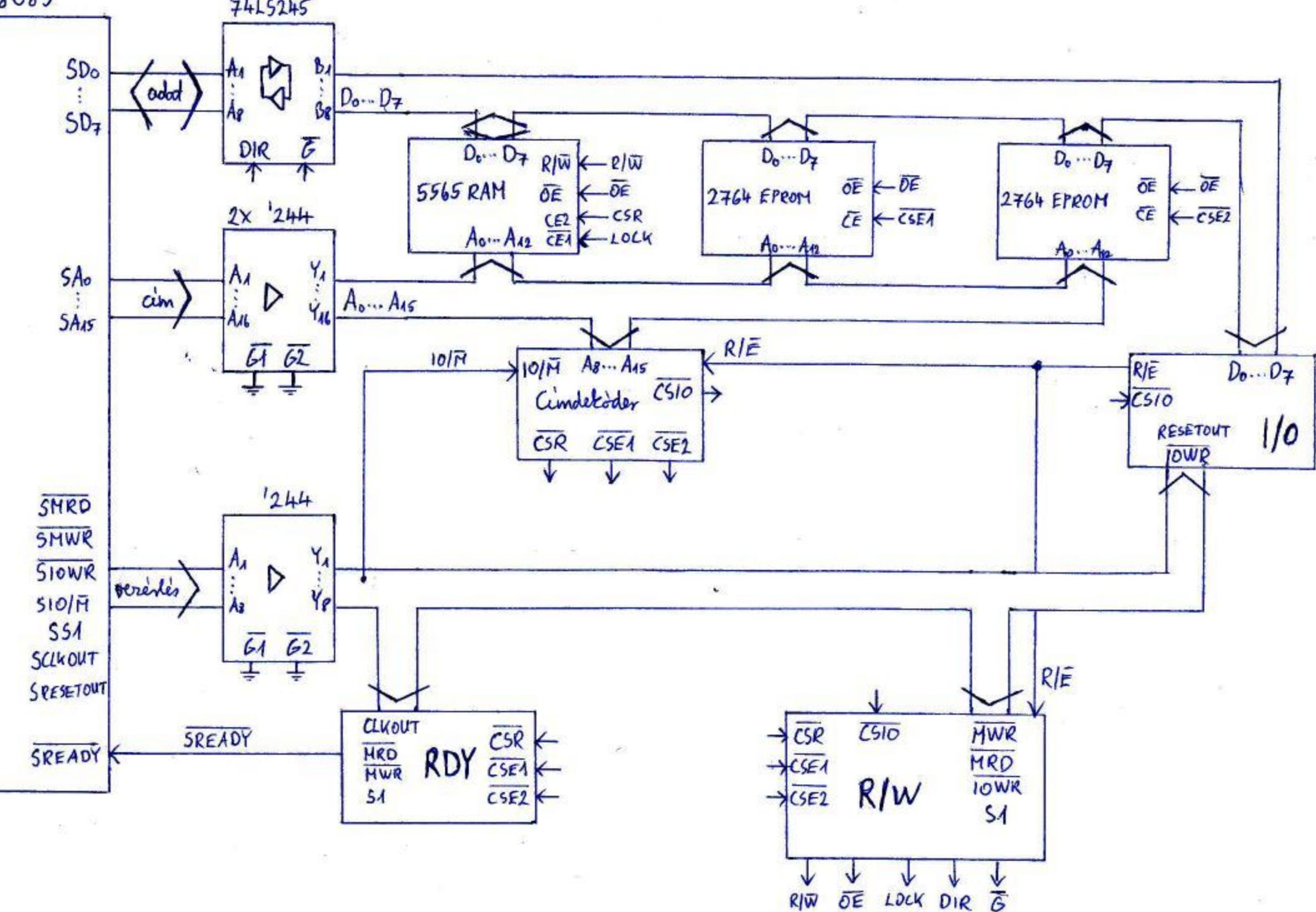


1.b)

SZABÓ NORBERT
AJDSYL

CPU	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	MEMÓRIA
0000H	0	0	0	0	
0FFFH	0	0	0	0	
1000H	0	0	0	1	
1FFFH	0	0	0	1	RAM: 0000H 1FFFH read EPROM1: 0000H 1FFFH
2000H	0	0	1	0	
2FFFH	0	0	1	0	
3000H	0	0	1	1	EPROM2: 0000H 1FFFH
3FFFH	0	0	1	1	
X	—	—	—	—	X
8000H	1	0	0	0	
8FFFH	1	0	0	0	RAM: 0000H 1FFFH
9000H	1	0	0	1	
9FFFH	1	0	0	1	


10 80H adat: R/E

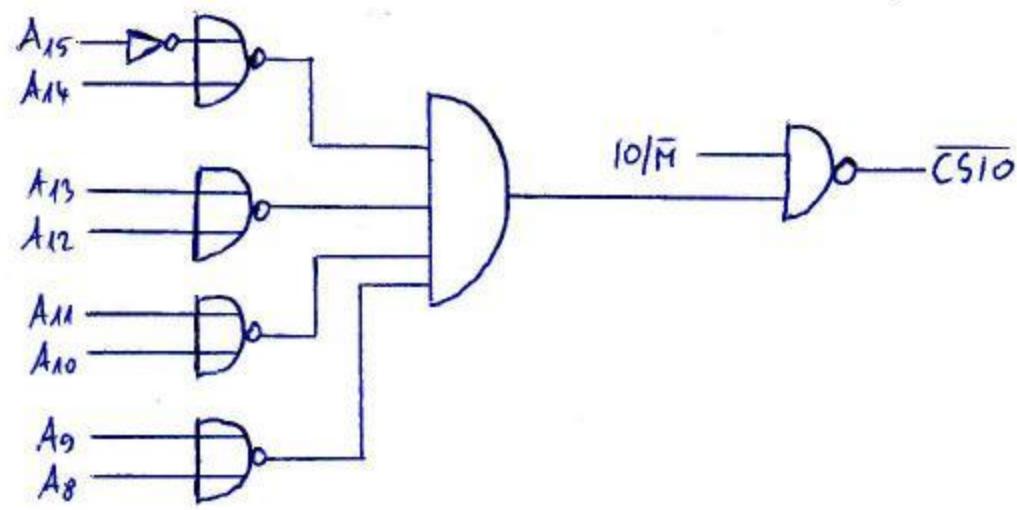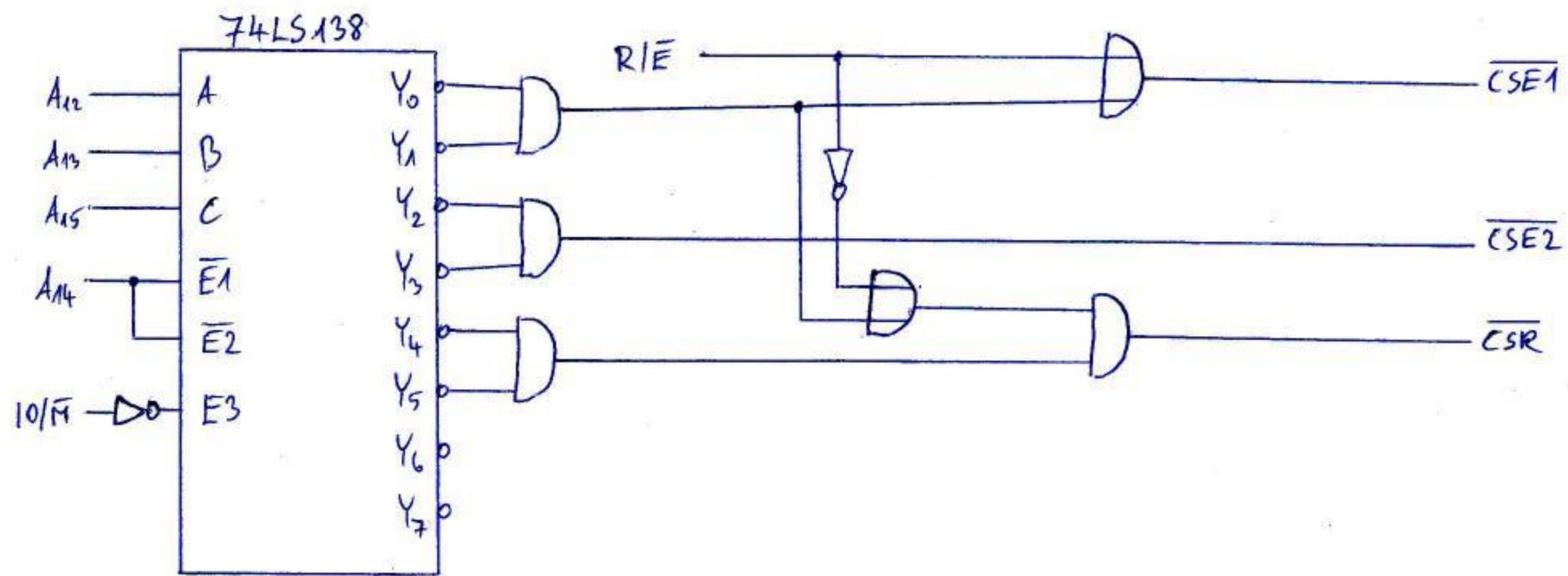

1.c)

SZABÓ NORBERT
AJDSYL

74LS245

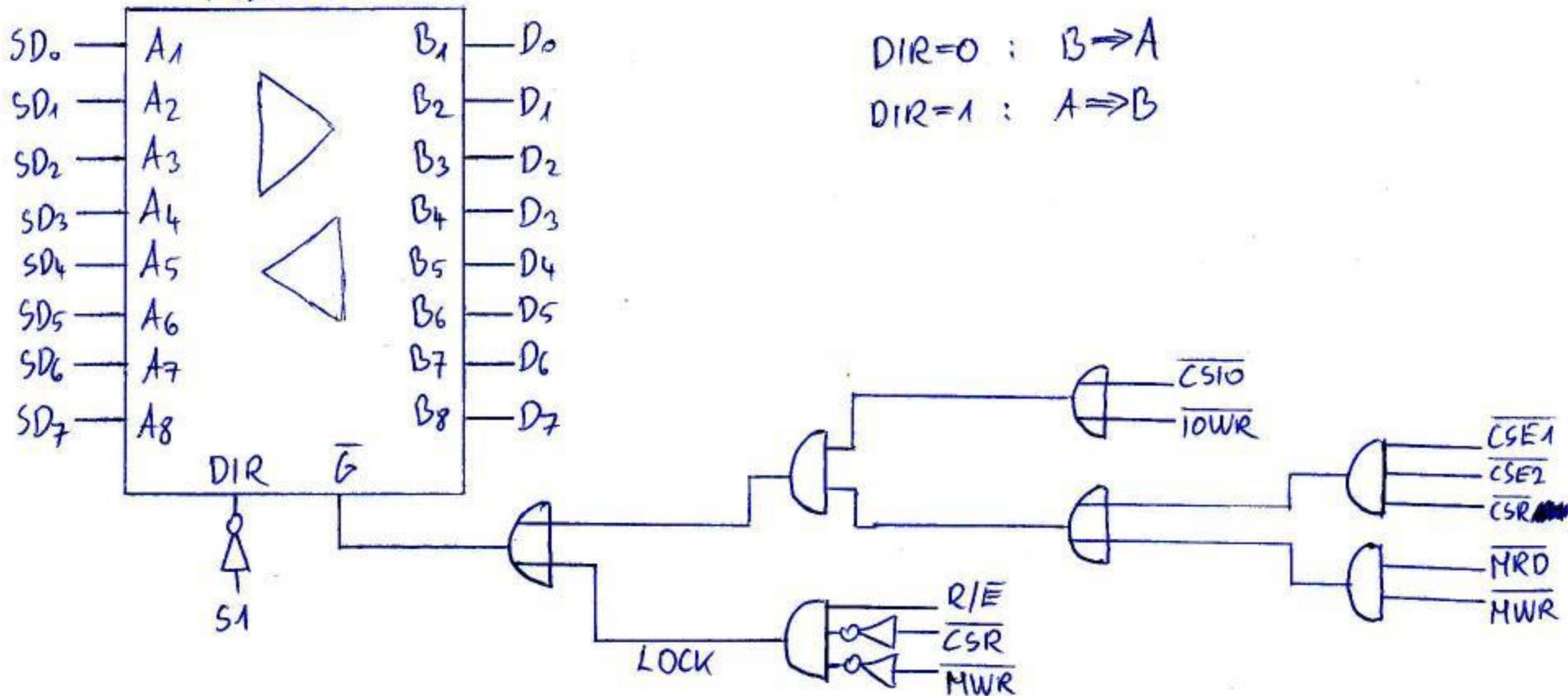

Ha R/E = 1, attor a 0000H civen a RAM latnir, tektir örðinum.

d)

5565 RAM

A_{12}	A_{12}	D_7	D_7
A_{11}	A_{11}	D_6	D_6
A_{10}	A_{10}	D_5	D_5
A_9	A_9	D_4	D_4
A_8	A_8	D_3	D_3
A_7	A_7	D_2	D_2
A_6	A_6	D_1	D_1
A_5	A_5	D_0	D_0
A_4	A_4	$\overline{CE1}$	$LOCK$
A_3	A_3	$CE2$	\overline{CSR}
A_2	A_2	\overline{OE}	MRD
A_1	A_1	R/W	MWR
A_0	A_0		


2764 EPROM1

A_{12}	A_{12}	O_7	D_7
A_{11}	A_{11}	O_6	D_6
A_{10}	A_{10}	O_5	D_5
A_9	A_9	O_4	D_4
A_8	A_8	O_3	D_3
A_7	A_7	O_2	D_2
A_6	A_6	O_1	D_1
A_5	A_5	O_0	D_0
A_4	A_4	\overline{CE}	$CSE1$
A_3	A_3	\overline{OE}	MRD
A_2	A_2		
A_1	A_1		
A_0	A_0		



2764 EPROM 2

A_{12}	A_{12}	O_7	D_7
A_{11}	A_{11}	O_6	D_6
A_{10}	A_{10}	O_5	D_5
A_9	A_9	O_4	D_4
A_8	A_8	O_3	D_3
A_7	A_7	O_2	D_2
A_6	A_6	O_1	D_1
A_5	A_5	O_0	D_0
A_4	A_4		
A_3	A_3	\overline{CE}	$CSE2$
A_2	A_2		
A_1	A_1	\overline{OE}	MRD
A_0	A_0		

1.e)

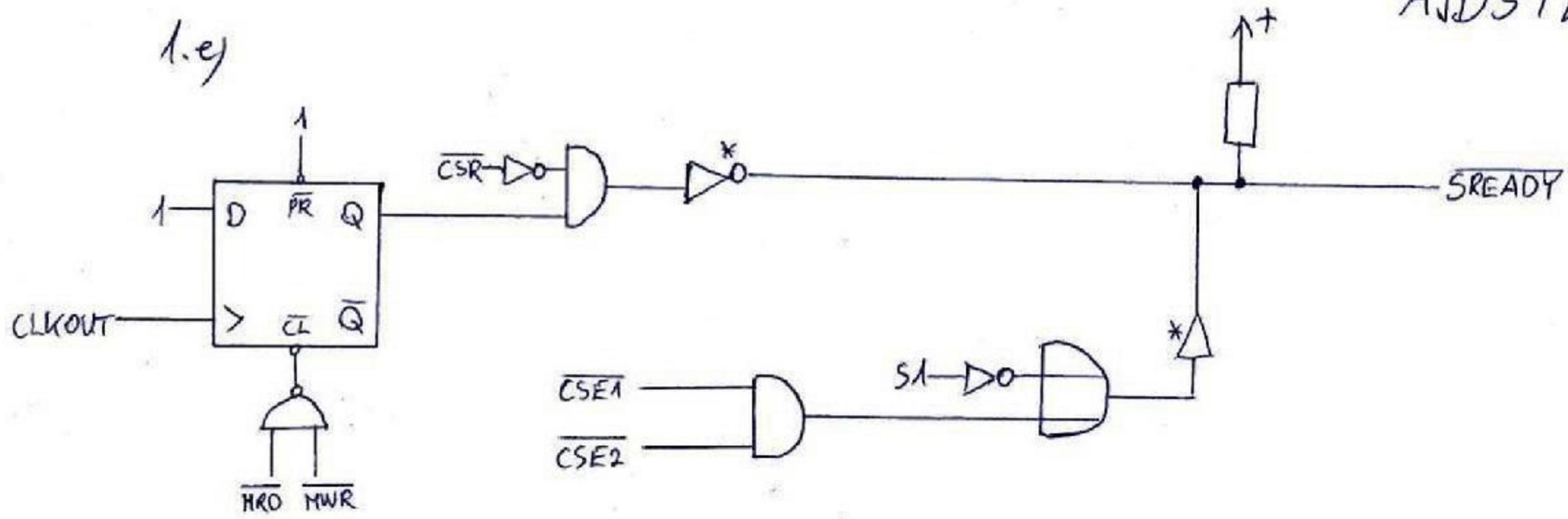

f)

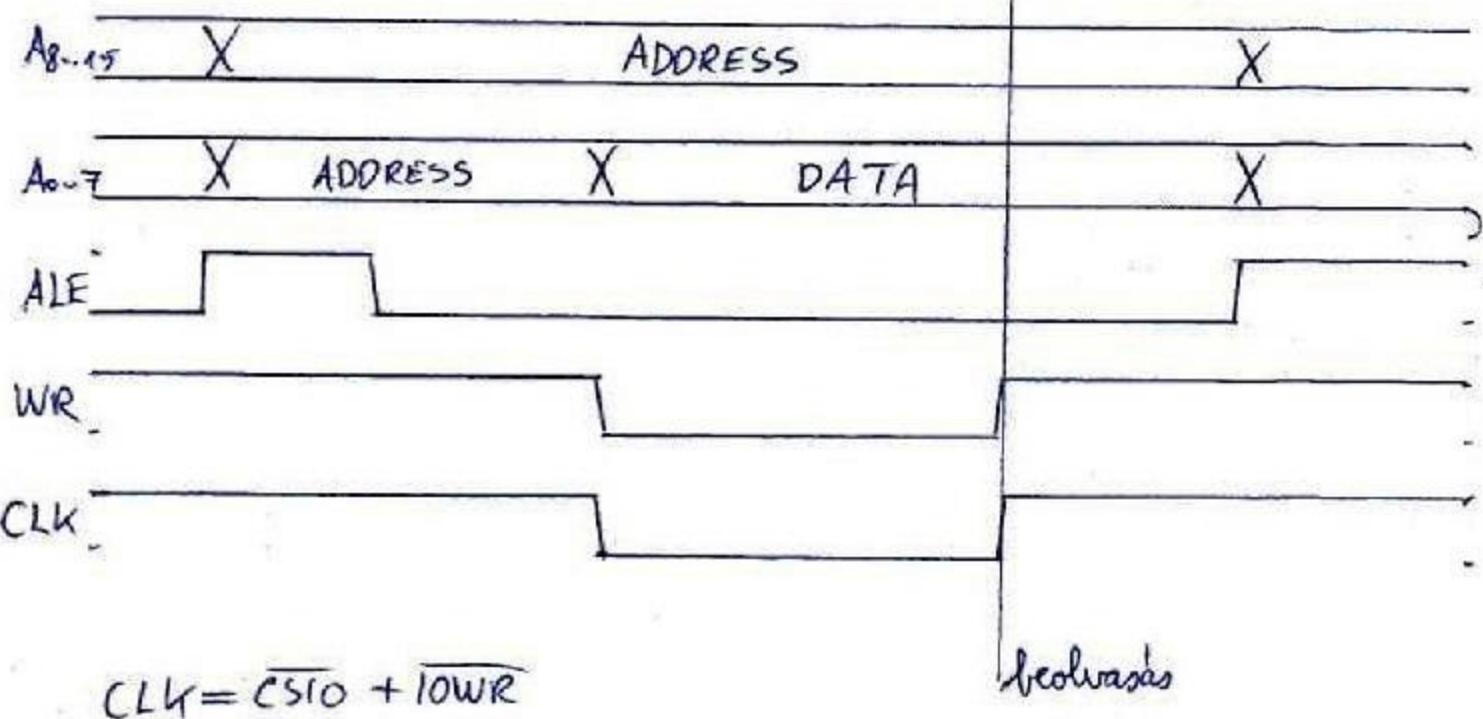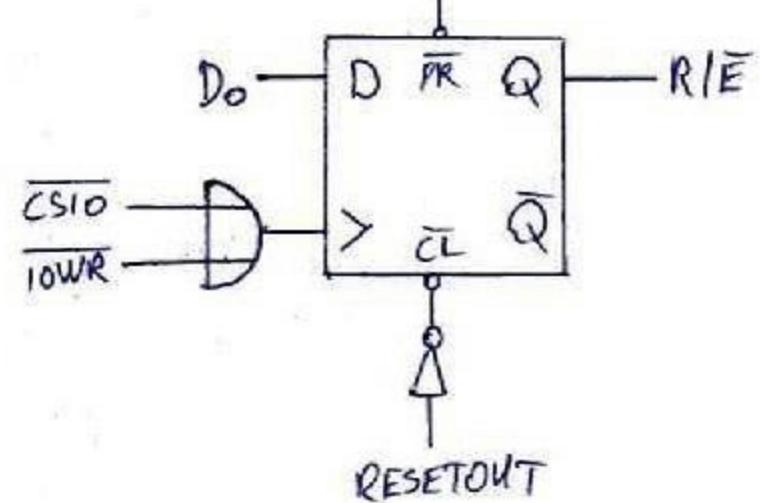

Há nem a megadott cím van kiválasztva, $\bar{CSIO}=1$, $CLK=1$ vigy!

Há megadott cím van kiválasztva, $\bar{CSIO}=0$, $CLK=\bar{IOWR}$

2.9)

PAROSDATA EQU 55H

PARATLADATA EQU 0AAH

KITOLT: PUSH PSW

PUSH H

PUSH D ; regiszterek mentése a stack-be

MOV A,E

ANA A ; zero flag állítás

JNZ MEHET ; vizsgáljuk, hogy a horizontális nulla-e

MOV A,D

ANA A

JZ KVEGE ; ha D és E tartalma is nulla, vége

MEHET: MOV A,L

ANI 01H ; kezdetűm vizsgálata (paros/paratlan)

JNZ KPARATLAN

KPAROS: MVI A, PAROSDATA ; paros címre

XCHG ; DE és HL csereje

STAX D ; DE által tárolt címre leírja az akkumulátor tartalmát

XCHG

DCX D ; határoló mehet előre

INX H ; következő cím

MOV A,E

ANA A

JNZ KPARATLAN ; ha E nem nulla, megyünk tovább

MOV A,D

ANA A

JZ KVEGE ; ha DE tartalma nulla, vége

KPARATLAN: MVI A, PARATLADATA ; paratlan címre

XCHG

STAX D

XCHG

DCX D

INX H

MOV A,E

ANA A

JNZ KPAROS ; ha E nem nulla, megyünk tovább

MOV A,D

ANA A

JZ KVEGE ; ha DE nulla, vége

JMP KPAROS ; ha DE és E se nulla, folytatják a műveletet

KVEGE: POP D

POP H

POP PSW ; visszaállítás

RET

2.b)
;ELLENOR művelet
;HL: kezdőkím
;DE: hossz

PAROSDATA EQU 55H

PARATLANDATA EQU 0AAH

ELLENOR: PUSH D

PUSH PSW

PUSH H ; rendelés

LXI B, OH ; kezdetben nulla hiba

MOV A,L

ANI 01H ; kezdőkím paros/paratlan

JNZ EPARATLAN

E PAROS: MOV A,M

XRI PAROSDATA ; flag állítás

JZ OK1 ; ha megfelelő estevolt, ugyniuk

INX B ; szükségtelen hibák náma nr

INX SP

INX SP ; stack pointer visszaállítása

PUSH H ; felülírjuk a címet

OK1: DCX D ; határolók hossz csökken

INX H ; cím nr

MOV A,D

ORA E

JZ EVEGE ; ha E és D is 0, vége

E PARATLAN: MOV A,M ; ugyanez paratlan címre

XRI PARATLANDATA

JZ OK2

INX B

INX SP

INX SP

PUSH H

OK2: DCX D

INX H

MOV A,D

ORA E

JZ EVEGE ; ha DE nem 0, folytatunk

JMP E PAROS

EVEGE: MOV A,B

ORA C

JZ NINCSHIBA ; ha BC nulláttal van, nincs hiba

VANHIBA: POP H ; utolsó hiba címre

POP PSW

STC

CMC ; CY=0

JMP FINISH

NINCSHIBA: POP H ; kezdőkím

POP PSW

STC ; CY=1

FINISH: POP D

RET

SZABÓ NORBERT

AJDSYL

2.c) RAM EQU 8000H
SIZE EQU 2000H

SZABÓ NORBERT
AJDSYL

PUSH PSW
PUSH B
PUSH D
PUSH H ; mentés

MVI A, 0H
OUT 80H ; RAM a 8000H minden látvány, nem indozott

WAIT: RIM

ANI 80H ; első bit véroltak

JNZ WAIT; ha 1 a program indulásakor, akkor várunk

WAIT2: RIM

ANI 80H

JZ WAIT2; amíg 0, várunk, ha megjött a 0 → 1 átmenet, tovább

CALL IMPULZUS

LXI H, RAM ; kezdetűcím

LXI D, SIZE ; méret

CALL KITOLT

CALL ELLENOR

CALL IMPULZUS

POP H

POP D

POP B

POP PSW

RET

• IMPULZUS: PUSH PSW

PUSH H

MVI A, 0COH ; SOD=1 es engedélyezve

SIM ; SOD 1-be áll

LXI H, 459 ; akkor kiszámolva

MVI A, 0H

VAR: DCX H ; visszaköszön

CMP L ; akkor L összehasonlítása

JNZ VAR; ha L nem nulla, visszaugrik

CMP H

JNZ VAR; ha H nem nulla, vissza

MVI A, 40H ; SOD=0 es engedélyezve

SIM ; SOD 0-ba áll

POP H

POP PSW

RET

Az EPROM 0 wait-tel működik!

CPU frejel 3,072 MHz

$$1 \text{ fázis: } \frac{1}{3,072 \text{ MHz}} = 325,5 \text{ ns}$$

Két SIM parancs között 3 ms.

$$2 \text{ db MVI: } 2 \cdot 7 = 14 \text{ fázis}$$

$$1 \text{ db LXI: } 10 \text{ fázis}$$

$$459 \text{ db DCX: } 459 \cdot 6 \text{ fázis}$$

$$461 \text{ db CMP: } 461 \cdot 4 \text{ fázis} \quad 459 = 1 \text{ CBH}$$

$$- 459 \text{ db CMPL}$$

$$- 2 \text{ db CMP H}$$

$$2 \text{ db CMPH}$$

$$458 \text{ db igaz JNZ: } 458 \cdot 10 \text{ fázis}$$

$$3 \text{ db hamis JNZ: } 3 \cdot 7 \text{ fázis}$$

$$\text{Összesen: } 9223 \text{ fázis}$$

$$325,5 \text{ ns} \cdot 9223 = 3002087 \text{ ns} \approx \underline{\underline{3 \text{ ms}}}$$