

20.....év ...hó ...nap

NÉV:.....Neptun kód:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:


Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje! Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. Jó munkát!


E:
F1:
F2:
F3:
Σ :

Ellenőrző kérdések (20p)

 E1. a. Rajzolja le egy 2/1-es engedélyezhető multiplexer belső felépítését, csak NAND kapukat használva! (Bemenetek: S, E, I0, I1 kimenet: Y) (2p)



 b. Egészítse ki az alábbi 2/1-es engedélyezhető multiplexereket tartalmazó rajzot, hogy azok egy 4/1-es engedélyezhető multiplexerteret valósítsanak meg! A bemenetek sorrendjét megadtuk, azon ne változtasson! (2p)




E2. Alább adott egy ismert sorrendi funkcionális elem Verilog leírása! Milyen elemről van szó? Adja meg a nevét és az UD, Cl, E bemenetek funkcióit! (3p)

```
module MiEz(input clk, input UD, input Cl, input E, output reg [3:0] q);
always @ (posedge clk)
if(Cl) q <= 0;
else
if (E)
if(UD)
if(q != 9)
q <= q + 1;
else
q <= 0;
else
if(q != 0)
q <= q - 1;
else
q <= 9;
endmodule;
```


Funkc.elem neve: ...számláló..... Funkciók UD:....irány...Cl:....törlés.....E:....engedélyezés.....

Legfontosabb egyéb jellemzői:....10-es modulusú, kétirányú.....

 E3. Készítsen az alábbi szinkron törölhető bináris felfele számlálóból 12-es modulusút! (2p)



 E4. Adott az alábbi, Mini RISC busra illesztett periféria ábrája kapcsolással. (3p)




Egészítse ki, hogy a 0x0-nál az ADAT_A-t, a 0x1-nél az ADAT_B-t lehessen beolvasni, a 0x2-re ADAT_C-t lehessen kiírni.

E5. A leírt állítások közül mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje + -al az igaz, -al a hamis állításokat! (5p)

1.	1db 3-8-as multiplexerrel, 1db invertorral és a logikai konstansokkal tetszőleges 4 változós logikai függvény megvalósítható.	+
2.	Há egy 4 bemenetű, hazardmentesen megvalósított kombinációs hálózatot egy 4 bites bináris számlálóra kapcsolunk, a kombinációs hálózat kimenetein nem jelenhet meg hazard.	-
3.	Egy ábrás órajelvezései technika esetén a vezérlő és az adatstruktúra sorrendi elemei ugyanarra az órajel éltre működnek.	-
4.	Az interrupt megszakíthatja a DMA folyamatot.	-
5.	A MINI RISC processzor kód és adatmemóriáját külön címbusz címzi.	+

 
E6. a. Kapcsolási rajzával adott az alábbi szinkron sorrendi hálózat. Fejtse vissza a működését a sorok kitöltésével! Az első sort kitöltöttük. (3p)



Q1 Q0(t)	Q1Q0 (t+1)
00	10
01	00
10	11
11	01

F1. Adott egy a megszokottól kicsit eltérő kialakítású funkcionális elem belső kapcsolása és kapcsolási rajz szimbóluma. Oldja meg az alábbi feladatokat! (12p)

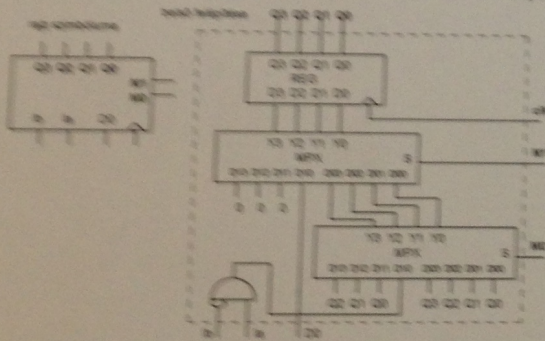a. Az alábbi táblázatban adja meg, hogy M1M0-tól függően mit csinál? A funkciót nem kell részletezni, elég a megnevezése. Pl. betölt (4p)




M1 M0	A funkcionális elem működése
0 0	marad
0 1	shiftel
1 0	tölt
1 1	tölt


b. Milyen ismert speciális számlálók alakíthatók ki könnyen az elemből? (2p)

...gyűrűs, Johnson.....

 
c. Adott 2db fentiek szerinti funkcionális elem. Kaszkádosítsa őket, hogy a kaszkádosított egység úgy működjön, mint egy eredeti, de 8 bites! (Segítség: Ib, Ia közül az egyiket használjuk bemenetként (In), a másikra konstanszt kötnék: Ib=0, In=Ia vagy In=Ib, Ia=1) (3p)



 
d. Alább felrajzoltunk egy fent megadott funkcionális elemet. Készítsen belőle olyan áramkört, mely a bekapcsolási RESET után egyszer az alábbi sorozatot adja ki: 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1110,.... (3p)



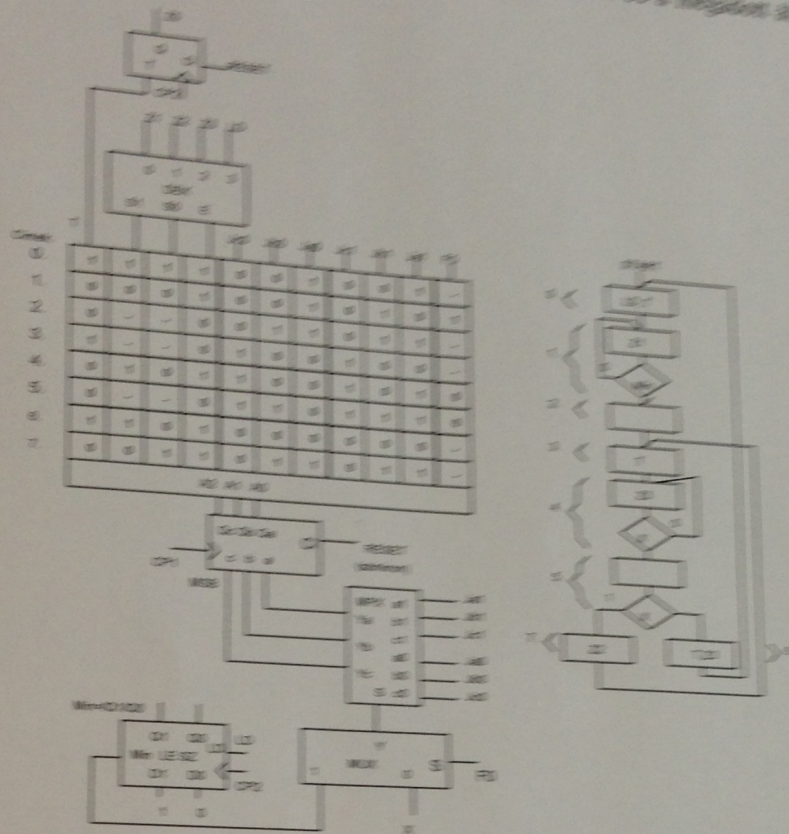F2. Válassza meg az alábbi folyamatábrát a megadott mikrogrammhoz vezetővel! (12p)
 a. Adja meg a mikrogrammot az alábbi táblázat kiöltésével! Tartsa be a megadott állapotátmeneteket!
 (8p)



 b. Rajzolja fel a hiányzó idődiagrammokat, ha X=1! (4p)



A MiniRISC CPU programozói kártyája Utasítások, periféria kiosztás (F3 feladatlap):

LONGSYS MiniRISC assembler direktívák (M3, D3, J3, K3, L3)				LONGSYS MiniRISC mikroprocesszor periféria regisztercímei (H3, D3, J3, K3, L3)														
Assembler direktívák	Konstans definíció	DEF aszmetri érték	CSM	REG	MEM	ADAPT	Rész / használt / funkciók											
Kód szelvény	CODE	Konstans megadása	ORG	hexai	MEM	W, R	BITES	7100	6100	5100	4100	3100	2100	1100	0100			
Adat szelvény	DATA	Adat szelvény megadása	ORG	hexai	LD	R/W	BYTES	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D	010E			
Adatnaptár	[R,N]	Aritmetika [R,C,N,V]	Levegőtér [R,C,N]	Ugrás [R]														
mov rX, rY	add rX, rY	SZ0 rX	sz0 padtör. (+r)	0x02	ST	R	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
mov rX, #im	add rX, #im	SZ0 rX	sz0 padtör. (+r)	0x04	AD07	R/W	0x00	4207	4208	4209	420A	420B	420C	420D	420E			
mov rX, maddr	add rX, rY	SZ4 rX	sz4 padtör. (+r)	0x05	AD08	R	-	43	44	45	46	47	48	49	4A			
mov rX, (rY)	add rX, #im	SZ1 rX	sz1 padtör. (+r)	0x06	AD09	R/W	0x00	4307	4308	4309	430A	430B	430C	430D	430E			
mov maddr, rX	sub rX, rY	SZ4 rX	sz4 padtör. (+r)	0x08	AD0A	R/W	0x00	4307	4308	4309	430A	430B	430C	430D	430E			
mov (rY), rX	sub rX, #im	DATA [R,N]	sz0 padtör. (+r)	0x09	AD0B	R	-	44	45	46	47	48	49	4A	4B			
logika [R,N]	shc rX, rY	SW0 rX	sz0 padtör. (+r)	0x0A	AD0C	R/W	0x00	4407	4408	4409	440A	440B	440C	440D	440E			
and rX, rY	shc rX, #im	Subtrah	sz0 padtör. (+r)	0x0C														
and rX, #im	cmp rX, rY	isz padtör.	isz padtör. (+r)															
or rX, rY	cmp rX, #im	isz (+r)	isz padtör. (+r)															
or rX, #im	orgatás [R,C,N]	rCS	rX : rY-rCS	0x0E	UCS	R/W	0x00	500E	500F	5010	5011	5012	5013	5014	5015			
xor rX, rY	rol rX	Megszakítás [R]	isz padtör. (+r)	0x0F	UDAT	R/W	-	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E			
xor rX, #im	ror rX	isz padtör. (+r)	isz padtör. (+r)	0x10	UDAT	R/W	0x00	0F	10	11	12	13	14	15	16			
tst rX, rY	rhc rX	isz padtör. (+r)	isz padtör. (+r)	0x14	UDAT	R/W	0x00	0	0207	0208	0209	020A	020B	020C	020D			
tst rX, #im	rcc rX	isz padtör. (+r)	isz padtör. (+r)	0x15	UDAT	R/W	0x00	0	0207	0208	0209	020A	020B	020C	020D			


F3. Periféria tervezés és illesztés mikroprocesszoros buszra. (16p)

Tervezzen perifériát, amely a P1 és P2 kimenetein időben TimP órajelciklussal késleltetve egy-egy pulzust ad ki, P1 megelőzi P2-t.

A TimP 8 bites bemeneten megadható értékek 2 és 250 közé esnek. A periféria működése a START parancsra indul, és a működési ideje alatt a RUN=1 jellel jelez. P2 kiadásakor a RUN jel megszűnik. A működés közben a státuszregiszter D0 bitjén a RUN bit jelzi az aktív állapotot, ezalatt újabb START jel hatástalan.

A RST jel alaphelyzetbe állítja a perifériát (RUN = 0, indításra kész.)

 - a. Az alábbi blokkvázlat mellett adja meg a fent leírt periféria *Verilog interfész* specifikációját! (2p)
Periféria Verilog interfész specifikációja:



- b. Milyen *funkcionális egységekből* építené fel a tervezendő egységet? Sorolja fel a nevüket és legfontosabb tulajdonságaikat! (Pl. 4 bites összeadó,... stb.) (2p)

8 bites tölthető lefele számláló végérték jelzéssel vagy 8 bites törölhető felfele számláló és 8 bites egyenlőség komparátor

- c. Tervezze meg a szükséges részáramköröket Verilog nyelven! Adja meg a *belső részegységek, logikai hálózatok Verilog specifikációját!* (6p)

```

reg P1;
reg P2;
reg [7:0] cnt; // Időmérő
wire RUN_END;
reg RUN; // működés jelző
reg RUN_OLD;

assign RUN_END = (cnt == 0x00); // 0 végérték jelzés

//működés indítás/leállítás (RUN állítása)
always @ (posedge clk)
    if(RST | RUN_END) RUN <= 1'b0;
    else if(START) RUN <= 1'b1;

// tölthető engedélyezhető (RUN) lefele számláló
always @ (posedge clk)
    if((rst | (START & !RUN)) cnt <= TimP; // futás alatt nem indítható újra
    else if(RUN) cnt <= cnt-1;

//RUN_OLD a RUN 1 órajellel késleltetve a felfutó és lefutó él figyeléshez P1,P2 miatt
always @ (posedge clk)
    if(RST) RUN_OLD <= 1'b0;
    else RUN_OLD <= RUN;


// P1 előállítása
always @ (posedge clk)
    if(RST) P1 <= 1'b0;
    else if(!RUN_OLD & RUN) P1 <= 1'b1; // P1 a RUN felfutó élnél
    else P1 <= 1'b0;

// P2 előállítása
always @ (posedge clk)
    if(RST) P2 <= 1'b0;
    else if(RUN_OLD & !RUN) P2 <= 1'b1; // P2 a RUN lefutó élnél
    else P2 <= 1'b0;

```

P1, P2 még sokféleképpen előállítható. Pl. állapotgéppel, mely RUN-t figyel (ez ugyanaz mint a fenti, csak másképp leírva) vagy cnt két állapotának kikódolásával stb.

 d. Illessze az egységet egy mikroprocesszoros rendszerbuszhoz. A busz egy egyszerű, szinkron, áramkörtön belüli busz, melynek jelei: A[7:0], DIN[7:0], DOUT[7:0], RD, WR, IRQ, CLK, RST. Az adatbusz irányának értelmezése a CPU szerinti (lásd diagram!). A működést a CLK órajel felfutó éle őríti, a buszciklusok a RD és WR jelek hatására egy órajel ciklus alatt végrehajthatók.



A periféria Báziscíme 0xC0. Az illesztőegység tartalmazzon 3 regisztert: PAR parancsregisztert (D7:ITEN, D0:START), címe Bázis+0. Az STA státuszregisztert (D7:ITRQ, D0:RUN), címe Bázis+1. A TimP párhuzamos adatregisztert, címe Bázis+2. *Adja meg a tervezendő periféria programozói interfészét, az alábbi táblázat kitöltésével! (1p)*

Reg_cím (hex)	Név, FUN	Mód, WR RD	Regiszter bitek szerepe								
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0xc0	PAR	WR	ITEN								STAR
0xc1	STA	RD	ITRQ								RUN
0xc2	TimP	ER	TIMP7	TIMP6	TIMP5	TIMP4	TIMP3	TIMP2	TIMP1	TIMP0	

e. Tervezze meg a címdekódot és a parancsjeleket előállító és RUN lefutó éle után esetén interruptot kérő áramkört! A parancs regiszter START bitjét nem kell tárolni, de a törléshez az íráskor 1 értékűnek kell lennie. Az interrupt kérést a státuszregiszter beolvasása törölje automatikusan! *Adja meg a Verilog HDL nyelvű specifikációt! (3p)*

```

parameter BASEADDR = 8'hC0;
wire psel, wr0, rd1, wr2;
// A periféria kiválasztó jele
assign psel = ((addr >>2) == (BASEADDR >>2));

// Írás és olvasás parancsjelek
assign wr0 = psel & (addr[1:0] == 2'b00) & wr; // WR_PAR
assign rd1 = psel & (addr[1:0] == 2'b01) & rd; // RD_STA
assign wr2 = psel & (addr[1:0] == 2'b10) & wr; // WR_Timp

// A parancsregiszter bitjei
reg iten, IT_FLAG;
always @(posedge clk)
  if (rst) iten <= 1'b0;
  else if (wr0) iten <= dout[7];

always @(posedge clk)
  if (rst) en <= 1'b0;
  else if (wr0) en <= dout[0];

assign START = wr0 & dout[0]; // Dinamikus parancsbit

assign din = {iten, 6'b0, RUN} & rd1; // STA read

// Interrupt kérés (IT_FLAG) állítása
always @(posedge clk)
  if (rst | rd1) IT_FLAG <= 1'b0;
  else if (p1) IT_FLAG <= 1'b1;

assign itrq = iten & IT_FLAG; // Ha ITEN = 1 és IT_FLAG, akkor ITRQ

```


f. Írjon egy rövid assembly programot, ami a perifériát felkészíti 128db órajel távolságú impulzus pár kiadására! A RUN megszűnésekor (P2 kiadásakor) a periféria megszakításkéréssel jelezzen. A program elkészítéséhez használható a 3. oldalon található MiniRISC programozói kártya. (2p)

```

;*****
;* ASM kód
;*****
DEF PAR 0xC0          ; PARANCS regiszter (írható)
DEF STA 0xC1          ; STATUSZ regiszter (olvasható)
DEF TimP 0xC2         ; TimP regiszter (írható)
CODE
setup23:
    mov    r0, #128    ; Az impulzus hossz kiírása
    mov    TimP, r0    ; a TimP regiszterbe
    mov    r0, #0x81   ; Parancskód: ITEN és START
    mov    PAR, r0     ; Parancs kiadása

```

Max. pontszám: 60 pont. Rendelkezésre álló idő: 100 perc.