
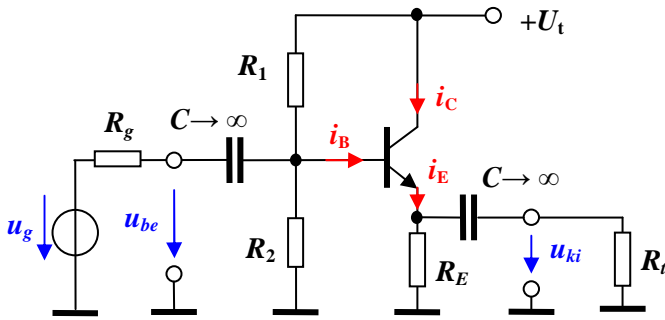


1. Ismertesse a földelt kollektoros alkapcsolás kisjelű paramétereit (előjelesen): A_u , feszültségerősítés; A_i , áramerősítés; R_{be} , bemeneti ellenállás; R_{ki} , kimeneti ellenállás!

Megoldás:

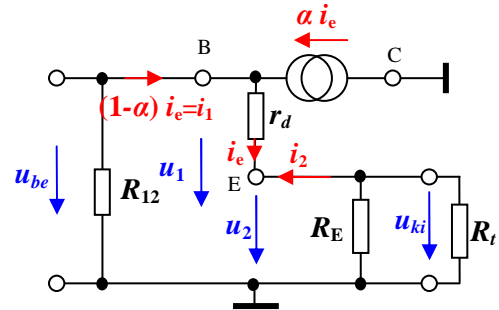

A kisjelű helyettesítő kép:



A fokozat feszültség erősítése:

$$A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R_E \times R_t}{r_d + R_E \times R_t} < 1$$

A fokozat áram erősítése:

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = \frac{-i_e}{(1-\alpha)i_e} = -\frac{1}{1-\alpha} = -(1+\beta)$$

A fokozat bemenő ellenállása:

$$R_{be} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{u_{be}}{(1-\alpha)i_e} = (1+\beta)(r_d + R_E \times R_t)$$

Mert: $u_{be} = i_e(r_d + R_E \times R_t)$ és $\frac{u_{be}}{(1-\alpha)i_e} = \frac{r_d + R_E \times R_t}{1-\alpha} = (1+\beta)(r_d + R_E \times R_t)$


$$\frac{1}{1-\alpha} = 1 + \beta$$

A fokozat kimenő ellenállása:

$$R_{ki} = \frac{u_2}{i_2} = r_d + \frac{R_g \times R_1 \times R_2}{(1+\beta)}$$

Mert: $R_{ki} = \frac{u_2}{i_2} = \frac{-i_e r_d - (1-\alpha)i_e(R_g \times R_1 \times R_2)}{-i_e} = r_d + (1-\alpha)(R_g \times R_1 \times R_2)$

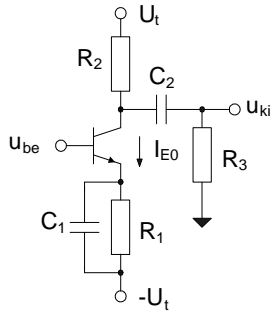2. Határozza meg az alábbi kapcsolás kivezérelhetőségét!



$U_t = 15 \text{ V}, U_m = 1 \text{ V}, A = 1, I_{E0} = 4 \text{ mA}$

a.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2 \rightarrow \infty$

b.) $U_{ki}^- = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2 \rightarrow \infty$

c.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2$ helyett rövidzár van a kapcsolásban

d.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 = 0, C_2 \rightarrow \infty$

$R_1 = 2,5 \text{ k}\Omega, R_2 = 2,5 \text{ k}\Omega, R_3 = 2,5 \text{ k}\Omega,$

Megoldás:

a.), b.) $C_1 \rightarrow \infty, C_2 \rightarrow \infty$

$U_t^* = 2U_t = 30 \text{ V}$


$R_e = R_1 + R_2 = 5 \text{ k}\Omega$

$R_v = R_2 \times R_3 = 1.25 \text{ k}\Omega$

$U_{CE0} = U_t^* - I_{C0} R_e = 30 - 4 * 5 = 10 \text{ V}$

$U_{ce}^+ = U_{CE0} - U_m = 10 - 1 = 9 \text{ V}$

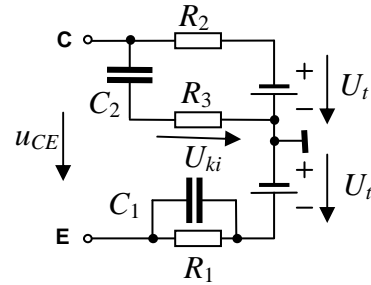$U_{ce}^- = I_{C0} R_v = 4 * 1.25 = 5 \text{ V}$



a.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2 \rightarrow \infty$

$U_{ki}^+ = U_{ce}^+ = 9 \text{ V}$

b.) $U_{ki}^- = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2 \rightarrow \infty$

$U_{ki}^- = U_{ce}^- = 5 \text{ V}$

c.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 \rightarrow \infty, C_2$ helyett rövidzár van a kapcsolásban

$U_t^* = U_t \frac{R_3}{R_2 + R_3} + U_t = 1.5U_t = 22.5 \text{ V}$

$R_e = R_1 + R_2 \times R_3 = 3.75 \text{ k}\Omega$

$R_v = R_2 \times R_3 = 1.25 \text{ k}\Omega$

$U_{CE0} = U_t^* - I_{C0} R_e = 22.5 - 4 * 3.75 = 7.5 \text{ V}$

$U_{ce}^+ = U_{CE0} - U_m = 7.5 - 1 = 6.5 \text{ V}$

$U_{ki}^+ = U_{ce}^+ = 6.5 \text{ V}$

d.) $U_{ki}^+ = ?, C_1 = 0, C_2 \rightarrow \infty$

$U_t^* = U_t + U_t = 2U_t = 30 \text{ V}$

$R_e = R_1 + R_2 = 5 \text{ k}\Omega$


$R_v = R_1 + R_2 \times R_3 = 3.75 \text{ k}\Omega$

$U_{CE0} = U_t^* - I_{C0} R_e = 30 - 4 * 5 = 10 \text{ V}$

$U_{ce}^+ = U_{CE0} - U_m = 10 - 1 = 9 \text{ V}$

$U_{ki}^+ = U_{ce}^+ \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 \times R_3} = 9 \frac{1.25}{3.75} = 3 \text{ V}$

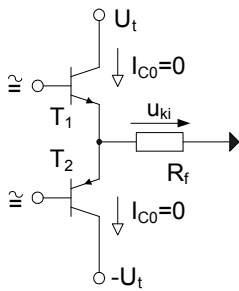3. Határozza meg az alábbi teljesítményfokozat paramétereit („B” osztályú elrendezés, szinuszos kimeneti jel)!



$U_t = 18 \text{ V}; U_m = 1 \text{ V}; R_f = 8,5 \Omega; \alpha = A = 1, i_E = i_C$

- a) $P_{f\max} = ?$
- b) $P_{T\max} = ?$
- c) $P_{D\max} \text{ (1 tr.)} = ?$
- d) $\eta_{T\max} = ?$

Megoldás:

a) $P_{f\max} = ?$

$$I_{c\max} = \frac{U_t - U_m}{R_f} = \frac{18 - 1}{8,5} = 2 \text{ A}$$

$$P_{f\max} = \frac{1}{2} I_{c\max}^2 R_f = \frac{1}{2} 4 * 8,5 = 17 \text{ W}$$

b) $P_{T\max} = ?$

$$P_T = 2U_t \bar{i} = 2U_t \frac{1}{T} \int_{-T/4}^{+T/4} I_c \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) dt = 2U_t \frac{I_c}{\pi}$$

$$P_{T\max} = \frac{2}{\pi} U_t I_{c\max} = \frac{2}{\pi} 18 * 2 = 22,92 \text{ W}$$

c) $P_{D\max} \text{ (1 tr.)} = ?$

$$P_{D2} = P_T - P_f = \frac{2}{\pi} U_t I_c - \frac{1}{2} I_c^2 R_f = -\frac{R_f}{2} I_c \left(I_c - \frac{4U_t}{\pi R_f} \right) \rightarrow I_{cM} = \frac{2}{\pi} \frac{U_t}{R_f} = 1,35 \text{ A}$$


$$P_{D\max 2} = \frac{2}{\pi} U_t I_{cM} - \frac{1}{2} I_{cM}^2 R_f = \frac{1}{2} I_{cM}^2 R_f = \frac{1}{2} 1,35^2 * 8,5 = 7,74 \text{ W}$$

$$P_{D\max(1tr)} = \frac{P_{D\max 2}}{2} = 3,87 \text{ W}$$

d) $\eta_{T\max} = ?$

$$\eta_{T\max} = \frac{P_{f\max}}{P_{T\max}} = \frac{17}{22,92} = 0,742 = 74,2 \%$$

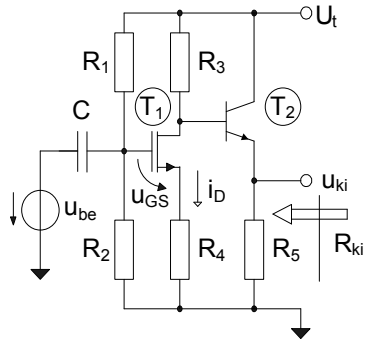4. Határozza meg az alábbi kapcsolás munkapontját és kisjelű paramétereit!



T_1 n-csatornás növekményes MOS FET, $i_D = I_{D00} \left(\frac{u_{GS} - U_P}{U_P} \right)^2$

$U_P = 2 \text{ V}; I_{D00} = 4 \text{ mA};$

T_2 n-p-n tranzisztor, $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}, B_2 = \beta_2 \rightarrow \infty$

$U_t = 12 \text{ V}; R_1 = 100 \text{ k}\Omega; R_2 = 100 \text{ k}\Omega; R_3 = 3 \text{ k}\Omega; R_4 = 3 \text{ k}\Omega;$

$R_5 = 5,1 \text{ k}\Omega$

a) A T_1 és T_2 tranzisztor alapkapsolásának típusa?

b) $I_{D0} = ?$; c) $I_{E0} = ?$; d) $A_u = ?$, ha $S = 2 \text{ mS}, r_d = 15,78 \Omega$.

Megoldás:

a) A T_1 és T_2 tranzisztor alapkapsolásának típusa?

T_1 : Földelt Source-os
 T_2 : Földelt Kollektoros

b) $I_{D0} = ?$;

$$U_{G0} = U_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_t}{2} = 6 \text{ V}$$

$$U_{G0} = u_{GS} + i_D R_4 \rightarrow 6 = u_{GS} + 3i_D$$

$$i_D = I_{D00} \left(\frac{u_{GS} - U_P}{U_P} \right)^2 = (u_{GS} - 2)^2 = i_D$$

Az áramra megoldva:

$$i_D = (4 - 3i_D)^2$$

$$9i_D^2 - 25i_D + 16 = 0$$

$$i_D = I_{D0} = \frac{25 - \sqrt{625 - 36 \cdot 16}}{18} = 1 \text{ mA}$$

$$U_{GS0} = 6 - 3I_{D0} = 3 \text{ V} > U_P$$

A feszültségre megoldva:

$$\frac{6 - u_{GS}}{3} = (u_{GS} - 2)^2$$

$$3u_{GS}^2 - 11u_{GS} + 6 = 0$$

$$u_{GS} = U_{GS0} = \frac{11 + \sqrt{121 - 72}}{6} = 3 \text{ V} > U_P$$

$$I_{D0} = \frac{6 - U_{GS0}}{3} = 1 \text{ mA}$$

c) $I_{E0} = ?$;


$$U_t = I_{D0} R_3 + u_{BE} + i_E R_5 \rightarrow I_{E0} = \frac{U_t - U_{BE0} - I_{D0} R_3}{R_5} = \frac{12 - 0,6 - 3}{5,1} = 1,647 \text{ mA}$$

d) $A_u = ?$, ha $S = 2 \text{ mS}, r_d = 15,78 \Omega$.


$$A_{ii1} = \frac{u_1}{u_{be}} = -\frac{R_3}{1/S + R_4} = -\frac{SR_3}{1 + SR_4} = -\frac{6}{7} = -0,817$$

$$A_{ii2} = \frac{u_{ki}}{u_1} = \frac{R_5}{r_d + R_5} = \frac{5,1}{5,11578} = 0,997$$

$$A_u = A_{ii1} A_{ii2} = -0,816$$

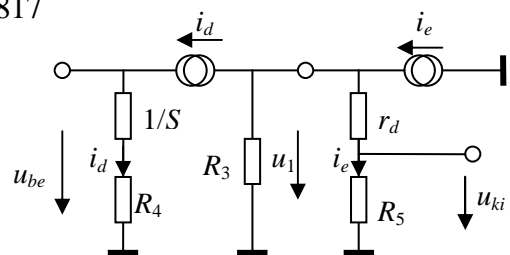

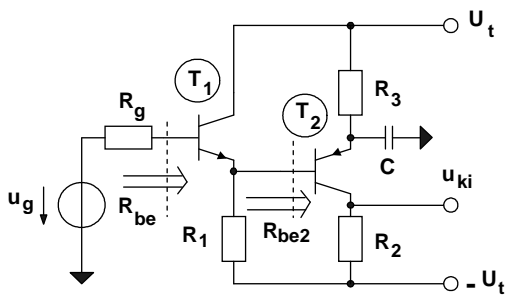5. Határozza meg az alábbi kapcsolás kiszelű paramétereit!



T_1 n-p-n tranzisztor, $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$, $B_1 = \beta_1 = 99$
 $I_{E01} = 1 \text{ mA}$
 T_2 p-n-p tranzisztor, $U_{EB0} = 0,6 \text{ V}$, $B_2 = \beta_2 \rightarrow \infty$
 $I_{E02} = 2 \text{ mA}$
 $U_t = 12 \text{ V}$; $R_1 = 11,3 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 6,05 \text{ k}\Omega$;
 $R_g = 10 \text{ k}\Omega$
 a) A T_1 és T_2 tranzisztor alapkapsolásának típusa?
 b) $R_{be} = ?$

c) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = ?$ ha $C \rightarrow \infty$, d) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = ?$ ha $C = 0$,

Megoldás:


a) A T_1 és T_2 tranzisztor alapkapsolásának típusa?

T_1 : Földelt Kollektoros
 T_2 : Földelt Emitteres

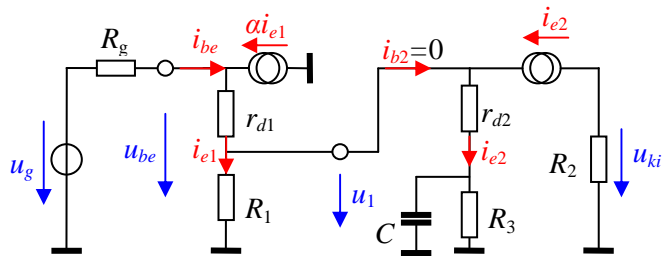b) $R_{be} = ?$

$$R_{be} = \frac{u_{be}}{i_{be}} = \frac{(r_{d1} + R_1)i_{e1}}{(1 - \alpha_1)i_{e1}} = \frac{(r_{d1} + R_1)}{(1 - \alpha_1)} = (1 + \beta)(r_{d1} + R_1)$$

$$r_{d1} = \frac{26 \text{ mV}}{I_{E01}} = 26 \Omega$$



$$R_{be} = (1 + \beta)(r_{d1} + R_1) = 1132.6 \text{ k}\Omega$$

c) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = ?$ ha $C \rightarrow \infty$

$$L_{be} = \frac{u_{be}}{u_g} = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} = \frac{1132.6}{1142.6} \cong 1, \quad R_{be2} = \frac{u_1}{i_{b2}} = \infty$$

$$A_{ii1} = \frac{u_1}{u_{be}} = \frac{R_1}{r_{d1} + R_1} = \frac{11.3}{11.326} \cong 1$$

$$A_{ii2} = \frac{u_{ki}}{u_1} = \frac{-R_2 i_{e2}}{r_{d2} i_{e2}} = -\frac{R_2}{r_{d2}} = -\frac{4}{0.013} = -307.7 \quad r_{d2} = \frac{26 \text{ mV}}{I_{E02}} = 13 \Omega$$

$$A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = L_{be} A_{ii1} A_{ii2} = -307.7$$

d) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = ?$ ha $C = 0$,

$$A_{ii2} = \frac{u_{ki}}{u_1} = \frac{-R_2 i_{e2}}{(r_{d2} + R_3) i_{e2}} = -\frac{R_2}{(r_{d2} + R_3)} = -\frac{4}{6.063} = -0.66$$

$$A_u = \frac{u_{ki}}{u_g} = L_{be} A_{ii1} A_{ii2} = -0.66$$