


nev:
címzett neve:
címzett címzett
száma:
szám:

1. nagy:	120
2. nagy:	120
kispéldák:	120
Σ :	160

2024.01.16. vizsga
jelek és rendszerek 2.
VIHVAB02 („régi”)
munkaidő: 100 perc

KÍPÉLDÁK (Az egyes kispéldákat külön lapon, áttekinthetően elírja ki; a végeredményeket húzza alá.)

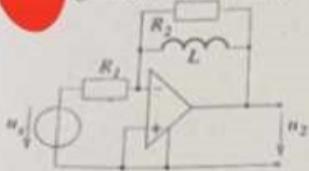1. példa. A hálózat által reprezentált rendszer gerjesztése az u_1 , fürtösítésével, valamint az u_2 feszültség.



- a) Határozza meg a rendszer átviteli függvényét általános alakban. (5 pont)
b) Legyen $R_1 = 30\text{k}\Omega$. Mekkora legyen L és R_1 értéke, hogy a rendszer amplitúdókarakterisztikája igen nagy frekvenciákon 20 dB ériék, a törésponti körfrekvencia pedig 3 Mrad/s legyen? (4 pont)

A tavábbiakban paraméterek valamely értéke mellett a rendszer átviteli függvénye

$$H(z) = \frac{-5z}{z+8}, \quad \text{ahol } |z| = \mu s^{-1}.$$

- c) Számítsa ki a rendszer impulzusválaszát. (4 pont)
d) A rendszer gerjesztése $u_1 = e(t)[1 - e^{-4t}]V$, ahol $|t| = \mu s$. Határozza meg és vázolja fel a válaszjel időfüggvényét. (5 pont)
e) A rendszer gerjesztése két azonos amplitúdójú szinuszos jel összege, amelyek körfrekvenclája 0.08 Mrad/s és 80 Mrad/s. A válaszjelben mely frekvenciájú komponens dominál, és ennek hány decibellel nagyobb az amplitúdója, mint a másik? (2 pont)

2. példa. Egy díszkrét idejű rendszer impulzusválasza $h[k] = e(k)(C_1 \lambda_1^k + C_2 \lambda_2^k)$, ahol $C_{1,2}$ és $\lambda_{1,2}$ valós paraméterek.

- a) Határozza meg a rendszer átviteli függvényét, valamint fejezze ki a pólussait és zérusait a paraméterekkel. (4 pont)

- b) A $\lambda_{1,2}$ paraméterek mely értéktartományban mellett GV stabilis a rendszer? (3 pont)

A tavábbiakban legyen a rendszer átviteli függvénye

$$H(z) = \frac{2z^2 - 0,8z}{z^2 - 0,8z + 0,15}.$$

- c) Rajzolja fel a rendszer egy kanonikus, direkt hálózati realizációját, és adja meg e hálózat állapotmátrixának sajátértékeit. (3 pont)
d) Határozza meg a rendszer válaszinak időfüggvényét az $u[k] = 5 + 8 \cos[(\pi/4)k]$ nem belépő gerjesztésre. (5 pont)
e) Határozza meg a rendszer válaszinak időfüggvényét az $u[k] = e[k]0,2^k$ belépő gerjesztésre. (5 pont)

KÍPÉLDÁK (Az egyes kispéldák végeredményét írja a kérdés mellé. minden kérdés 2 pontot ér.)

Figyelem! VIHVAB02 („régi”) kurzuson: az 1...10. kispéldák, a VIHVAB01 („régi”) kurzuson: az 1...7 és 11-13. kispéldák megoldandók.

1. Az $f(t)$ jel sávkorlátja Ω . Mekkora a $g(t) = 5f(3t) + 2f(t)$ jel sávkorlátja?	
2. Adja meg annak a jelnek a Laplace-transzformáltját, amelynek Fourier-transzformálja $2\pi\delta(\omega)$.	
3. Adja meg annak az ideálisan alakú jelátvitelt biztosító rendszernek az átviteli függvényét, amely az $u(t) = \cos(5t)$ gerjesztésre $y(t) = \sin(5t)$ választ ad.	
4. Az $L = 6$ periódusú $x[k]$ DI jel komplex Fourier-sorának minden együtthatója zérus, kivéve X_1 és X_5 , amelyek értéke 2. Írja fel a jel valós időfüggvényét.	
5. Határozza meg az $y[k] = 2(x[k] - x[k-2])$ jel Fourier-transzformáltját, vagy indokolja, ha ez nem lehetséges.	
6. Egy FIR típusú DI rendszer belépő impulzusválaszának értékei a 0 ütemmel kezdve $[5; 3; 2; 0; 0; \dots]$. Adja meg a rendszer ugrásválaszának végeredményét.	
7. Az $x(t) = \cos(8t)$ jelből $\omega_s = 6$ mintavételi körfrekvenciával mintákat veszünk, majd aluláterező szűrő ($\omega_s/2$ sávszélességű) alkalmazásával jelrekonstrukció végezünk. Adja meg a rekonstruált jelben fellehető legkisebb körfrekvencia értékét.	
8. Egy ideális, 50Ω hullámimpedanciájú, $0,125\text{m}$ hosszú távvezetéken a fázissebesség $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. A vezeték elején a feszültség komplex amplitúdója 100V . A frekvencia 400MHz . A vezeték végén reflexiómentes lezárás van. Mennyi itt a feszültség komplex amplitúdója?	
9. Egy kétkapu szórási változói $a_1 = 5\sqrt{W}$, $b_1 = 4\sqrt{W}$ és $b_2 = 1,5\sqrt{W}$. A szekunder kapu illesztetten van lezárva. Határozza meg a kétkapu szekunder oldalon leadott hatásos teljesítményét.	
10. Rajzolja le a komplex számsíkon azon pontok mértani helyét, amelyekbe a bilineáris transzformáció a képzetes tengely pontjait átvizsgál.	

(Folytatás a túloldalon!)

2024.09.16.

1

a) $H(s) = \frac{-(R_2/R_1)s}{s + R_2/L}$

5p

b) $\left. \begin{array}{l} K(\infty) = R_2/R_1 \\ k(\infty) = 20 \text{ dB} \end{array} \right\} \Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{10} = 3k\Omega \quad 2p$

$\omega_1 = \frac{R_2}{L} \Rightarrow L = \frac{R_2}{\omega_1} = 10 \text{ mH} \quad 2p$


c) $H(s) = -5 + \frac{40}{s+8}$

$h(t) = -5\delta(t) + \varepsilon(t) 40e^{-8t} \frac{1}{\mu s} \quad [A] = \mu s \quad 4p$

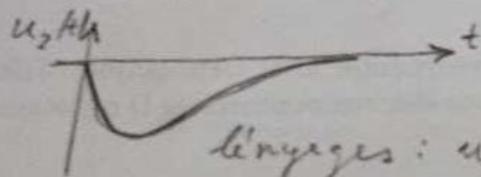d) $U_s(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+4}$

$U_2(s) = H(s) U_s(s) = \dots = \frac{5}{s+8} - \frac{5}{s+4} \quad 2p$

$u_2(t) = \varepsilon(t) 5(e^{-8t} - e^{-4t}) \quad 2p$




Línyeges: $u_2(0) = u_2(\infty) = 0$

$u_2(t) \leq 0$

1p

e)

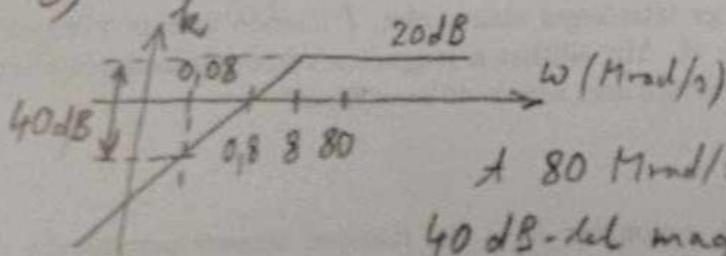


40 dB-tel magasabb mintá $\quad 2p$

$$\left| \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \right| < 1 \quad \left| \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \right| > 1$$

d) $|A_{1,1}| < 1$

e)

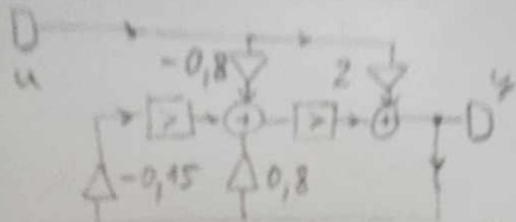

minimálrendű hálózat \Rightarrow A) két negatív összeg
meggyenek $H(z)$ polinomjával
 $\lambda_1 = 0.12$ $\lambda_2 = 0.15$

d) $H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$

$$\omega = 0 : \bar{H} = 3,43 \quad \omega = \frac{\pi}{4} : \bar{H} = 2,56 e^{-j0,383}$$

$$y[k] = 17,1 + 20,5 \cos\left(\frac{\pi}{4}k - 0,383\right) \quad (-22,2^\circ)$$

e) $U(z) = \frac{z}{z-0,2}$

$$Y(z) = H(z)U(z) = \dots = z \left(\frac{1,667}{z-0,5} + \frac{3}{z-0,3} - \frac{2,667}{z-0,2} \right)$$

$$y[k] = E[k] \left(1,667 \cdot 0,5^k + 3 \cdot 0,3^k - 2,667 \cdot 0,2^k \right)$$

5p

Név: _____
 Nevezetű körzeti:
 Teljesítő:
 Munkaidő:


1. nagy:	/20
2. nagy:	/20
Kispályák:	/20
Σ	/60

2024.01.16. vizsga
 Jelek és rendszerek 2.
 VHVAB02 (...01)
 munkaidő: 100 perc

JAVÍTÓ

Nakataniuk az egyen általános megoldásáról kérte, hogy a végeredményeket hálózat alá.

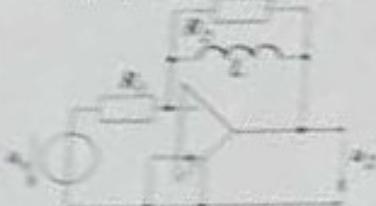1. példa. A hálózat által reprezentált rendszer generálja az u_1 feszültséget, valamint az u_2 feszültséget.



- a) Hálózatra meg a rendszer általában függvényét általános alakban.
 b) Legyen $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$. Mekkora legyen z és R_2 értéke, hogy a rendszer amplitudókarakterisztikai igen nagy frekvenciákon 20 dB érőkké, a többszöri körfrekvencia pedig 3 MHz? (4 pont)

c) Kiszámítsa ki a rendszer amplitudószázalékát.

- d) A rendszer generálja $u_1 = 10 \text{ V} [1 - e^{-st}]$, ahol $(t) = \mu\text{s}$. Hatírassa meg és vizslázza fel a valóságos függvényét.
 e) A rendszer generálja két közös amplitudójú szinuszos jel összege, amelyek körfrekvenciája 1.05 MHz, s és 30 MHz. A valóságban mély frekvenciájú komponens dominál, és ennek hártya decibeliét magasabb az amplitudója, mint a másik?

2. példa. Egy diszkrit idejű rendszer impulzusidőszaka $t(k) = t(0) (C_1 \delta_k^2 + C_2 \delta_k^4)$, ahol $C_{1,2}$ és $t(0)$ valós paraméterek.

- a) Hálózatra meg a rendszer általában függvényét, valamint leírja ki a politóniai és zérussait a paraméterekekkel.
 b) A $u_{1,2}$ paramétereinek mély frekvenciájára mérhető GV stabilis a rendszer?
 c) Kiszámítsa ki a rendszer általában függvényét.

$$H(z) = \frac{z^2 - 0.5z}{z^2 - 0.5z + 0.25}$$

- c) Adjuk ki a rendszer egy kanonikus, direkt halvani realizációját, és adja meg a hálózat állapotállapotok sajátértékeit.
 d) Hatírassa meg a rendszer valóságos függvényét az $u(k) = 5 + 8 \cos((k/4)\pi)$ nem besépő generálásával.
 e) Hatírassa meg a rendszer valóságos függvényét az $u(k) = 5(k/10)^2$ besépő generálásával.

Kiszámítva az egyes kiszámításokat nyerhetünk írás a köndök mellé. Mindezen körülött 2 pontot ér.)

Folytatott vizsgára „I.” kurzuson: az 1.-10. kispályák, a VHVAB01 („reg”) kurzuson: az 1.-7 és 11.-13. kispályák megoldandók.

1. $y(t) = \sin(t)$ es következő C. Mekkora a $y(t) = 5/3 \sin(t) - 2 \sin(2t)$ jel következője?	3.57
2. Adjuk meg annak a jelnek a Laplace-transformáját, amelynek Fourier-transformációja $\delta(t)$.	$\frac{1}{2}$
3. Adjuk meg annak az összetett alakú generáló függvénynek a rendszer függvényét, amelyre az $u(t) = \cos(5t)$ generálására $y(t) = \sin(5t)$ választ ad.	$e^{-t} \cdot \frac{\pi}{10}$
4. Az $t = 0$ periódusú zidik CT es komplex Fourier-sorát minden együtthatójára nézve, kivéve $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, \dots$ adja meg a rendszer valóságos függvényét.	$4 \cos \frac{\pi}{3} i$
5. Hatírassa meg az $y(t) = 2 \sin(4t) - \sin(2t) - 2t$ jel Fourier-transformáját, vagy indokolja, ha ez nem lehetséges.	$2 + 2e^{-j\omega t}$
6. Egy FIR típusú CT rendszer besépő impulzusidőszámának értékei a 0 önmagában: $0.3, 0.2, 0.1, \dots$ Adja meg a rendszer valóságos függvényét.	10
7. Az $\omega = \omega_0$ esetén $\omega_0 = 5$ rad/selkelő időfrekvenciával minősök veszünk, majd eldönthető az $\omega_0/2$ szinuszegyi akadályozásai jelenköntrüköt végzünk. Adjuk meg a komplexitásban leírtaképpen időfrekvencia értékeit.	2
Egy ideális SMC hálózatimpedanciával, 100Ω feszültségi tervezésükben a fázisállomány 10° m/s. A vezeték előtt a fázisállomány komplex amplitudója 100V. A frekvencia 400 MHz, vezeték részleg teljesítménye ezután van. Mennyi itt a fázisállomány komplex amplitudója?	-j100 V
Egy valóságos szinuszos váltani $\omega = 5 \sqrt{10}$, $\rho_1 = 4 \sqrt{10}$ és $\rho_2 = 1.5 \sqrt{10}$. A szekunder kapu illesztője van lezárva. Hatírassa meg a valóságos szekunder váltakozó rendszer teljesítményét.	1,125 W
Paraméter a komplex szimmetrikus pontok mentén helyezték el, amelyekhez a bilinéaris transformáció a körben átmenő pontot ábrázolt.	

Feljegyezte a választásomat,