


Orvosbiológiai méréstechnika pót nagyzárhelyi, 2015. december 17.

- Mit nevezünk diffúziós fluxusnak? Mi ennek a mértékegysége?
- Mi a biopotenciálok mérésére használt elektródok fő feladata?
- Mit nevezünk fél-cella potenciálnak?
- Rajzolja fel az elektród viselkedését leíró helyettesítő képet és ismertesse, mit modelleznek az egyes alkatelemek.
- Rajzolja le a fém mikroelektród felépítését.
- Magyarázza el, miért nem lehet egy differenciál transzformátoros elmozdulás átalakító kimeneti feszültségének abszolút értékéből a vasmag pozícióját egyértelműen meghatározni. Milyen módon lehet a pozíció meghatározást egyértelművé tenni?
- Miért csökken a közösjel elnyomás, ha árnyékolt kábellel csatlakozunk egy szimmetrikus erősítő bemenetére? Hogyan védekezünk ez ellen?
- Rajzoljon fel egy invertáló alapkapcsolást, amelynek erősítése -20.
- Rajzoljon fel egy ellenállásokból álló feszültsésgosztót, amely a bemeneti feszültséget felére osztja le.
- Milyen jelenségek zajlanak le, ha ultrahang nyaláb két közeg határára érkezik?
- Ismertesse az adattömörítésre használható szélső pont (turning point) algoritmust.
- Mutassa meg, hogy az aVR elvezetést a szív elektromos aktivitását jellemző egyetlen vektor frontális síkra eső vetületéből számolva eltérő eredményt kapunk, mint az I. és II. elvezetésekben számolva.
- Ismertesse röviden a vektorkardiogramia jellemzőit.
- Miből ered és hogyan csökkenthető az alapvonal vándorlás EKG felvétele esetén?
- Az EKG jel milyen sajátossága használható ki adattömörítéskor?
- Mit nevezünk pozitív prediktivitásnak? Miért használják ezt EKG jelfeldolgozáskor a specificitás helyett?
- Mi az elektroretinogram, hogyan történik a felvétele? Hogyan vizsgálható a retinának egy-egy része?
- Felkarra helyezett mandzsettával indirekt vérnyomásmérést végzünk. A paciens lehajol, a mandzsetta a színénél 30 cm-rel alacsonyabban van. Mekkora hibát okoz ez?
- Ismertesse az oszcillometriás vérnyomásmérés elvét.
- Mit nevezünk metodikai hibának indirekt vérnyomásmérésnél?
- Mit nevezünk „elvárt értékek”-nek légzésvizsgálatnál?
- Rajzolja fel a nitrogén koncentráció tipikus változását, ha a paciens 100 %-os oxigén beléggéz után egyetlen kilégzést végez.
- Rajzoljon fel egy hangintenzitás - frekvencia diagramot a hallásküszöb és a fájdalomküszöb jellegre helyes feltüntetésével.
- Hogyan működik az objektív audiométer?
- Ismertesse a Lambert-Beer törvényt.
- Közelítőleg mekkora energia szükséges a szív szívritmus szabályzóval történő ingerléséhez (mekkora egy impulzus energiája)?
- Mi az „intraaortic balloon pump” (IABP) szerepe? Hogyan működik?
- Mit nevezünk „pálcika diagram”-nak? Rajzoljon fel egyet.
- Jellemezze az egészséges és a denervált izmok válaszát háromszögjellel történő gerjesztés esetén.
- Hogyan lehet ingerület motoros idegenben való terjedési sebességét mérni? Milyen nagyságrendben van ez egészséges emberekben?

$$j = -D \cdot \frac{dc}{dt}$$

anyagcímles  
cm<sup>2</sup>/s

$$aVR = \frac{2RA - LA - LL}{3}$$

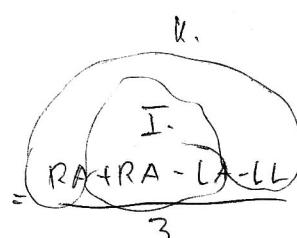

$$\frac{\cos \alpha}{\cos(60^\circ - \alpha)} = 1$$

$$\cos \alpha = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$E \cdot \cos 30^\circ = 1 \text{ mV}$$

$$E = \frac{1 \text{ mV}}{\cos 30^\circ} = \frac{1 \text{ mV}}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ mV}$$

1. Adott koncentrációnk:  $C_{H_2O_2}, C_{H_2} \rightarrow SpO_2 = ?$   $SpO_2 = \frac{C_{H_2O_2}}{C_{H_2O_2} + C_{H_2}}$

2.  $f = 3 \text{ Hz}$ -ot jelent mellékenysével mindenkeltezésnél? Legalább 6 Hz-ot.

Flámos képlet még:  $\lambda = \frac{c}{f}$  a) Mellékben a ~~hullámhossz~~)  
b) leírható ~~hullám~~ frekvenciájáról?

b.)  ~~$\lambda = 1500$~~

$$c = 1500 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{mellékben felbontás elhelye el?} \\ f = 2 \text{ MHz} \end{array} \right. \quad \lambda = \frac{1500}{2 \cdot 10^6} = 0,75 \text{ nm}$$

c.) a "b" mértékegysége?  $[b] = 1 \frac{\text{dB}}{\text{cm MHz}}$  additív frekvencián

vit jelent? hiszen dB-t csökken a hullám amplitúdója additív bőréghen ~~additív~~  
~~szabályos~~ centiméterben

3. Flámos képletek:  $c = \frac{1}{\sqrt{S \cdot k}}$   $k = \text{kappa, össznyomhatóság}$

ultrahang  $\left\{ \begin{array}{l} Z_A = S \cdot c \quad \text{aharmonikus impedancia, mértékegysége: 1 Ohm} \\ I_x = I_0 e^{-bx} \quad \text{intervallus, mértékegysége: } 1 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \\ ? \quad \Gamma(x) = 10 \lg \left( \frac{I_x}{I_0} \right) = 20 \lg \left( \frac{P_x}{P_0} \right) \\ \checkmark \quad \text{azonban } 20 \lg \left( \frac{U_2}{U_1} \right) = 10 \lg \left( \frac{P_2}{P_1} \right) = 10 \lg \left( \frac{U_2^2/R}{U_1^2/R} \right) = 20 \lg \left( \frac{U_2}{U_1} \right) \\ R_1 = R_2 \quad \cancel{\Gamma(x)} \end{array} \right.$

~~tehát:  $10 \lg \left( \frac{I_x}{I_0} \right) = 20 \lg \left( \frac{P_x}{P_0} \right) = 10 \lg \left( \frac{U_x}{U_0} \right)$~~

~~ezek:  $60 \lg \left( \frac{I_x}{I_0} \right) = 40 \lg \left( \frac{P_x}{P_0} \right) = 20 \lg \left( \frac{U_x}{U_0} \right)$~~

~~tehát:  $10 \lg \left( \frac{I_x}{I_0} \right) = 20 \lg \left( \frac{P_x}{P_0} \right) = 40 \lg \left( \frac{U_x}{U_0} \right)$~~

~~vagy:  $5 \lg \left( \frac{I_x}{I_0} \right) = 10 \lg \left( \frac{P_x}{P_0} \right) = 20 \lg \left( \frac{U_x}{U_0} \right)$~~

$$R = \left( \frac{Z_{A_1} - Z_{A_2}}{Z_{A_1} + Z_{A_2}} \right)^2$$

$$Z_{A_2} = \sqrt{Z_{A_1} \cdot Z_{A_3}}$$

$$\Gamma = \frac{P}{A}$$

$$\Gamma = \frac{P}{Z_A}$$

$$L = 10 \lg \frac{P}{P_0}$$

$$L = 10 \lg \frac{1}{I_0} \quad \checkmark$$

$$L = 20 \lg \frac{P}{P_0}$$

$$p = \text{nyomás [Pa]}$$

$$I_0 = 10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

(@ 1 kHz)

Pl.:  $Z_{A_2} : Z_{A_1} = 9 : 1 \Rightarrow R = ?$  reflection ~~szigetelés~~ törésgy:

$$R = \left( \frac{x - 9x}{x + 9x} \right)^2 = \left( \frac{-8x}{10x} \right)^2 = \left( -\frac{8}{10} \right)^2 = \left( \frac{8}{10} \right)^2 = \frac{64}{100}$$

$$Z_{A_2} : Z_{A_K} : Z_{A_1} = 9 : 3 : 1 \Rightarrow R = ?$$

$$R_{2K} = \left( \frac{9-3}{9+3} \right)^2 = \frac{1}{4} \quad R_{K1} = \left( \frac{3-1}{3+1} \right)^2 = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow R_{2K} + R_{K1} = ?$$

$\hookrightarrow$  előbbi  $\frac{1}{4}$  rész, majd  $\frac{3}{4}$   $\hookrightarrow$  a  $\frac{3}{4}$ -nek is előbbi  $\frac{1}{4}$  része, majd  $\frac{9}{16}$

ventes szig:


$$\frac{1}{16} \quad \checkmark$$



4.



$$\left. \begin{array}{l} \text{tors} = 100 \Omega \\ \text{widerstand} = 200 \Omega \end{array} \right\} \text{hat wiedergabe} 500 \Omega$$

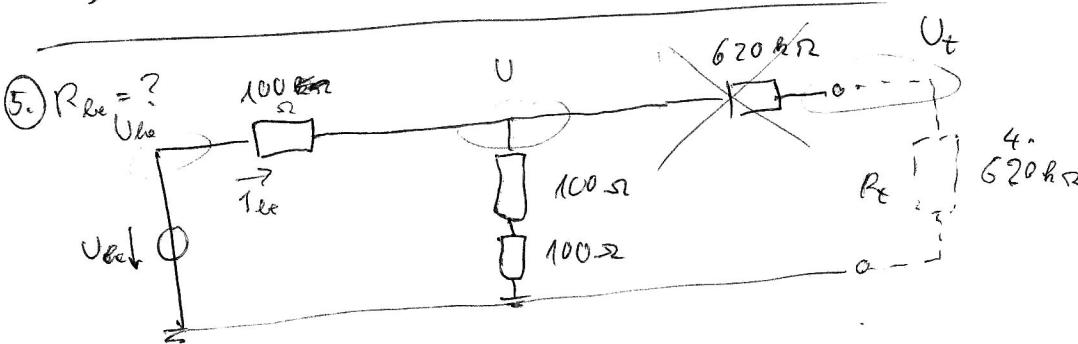R<sub>t</sub>

$$R_{be} = \frac{U_{be}}{I_{be}} \quad \frac{U_{be}}{100 \cdot 3} = I_{be} \Rightarrow \frac{U_{be}}{I_{be}} = 300 \Omega$$

da man teilese' ellentállat :

$$\frac{U_{be} - U}{100} = \frac{U}{200} + \frac{U - U_t}{620000 \cdot 5} \quad \frac{9}{4} = 2,25$$

$$\frac{U_{be}}{I_{be}} = \frac{U_{be}}{\left( \frac{U_{be} - U}{100} \right)}$$

$$\frac{U - U_t}{5 \cdot 620000} = \frac{U_t}{4 \cdot 620000} \Rightarrow U = U_t \cdot \left( \frac{5}{4} + 1 \right) \Rightarrow \frac{U_t}{U} = \frac{4}{9}$$

~~$$\frac{U_{be} - U}{100} = \frac{U_{be}}{100} + \frac{U}{200} + \frac{U}{5 \cdot 620000} - \frac{4}{9} U \cdot \frac{1}{5 \cdot 620000}$$~~

$$U_{be} = U \left( 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{5 \cdot 6200} - \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5 \cdot 6200}}_{\approx 0} \right)$$

~~$$U_{be} \approx 1,5 U \Rightarrow U \approx \frac{2}{3} U_{be}$$~~

$$= \frac{100}{\frac{1}{3}} = 300 \Omega \quad \checkmark$$

✓


6.

f = 0,05 Hz → Mennyi ideig kell mintavételeim, hogy legalább 1 periodus legyen?

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ ms.}$$

7.

Jelzések bipoláris

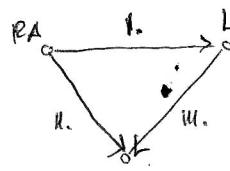

$$I. = RA - LA$$

$$II. = RA - LL$$

$$III. = LA - LL \rightarrow (III. = LA - LL = RA - LL - RA + LA) \quad (III. = II. - I.)$$

$$CT = \frac{RA + LA + LL}{3}$$

$$VR = RA - CT = RA - \frac{RA + LA + LL}{3} = \frac{2RA - LA - LL}{3}$$

$$VL = LA - CT = LA - \frac{RA + LA + LL}{3} = \frac{2LA - RA - LL}{3}$$

$$VF = LL - CT = LL - \frac{RA + LA + LL}{3} = \frac{2LL - RA - LA}{3}$$

$$\alpha VR = RA - \frac{LA + LL}{2} = \frac{2RA - LA - LL}{2}$$

$$\alpha VL = LA - \frac{RA + LL}{2} = \frac{2LA - RA - LL}{2}$$


$$\alpha VF = LL - \frac{RA + LA}{2} = \frac{2LL - RA - LA}{2}$$

$$\alpha VR = \frac{2RA - LA - LL}{2} = \frac{RA + RA - LA - LL}{2} = \frac{I. + II.}{2}$$

$$\alpha VL = \frac{2LA - RA - LL}{2} = \frac{LA + LA - RA - LL}{2} = \frac{III. - I.}{2}$$

$$\alpha VF = \frac{2LL - RA - LA}{2} = \frac{LL + LL - RA - LA}{2} = \frac{-II. - III.}{2}$$

8.

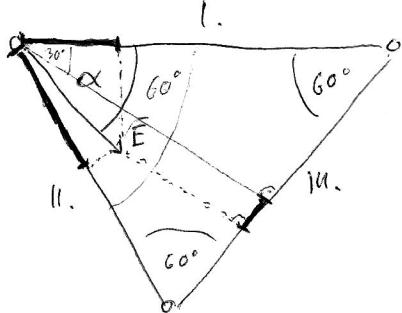


$$\text{I.} = \bar{E} \cdot \cos \alpha$$

$$\text{II.} = \bar{E} \cdot \cos (60^\circ - \alpha)$$

$$\text{III.} = \bar{E} \cdot \sin (\alpha - 30^\circ)$$

oldalakkal levetített  $\bar{E}$

aVR

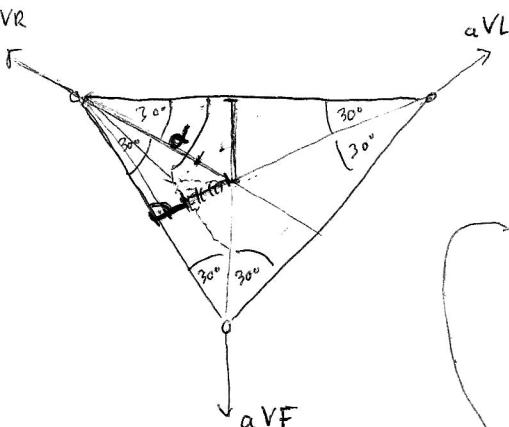






$$aVR_c = \bar{E} \cdot \cos (\alpha - 30^\circ)$$

$$aVL_c = \bar{E} \cdot \sin (60^\circ - \alpha)$$

szögvonalra levetített  $\bar{E}$


(az oldalakkal által szembenézve  
a szögvonal)

$$aVF_c = \bar{E} \cdot \sin (\alpha)$$

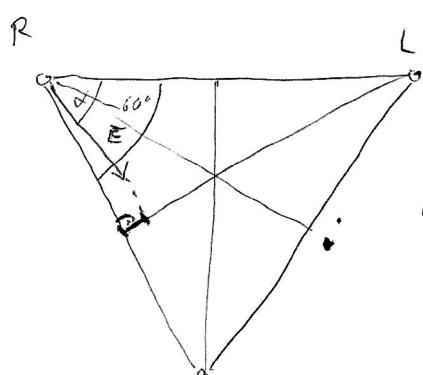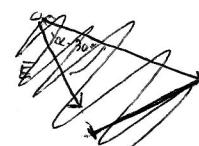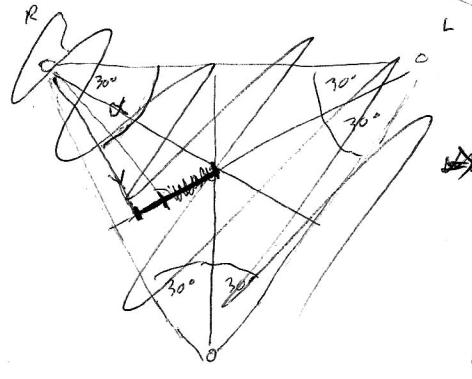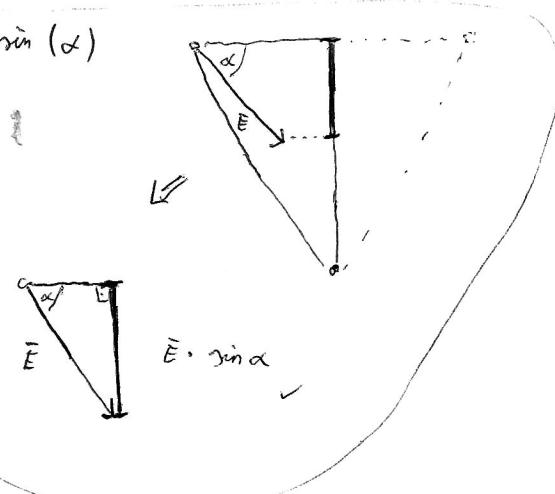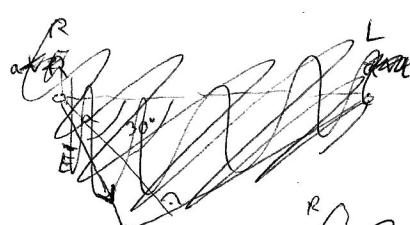

~~$$aVL =$$~~
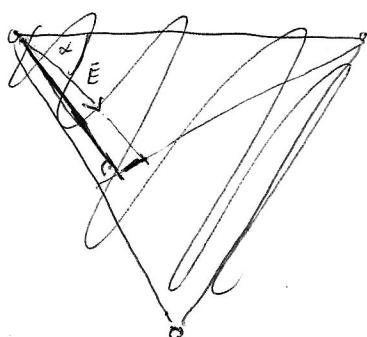
$$\bar{E} \cdot \sin (60^\circ - \alpha)$$



9.

Recht

$$I_+ = 1 \text{ mV}$$

$$II_- = 1 \text{ mV}$$

$$\alpha VR = ?$$

$$\alpha VL = ?$$


$$\alpha VF = ?$$

a.)  $\alpha VR = \frac{2RA - LA - LL}{2} = \frac{RA - RA - LA - LL}{2} = \frac{1_+ + II_-}{2} = 1 \text{ mV}$

b.)  $I_+ = \bar{E} \cdot \cos \alpha$   
 $II_- = \bar{E} \cdot \cos(60^\circ - \alpha)$

$$\frac{I_+}{II_-} = \frac{\cos \alpha}{\cos(60^\circ - \alpha)} = 1 \Rightarrow \cos \alpha = \cos(60^\circ - \alpha)$$
 $\alpha = 60^\circ - \alpha + h \cdot 2\pi$ 
 $2\alpha = 60^\circ + h \cdot 2\pi$ 
 $\alpha = 30^\circ + h\pi$ 
 $\alpha = 30^\circ, 180^\circ + 210^\circ \quad (390^\circ = 30^\circ)$ 
 $\alpha = \frac{2}{\sqrt{3}} = \bar{E}$

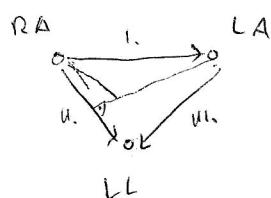a.)  $\alpha VL = \frac{2LA - RA - LL}{2} = \frac{LA - RA + LA - LL}{2} = \frac{-I_+ + III_-}{2} = \frac{-I_+}{2} = -0,5 \text{ mV}$



$$III_- = LA - LL = RA - VL - RA + LL = II_- - I_+ = 0 \text{ mV}$$

b.)  $\bar{E} = \frac{2}{\sqrt{3}}; \alpha = 30^\circ; \alpha VL = \bar{E} \cdot \sin(60^\circ - \alpha) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sin 30^\circ = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ mV}$

$$\frac{1}{2} \text{ de da } \alpha = \frac{210^\circ}{2}, \text{ adden } \sin 30^\circ = -\frac{1}{2} !$$

a.)  $\alpha VF = \frac{2LL - RA - LA}{2} = \frac{LL - RA + LL - LA}{2} = \frac{-II_- - III_-}{2} = \frac{-II_-}{2} = -0,5 \text{ mV}$

b.)  $\alpha VF = \bar{E} \cdot \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sin(30^\circ; 210^\circ) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ mV}$

10.

$$I_+ = 1 \text{ mV}$$

$$II_- = 0,8 \text{ mV}$$

a.)  $III_- = II_- - I_+ = -0,2 \text{ mV}$

 $\alpha VR = \frac{2RA - LA - LL}{2} = \frac{RA - LA + RA - LL}{2} = \frac{I_+ + III_-}{2} = \frac{1_+ + 0,8}{2} = 0,9 \text{ mV}$

$$\alpha VR_C = 0,9 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ mV} = 1,04 \text{ mV}$$

b.)  $I_+ = \bar{E} \cdot \cos \alpha = 1$   
 $II_- = \bar{E} \cdot \cos(60^\circ - \alpha) = 0,8$

$$\frac{\cos \alpha}{\cos(60^\circ - \alpha)} = \frac{1}{0,8}$$

PROBLEM KÖZÖSSÉG!

$$\alpha VR_C = \bar{E} \cdot \cos(\alpha - 30^\circ) = \frac{\cos(\alpha - 30^\circ)}{\cos \alpha}$$


$$\alpha VR_C = \left| \frac{\cos(-18,435^\circ)}{\cos(11,565^\circ)} \right| = 0,968 \text{ mV}$$

$$0,8 \cos \alpha = \cos(60^\circ - \alpha)$$

$$0,8 \cos \alpha = \cos 60^\circ \cdot \cos \alpha + \sin 60^\circ \cdot \sin \alpha \quad / : \cos \alpha$$

$$0,8 = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cdot \tan \alpha$$
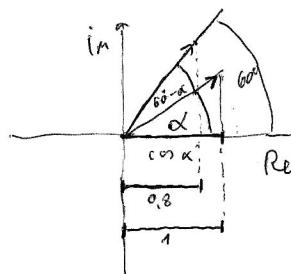
$$0,3464 = \frac{0,3}{\sqrt{3}/2} = \tan \alpha \rightarrow \alpha = 19,1^\circ + 180^\circ$$




$$\begin{aligned} r_1 &= 0,8 & r_2 &= 1 \\ \alpha_1 &= \alpha & \alpha_2 &= 60^\circ - \alpha \\ 0,8 \cdot e^{j\alpha} &= 1 \cdot e^{j(60^\circ - \alpha)} \\ \frac{0,8}{1} &= e^{j(60^\circ - \alpha)} \\ 0,8 &= e^{j(60^\circ - 2\alpha)} \\ \cos(60^\circ - 2\alpha) &= 0,8 \\ 60^\circ - 2\alpha &= \arccos 0,8 = 36,87^\circ \\ \alpha &= \frac{60^\circ - 36,87^\circ}{2} = 11,565^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= 19,1^\circ & \alpha VR_{C1} &= 1,039 \\ \alpha &= 199,1^\circ & \alpha VR_{C2} &= 1,039 \end{aligned}$$

1.1

EKG:

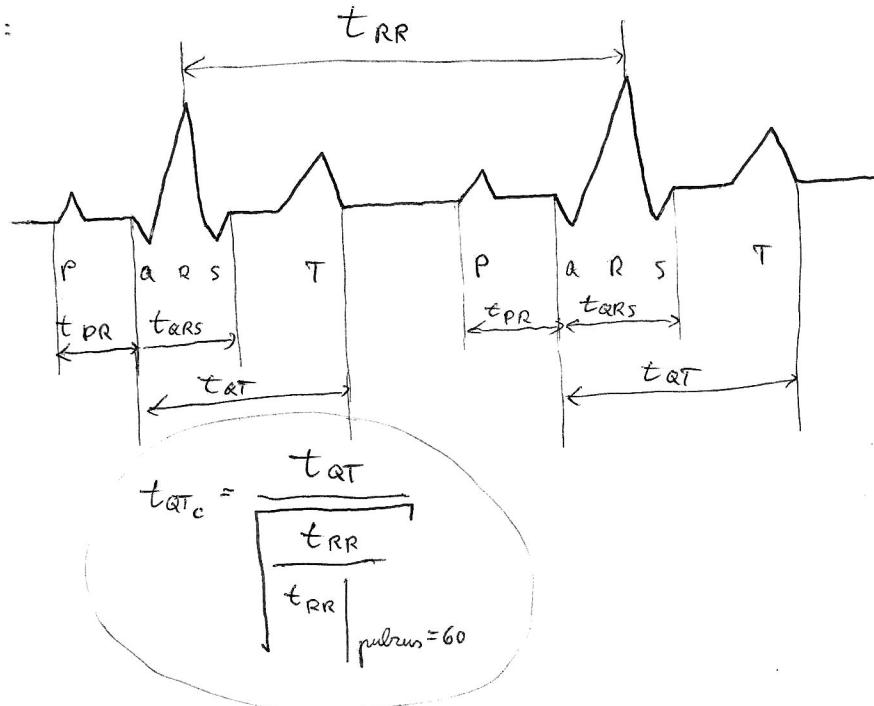

6 perc alatt:

Pl.

$$t_{RR} = 750 \dots 800 \text{ ms}$$

$$t_{PR} = 110 \dots 120 \text{ ms}$$

$$t_{TP} = 330 \dots 400 \text{ ms}$$

$$t_{QRS} = 80 \dots 85 \text{ ms}$$

a.) pulsunfrekvencia min/max?


b.) 3 percet átlagott pulsun?

c.)  $t_{QT}$ ?d.)  $t_{QTc}$ ?

$$a.) f_{\min} = \frac{1}{t_{RR_{\max}}} = \frac{1}{800 \text{ ms}} = 1,25 \text{ Hz} \xrightarrow{60} f_{\min} = 75 \frac{1}{\text{perc}}$$

$$f_{\max} = \frac{1}{t_{RR_{\min}}} = \frac{1}{750 \text{ ms}} = \frac{4}{3} \text{ Hz} \xrightarrow{60} f_{\max} = 80 \frac{1}{\text{perc}}$$

b.) függ az időszaktól

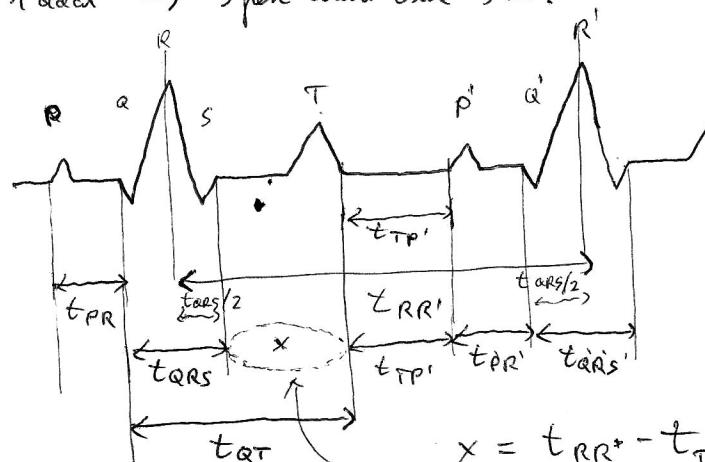percentil 1 adat  $\rightarrow$  3 perc alatt csak 3 db!c.)  $t_{QT}$ ?

$$d.) t_{QTC} = \frac{t_{QT}}{t_{RR}} = \frac{t_{QT}}{\sqrt{t_{RR}}} \quad \checkmark$$

$t_{RR} | \text{pulsun} = 60$


$$t_{AT} = t_{QRS_1} + x = t_{RR^*} - t_{TP^*} - t_{PR^*} - \frac{t_{QRS_2}}{2} + \frac{t_{QRS_1}}{2}$$

(12.) min/max hőhatás minőségi növekedési aránya?

$$\frac{60 \cdot 0,97}{60 \cdot 1,03} = \frac{58,2}{61,2} \xrightarrow{\cdot 2} 116,4 \text{ dB} \sim 116 \text{ dB}$$

$$123,6 \text{ dB} \sim \cancel{123 \text{ dB}}$$

(13.) felülvizsgálati műször:

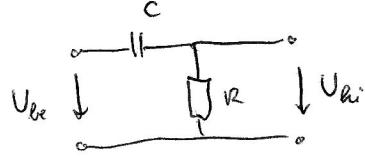

$$\frac{U_{hi}}{U_{be}}(s) = ? \quad \frac{U_{hi}}{U_{be}}(s) = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\frac{U_{hi}}{U_{be}}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} = \frac{j\omega/\omega_0}{1+j\omega/\omega_0} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+\frac{\omega}{\omega_0}} \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+(\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\left| \frac{U_{hi}}{U_{be}}(j\omega) \right| = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \underbrace{\frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}_{\text{valós}} + j \underbrace{\frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}_{\text{kipuha}}$$

$$\left| A(j\omega) \right| = ?$$

$$\frac{\omega}{\omega_0} = 10 \Rightarrow A(j\omega) = \frac{10^2}{1+10^2} + j \frac{10}{1+10^2} = \frac{100}{101} + j \frac{10}{101}$$

$$\left| A(j\omega) \right| = \sqrt{\operatorname{Re}\{A\}^2 + \operatorname{Im}\{A\}^2} = 0,995 \quad \checkmark$$


~~$$cf(j\omega) = ? = \arctg \left( \frac{\operatorname{Im}\{A\}}{\operatorname{Re}\{A\}} \right) = -5,7^\circ$$~~

Akkor, hogy az  $f = 0,05 \text{ Hz} \rightarrow$  jelét ne tömörítsük el, a műször frekvenciájának aránya 10x kisebbnek kell lennie.  $f = 0,005 \text{ Hz} \rightarrow \omega = 0,01\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ .

# Hetf<sup>o</sup> - mérőtechnika 19:00 - hor:

- Fejes Kitti :
- Sz. Valéria : (20:00- na jön)
- Varga Réka
- Tarjányi Erzsébet : (20:00- na jön)
- Juhász Gyöngyi?

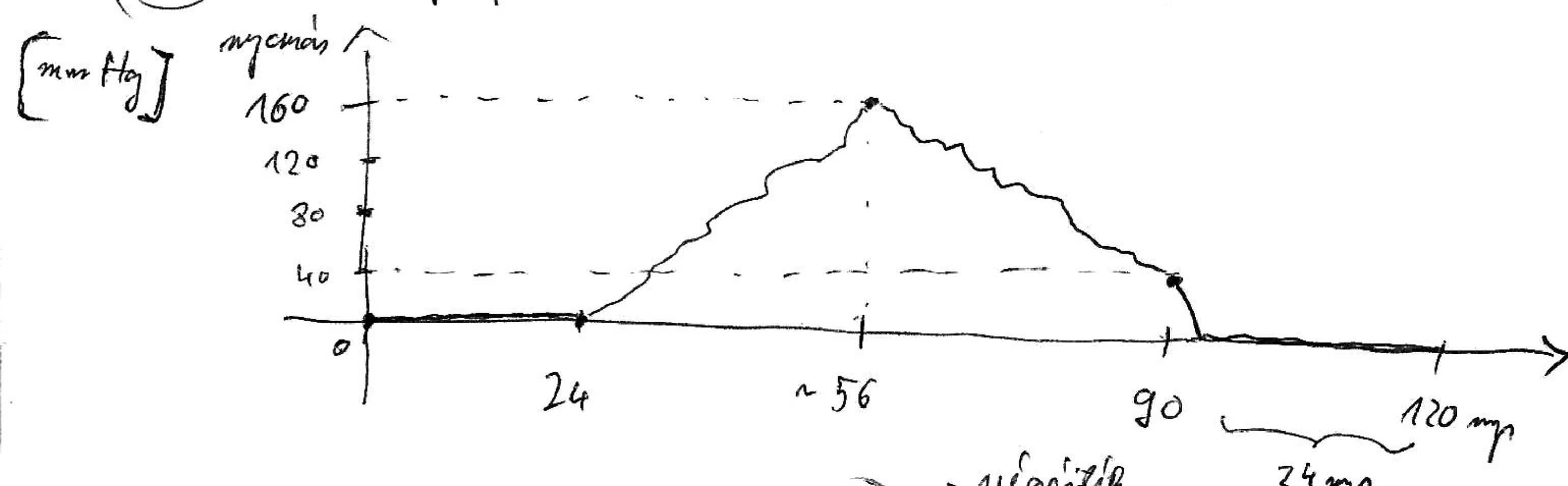(18.) ~~24 ms fázisfelvétel mandrilla levente~~



$$f_m = 1015 \text{ Hz}$$

$$1 \text{ mmHg} = 15,5 \text{ LSB}$$

mines null pont kompenzáció

} Mandrilla  
nyomára

EKG:  $1 \text{ LSB} = \frac{3,3}{4096} \text{ mV}$  → erre lát hálózatot a minta észlelhető  
nullpunkt = 2048 (LSB) → ezt hálózat vonni minden minta észlelhető

PPG: jelulak minta

a.) Mely nyomában alakulnak?

bőr, 2 masodpercig tart

$$f_m = 1015 \text{ Hz} \times 1 \text{ Hz} \rightarrow \text{masodpercenként 1000 minta}$$

} 2000 minta alakulnak

b.) Hálózati rajz második Butterworth AA'SZ -rel

$$f_0 = 10 \text{ Hz} \quad \text{több pont felül} \quad (\cancel{f_{0,0} = 2 \pi f = 6280 \frac{1}{s}} \quad (\cancel{\frac{1}{w_0} = 0,000159}))$$

Matlab: filter, filtfilt függvényivel

$$[A, B] = butter(3, 0.0197\pi);$$

$$\text{ecgf} = \text{filter}(A, B, \underbrace{\text{ecg1}}_{\text{eredeti adatfolyam}});$$

$$\begin{aligned} f_0 &= 300 \text{ Hz} & f_0 &= 10 \text{ Hz} \\ f_m &= 1000 \text{ Hz} & f_m &= 1015 \text{ Hz} \\ \frac{\pi}{sample} &= 0,6 \pi & \frac{\pi}{sample} &= 0,0197 \pi \end{aligned} \quad \frac{2f_0}{f_m} \cdot \pi$$

$$\text{plot}(\underbrace{t/1000}_{t=2 \text{ sec}}, \underbrace{(\text{ecgf}(480001:50000) - 2048) \cdot 3,3 / 4096}_{2000 \text{ minta}}, 'r');$$

~~2 ms -onként~~  
~~az előző~~

$$\text{ecgff} = \text{filtfilt}(A, B, \underbrace{\text{ecg1}}_{\text{eredeti}});$$

ma. a  
plot

$$c) f_0 = 25 \text{ Hz} \quad -4-$$

d) hanhalfini Butterworth szűrőkönél működik,  $f_0 = 50 \text{ Hz}$

$$\left. \begin{array}{l} f_m = 1015 \text{ Hz} \\ \end{array} \right\} \frac{2f_0}{f_m} \cdot \pi = \frac{100}{1015} \pi = 0,0985 \pi \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$[A, B] = butter(3, [0.0946 \dots 0.10414], 'stop'); \quad \text{sáv: } [0, 0.0946 \pi \dots 0.10414 \pi]$$

-11-

bandstop = szűrések / szűrések

lehet még \* 'high' = felülválasztás

### (19) felvétel elenvezése : (műves ip művész)

→ pumpa leállítása után "lyukasnak" → jelentős zajcsökkenés

→ műves előtti és utáni frekvenciák összehasonlítása → BODE

### (20) EKG jel : művészérzékelés

PPG jel : vérnyomás változása az egylegyben } Mennyi idő, míg oldan?  $\Delta T_{EP}$ ?

$$f_m = 1015 \text{ Hz}$$

$$\text{ha } l = 90 \text{ cm, akkor } c = ?$$

bullaintenzitás rekonstrukció

$$\text{EKG } \oplus \text{ oszcilla } = 123 \text{ ms}$$


$$\text{PPG változás } \uparrow = 276 \text{ ms}$$

$$\frac{276 - 123}{1015 \left(\frac{1}{3}\right)} = 150,7 \text{ ms}$$

$$(150,7 \text{ ms}) \quad (276 \text{ ms})$$

$$\frac{90 \text{ cm}}{0,1507 \text{ s}} \approx 600 \text{ cm/s} = 6 \text{ m/s} \quad \checkmark$$


### (21) Indirekt vérnyomásmérés

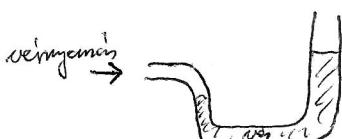

$$S_{Hg} = 13,6 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$$

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 200 \text{ mm} = 1962 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$
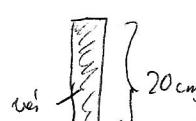
$$S_{ver} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$$



$$\frac{1962 \text{ Pa}}{133,3} = 14,715 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ kPa} + ver = 10,2 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$1 \text{ kPa} + ver = 0,75 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$1 \text{ kPa} + ? = 20 \text{ cm} \quad \rightarrow$$

$$? = ver \cdot \frac{20}{10,2} = ver \cdot \frac{20}{0,75} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 20 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$? \text{ kPa} + ver = 20 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$102 \text{ mmHg} = 1 \text{ kPa}$$

$$7,5 \text{ mmHg} = 1 \text{ kPa}$$


$$20 \text{ mmHg} = 2,67 \text{ kPa} \rightarrow$$

$$1 \text{ kPa} = 7,5 \text{ mmHg} \rightarrow 1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$$

$$2,67 (7,5 \cdot 2,67) = 20 \text{ mmHg} \quad \checkmark$$

$$22. 120/80 \text{ mmHg hánysz Pa?} \quad 1 \text{ mmHg} = \frac{1}{133,3} \text{ kPa} \Rightarrow 120 \text{ mmHg} = 16 \text{ kPa}$$

$$80 \text{ mmHg} = 10,67 \text{ kPa}$$

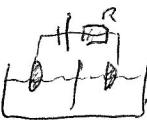felcellapotenciál (referenciialelectrold); ; betűsítés; töltésmutató  
mérés: nagy hatásfokút biztosítja, Ag/AgCl elektrodával bevonva rövid  
electrold polarizációt (nincs hatására változik a  $\Delta U$ ), polarizáció teljesültség  
korábban jelentősebb  
elektrod helyettesítése  
referencialectrold, rendszerint <sup>acél</sup> Ag/AgCl elektrod, ionchidrolis elektrod

2. fahr' rendner:

