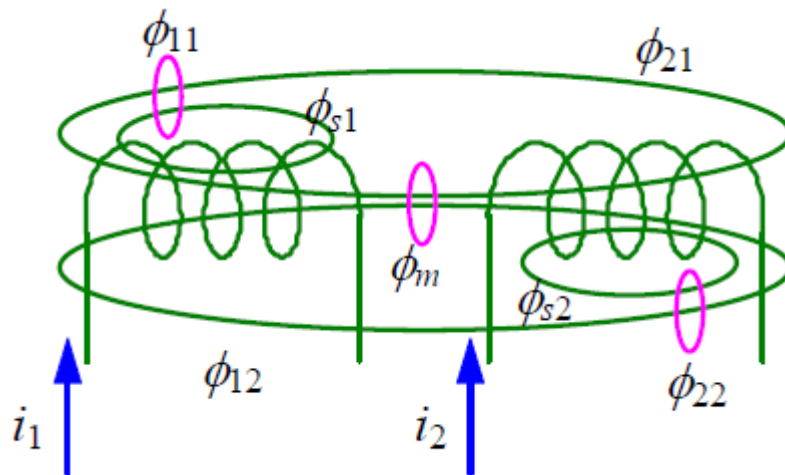


1. Értelmezze a gerjesztési törvényt! Milyen egyszerűsítéseket alkalmazhatunk?
2. Az alábbi ábra alapján értelmezze a csatolási tényezőt és a kölcsönös indukciós tényezőt!



3. Értelmezze az örvényáram veszteséget, milyen jelenségen alapul? Alapharmonikus tápláláskor hogyan függ a fluxus amplitudójától?
4. Milyen tulajdonságok jellemzik a szupravezető állapotot? Hogyan működik a szupravezető mágneses energiatároló?