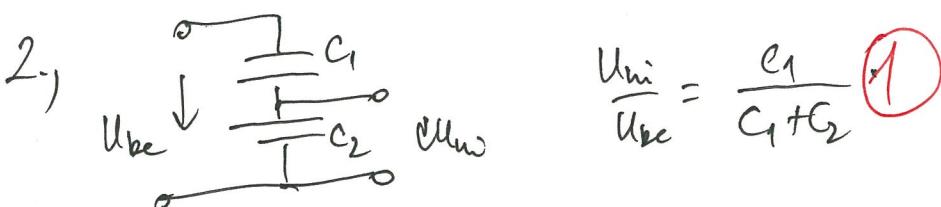



1.) Rendszers hiba esetén hell alkalmazni, az  
nem működő reletben hiba lesz. [B]

[1]




Ha a dimenzió különösen,  
pl. magasság meghosszabb,  
kapacitás csak círdelmes  
képzőművei. (1) (2)

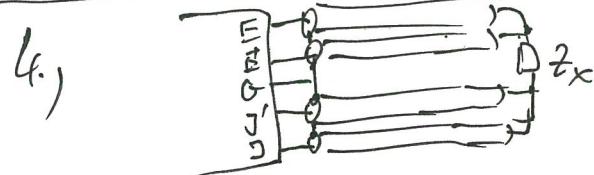3.)  $u(t) = 0,2V \cdot \cos(2 \cdot 200\pi t) + u_a(t) \quad (1)$   $U_{eff} = \sqrt{\frac{0,2^2}{2} + 0,2^2} V = 0,2449 V \quad (2)$  (2)



[1]

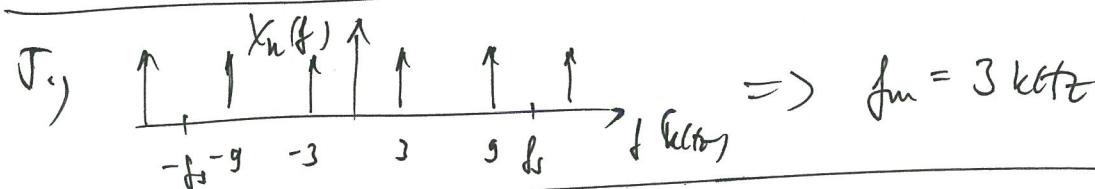

[1]

6.) Triggerer meghibásított megjelölésére.

[1]

7.)  $P = U \cdot I \cos \varphi$ ,  $Q = U \cdot I \sin \varphi$ ,  $S = U \cdot I$   $Q < 0$  lehetséges, többi  
harmogóhoz (parantron)

[1]

- 8.)  
1. flash  
2. SAR  
3. dual-slope

[1]